

无电解电容的LED照明电源和驱动器

阮新波

南京航空航天大学
航空电源重点实验室

1. 概述
2. 无电解电容的LED照明AC/DC电源
3. 无电解电容的LED照明AC/DC驱动器
4. 结论

1. 概述

2. 无电解电容的LED照明AC/DC电源

3. 无电解电容的LED照明AC/DC驱动器

4. 结论



第一代：
白炽灯

第二代：
荧光灯

第三代：
高压钠灯

第四代：
LED

☺ 效率高

传统的白炽灯: 12 - 24 lm / W;

LED: 25-200 lm / W.

可节能
80% - 90%

☺ 寿命长

大于100,000小时

☺ 绿色环保

是半导体发光器件，属于固态光源，无辐射，不会造成环境污染。

☺ 安全性好


是固体冷光源，采用环氧树脂封装，能承受机械冲击和震动，可安全触摸。

☺ 体积小

小型化、平面化、可设计性强；不受点线光源局限，可实现照明的随意布局。


☺ 色彩多

可以获得各种色彩 / 装饰灯

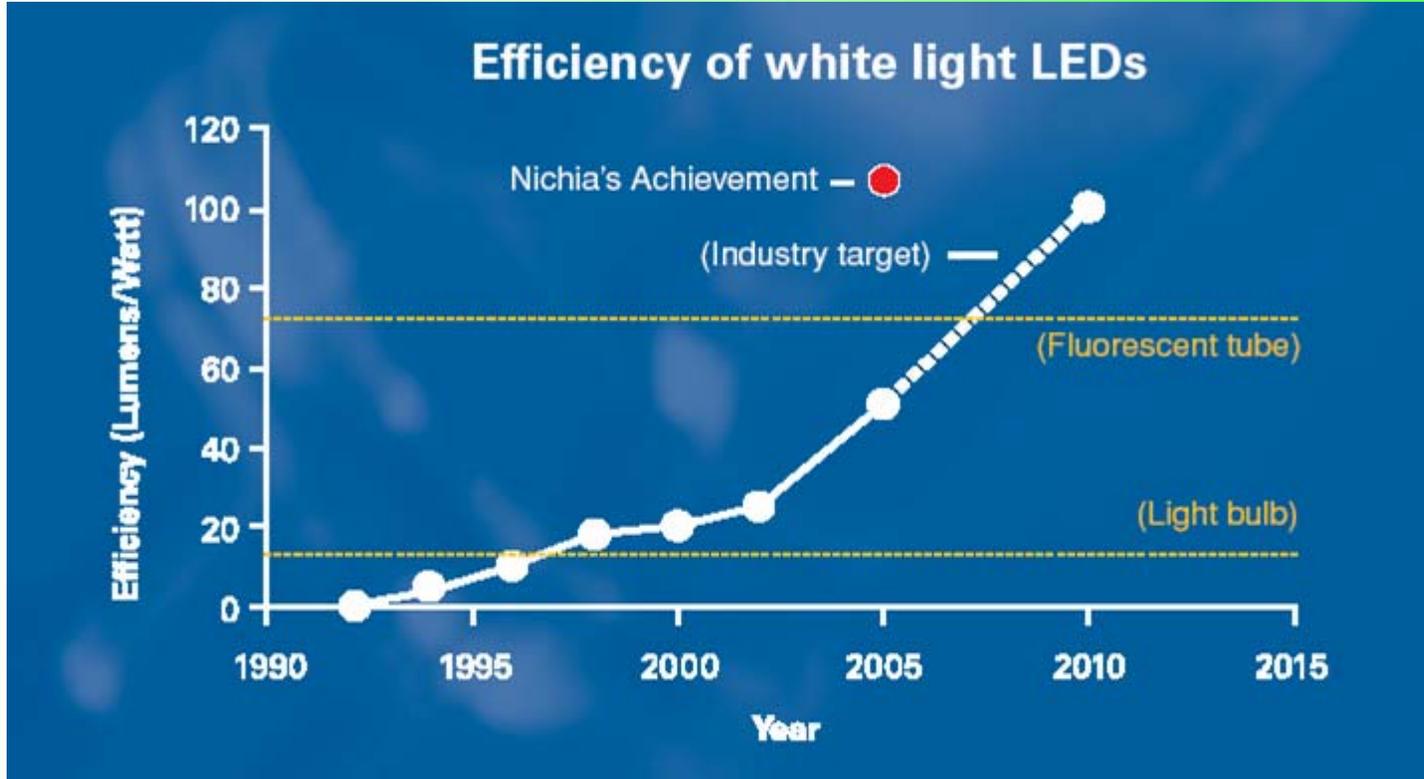

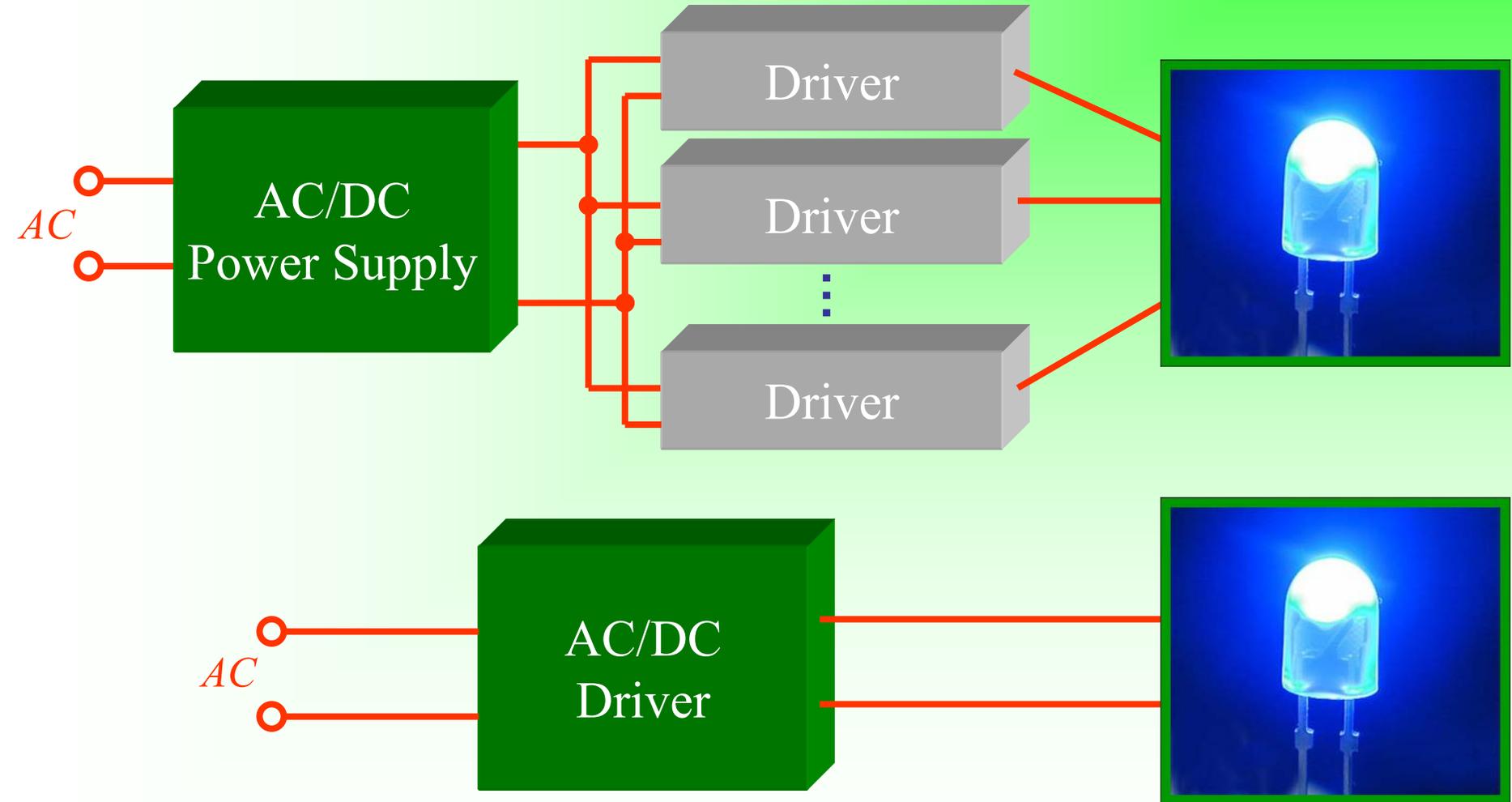- 普通照明
- 装饰照明
- 交通信号指示
- 汽车内外照明
- LCD 背光源
- 特种照明
- 投影机
- 光工业产品
-






1. 概述



2. 无电解电容的LED照明AC/DC电源

3. 无电解电容的LED照明AC/DC驱动器

4. 结论

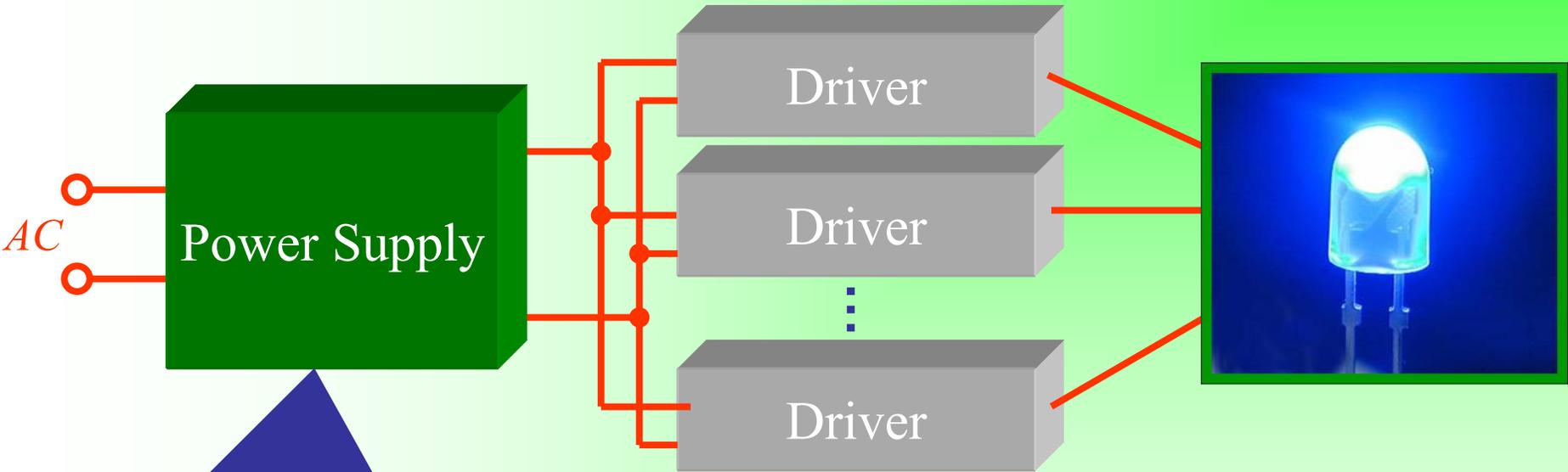

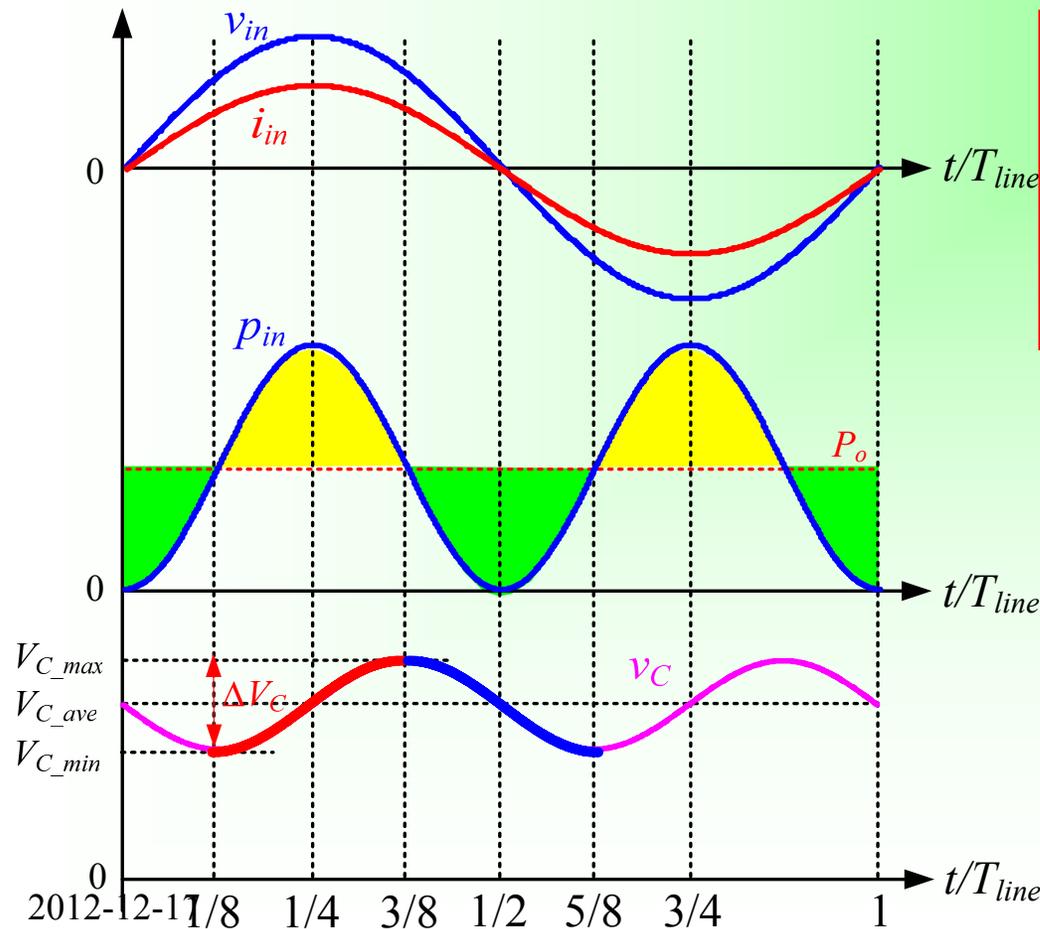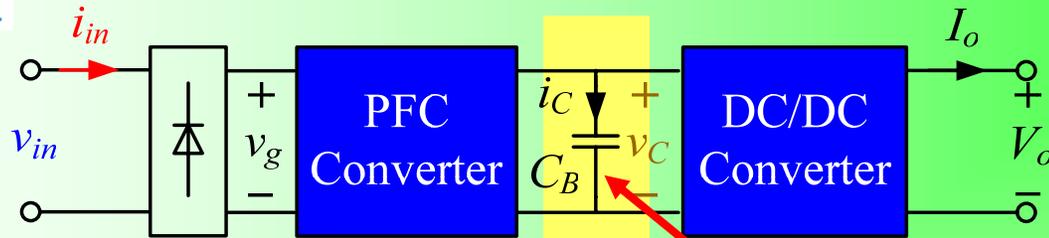- High input power factor (>0.9);
- Eliminate **electrolytic capacitor** to increase the lifetime;
- Low cost.





电解电容


☹ 体积大;
☹ 寿命较短.




瓷片或薄膜电容

☺ 体积小;
☺ 寿命长.

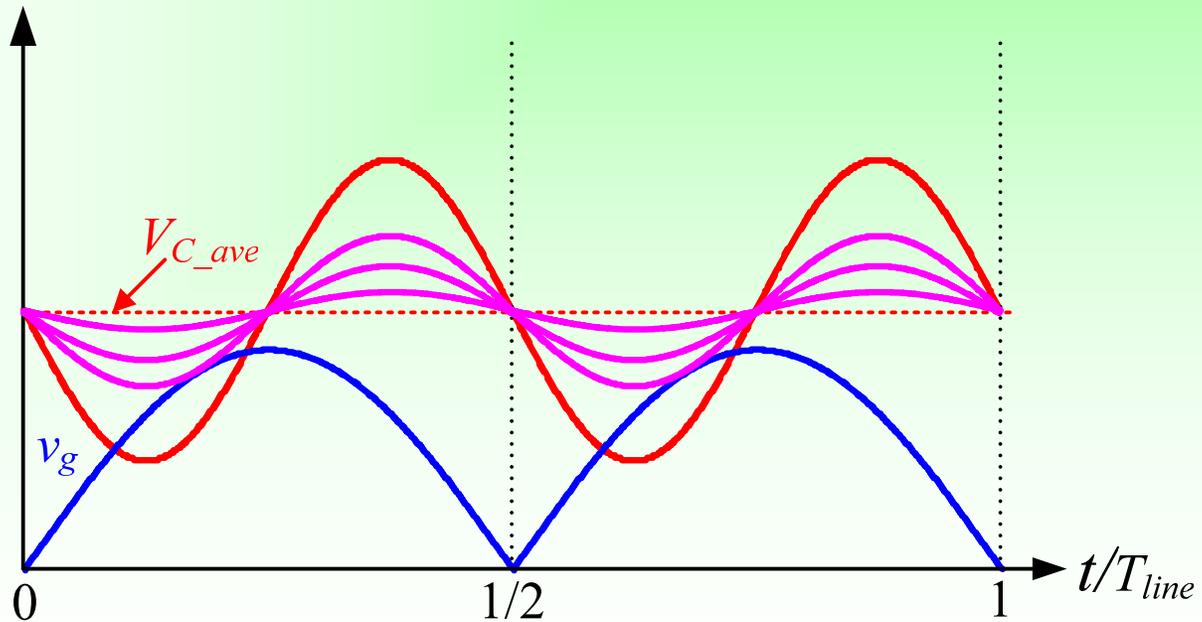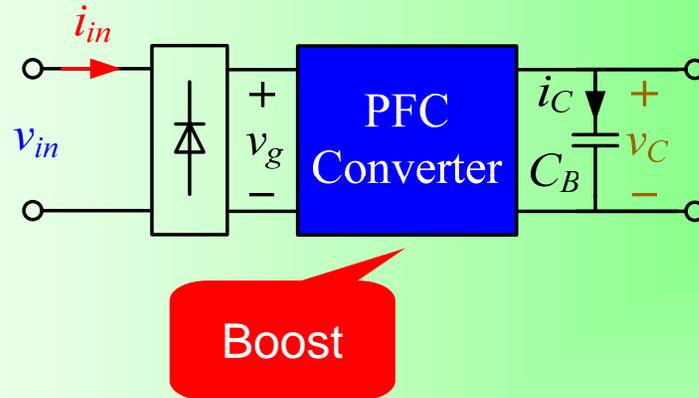


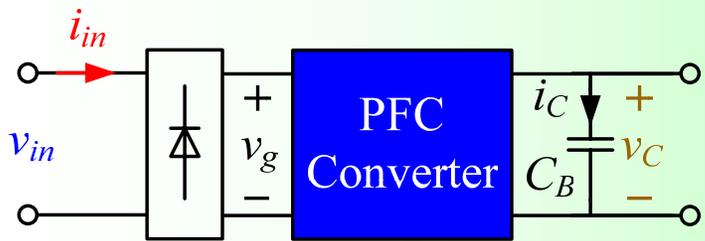

- 输入电压: 198 – 264 VAC;
- 输出功率: 60 W.

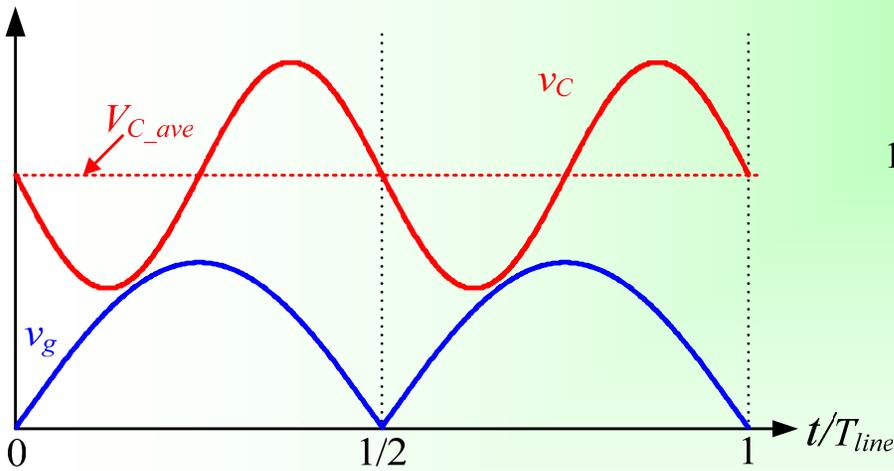


$v_C > v_g$


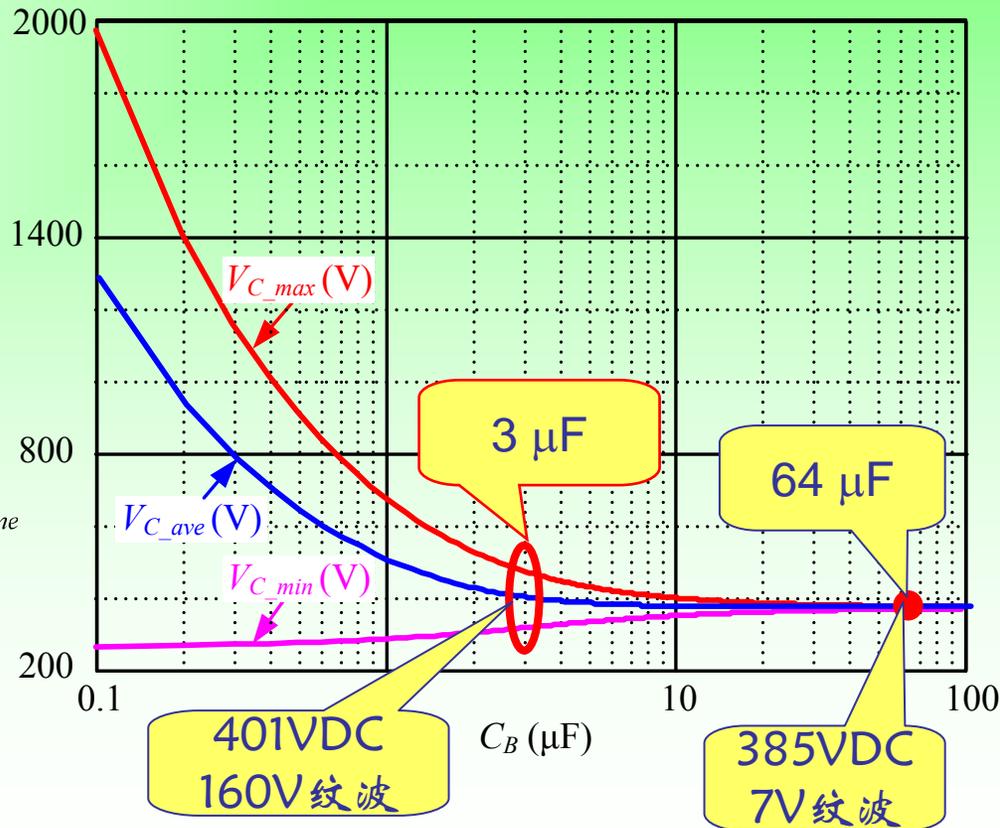


☺ PF=1.0



☹ 需要一个很大的
储能电容.

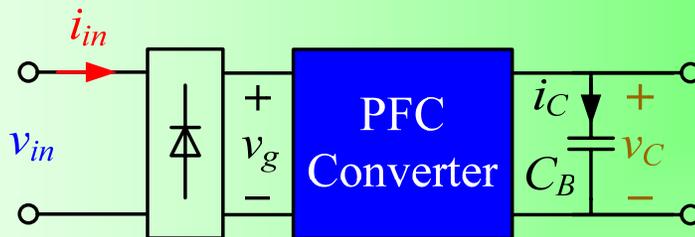


☺ 不需要储能电容

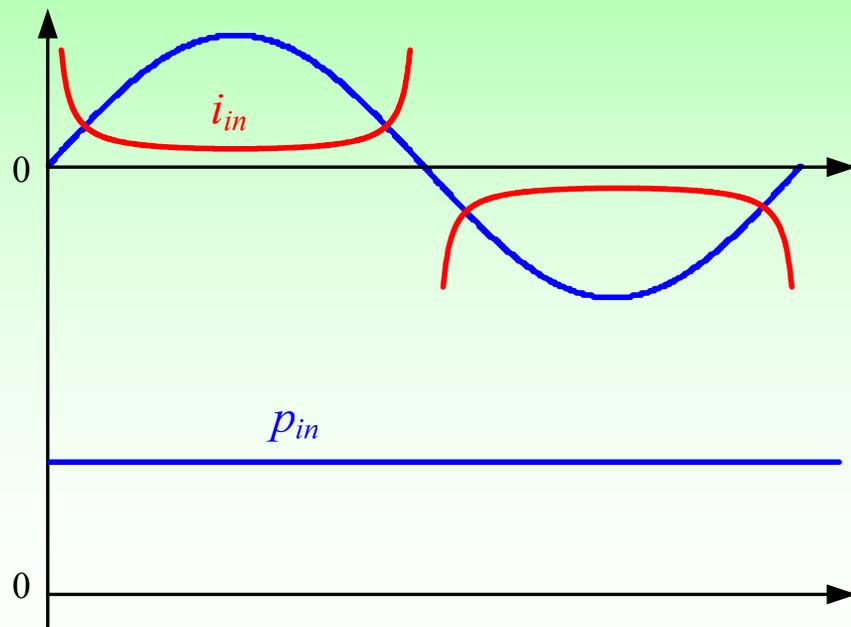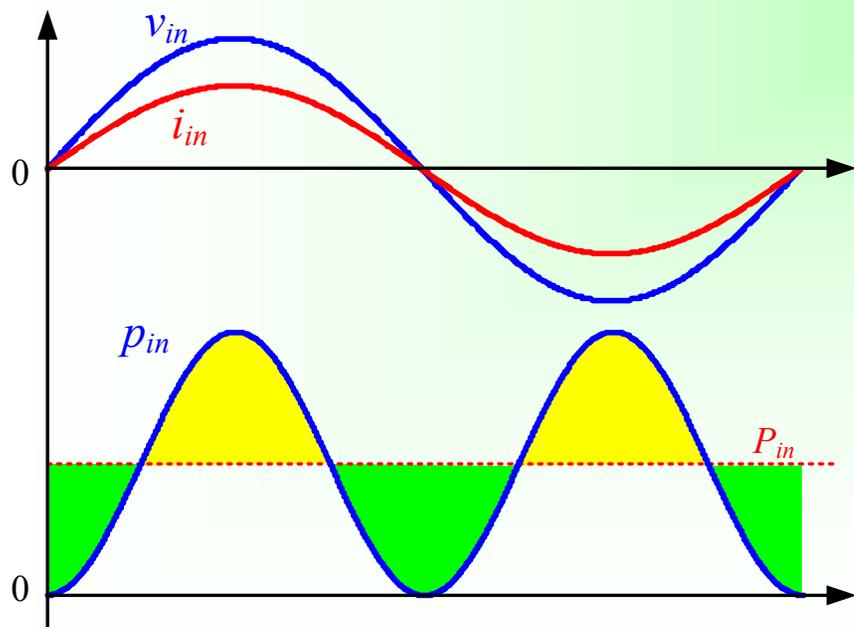


☹ PF = 0

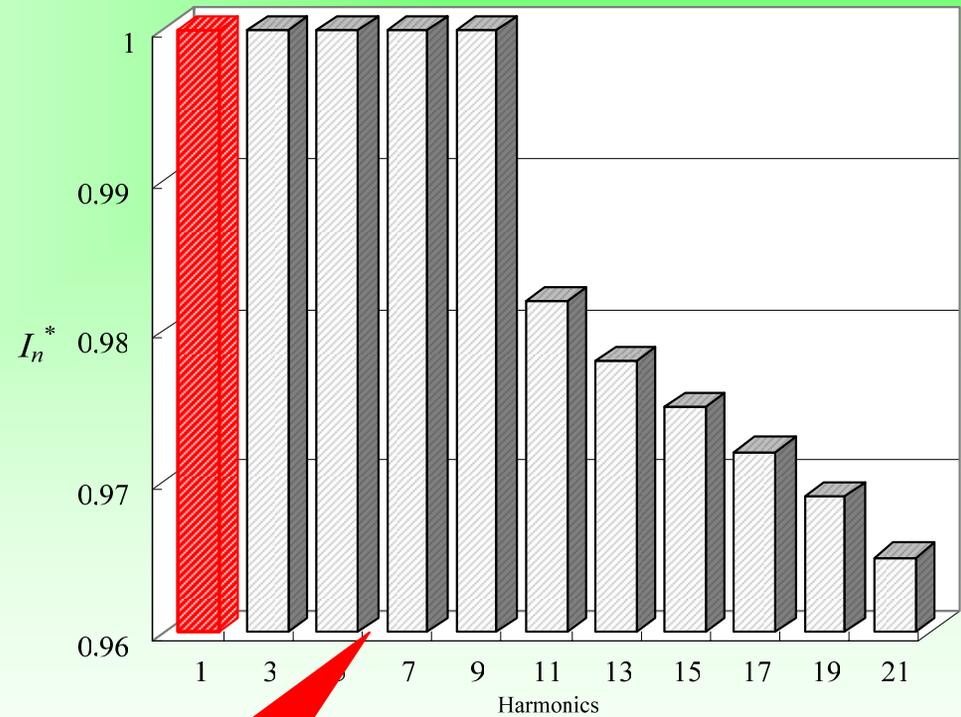
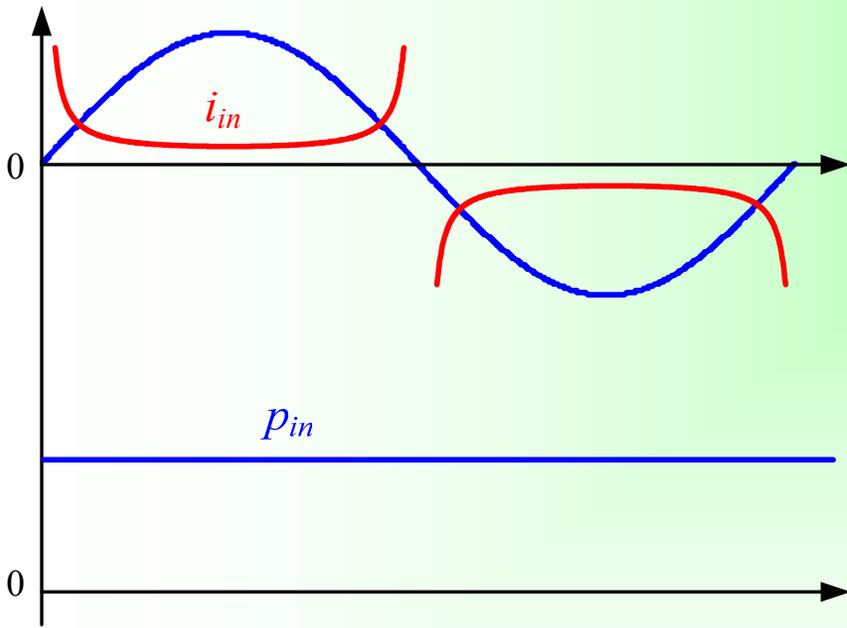


奇次谐波

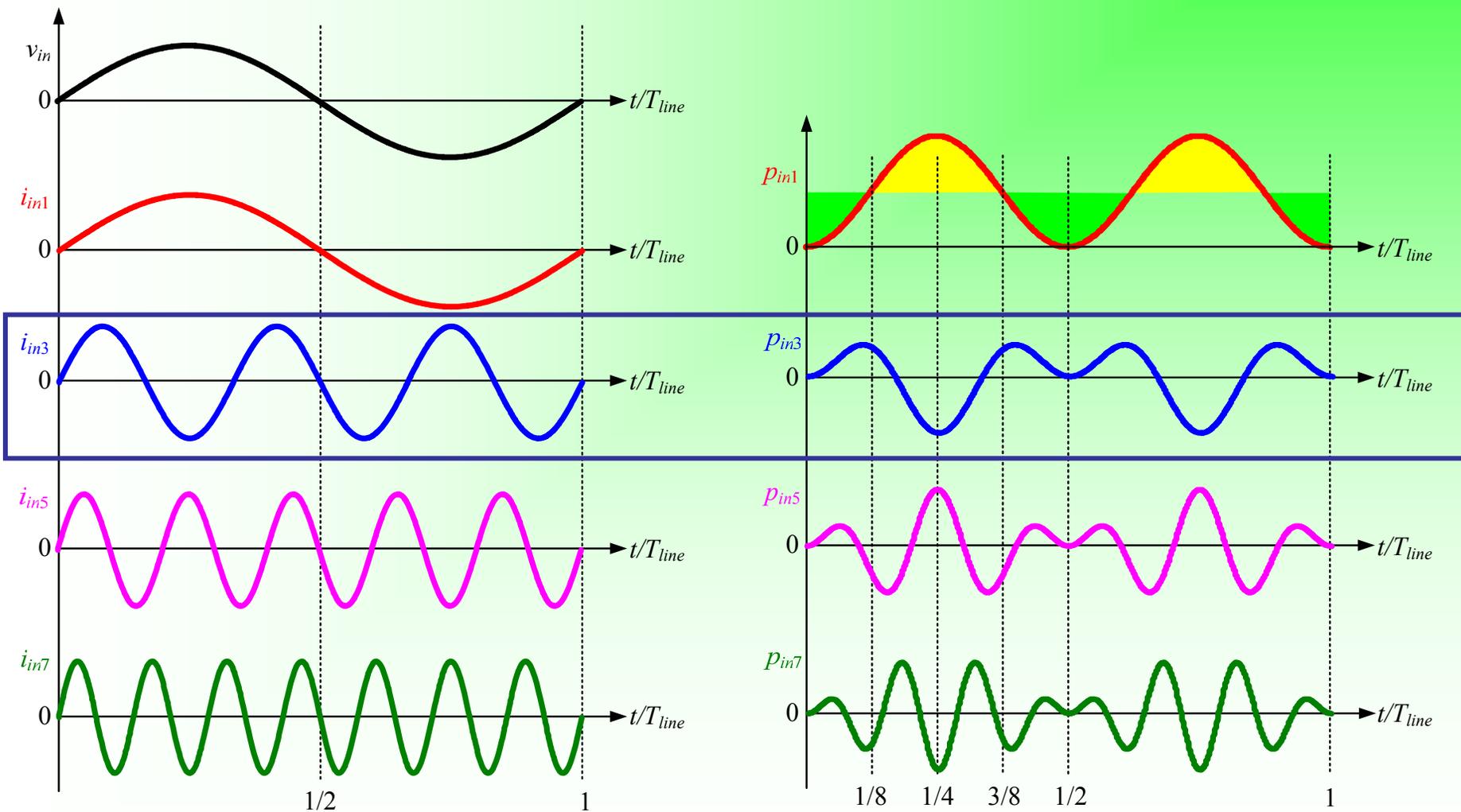

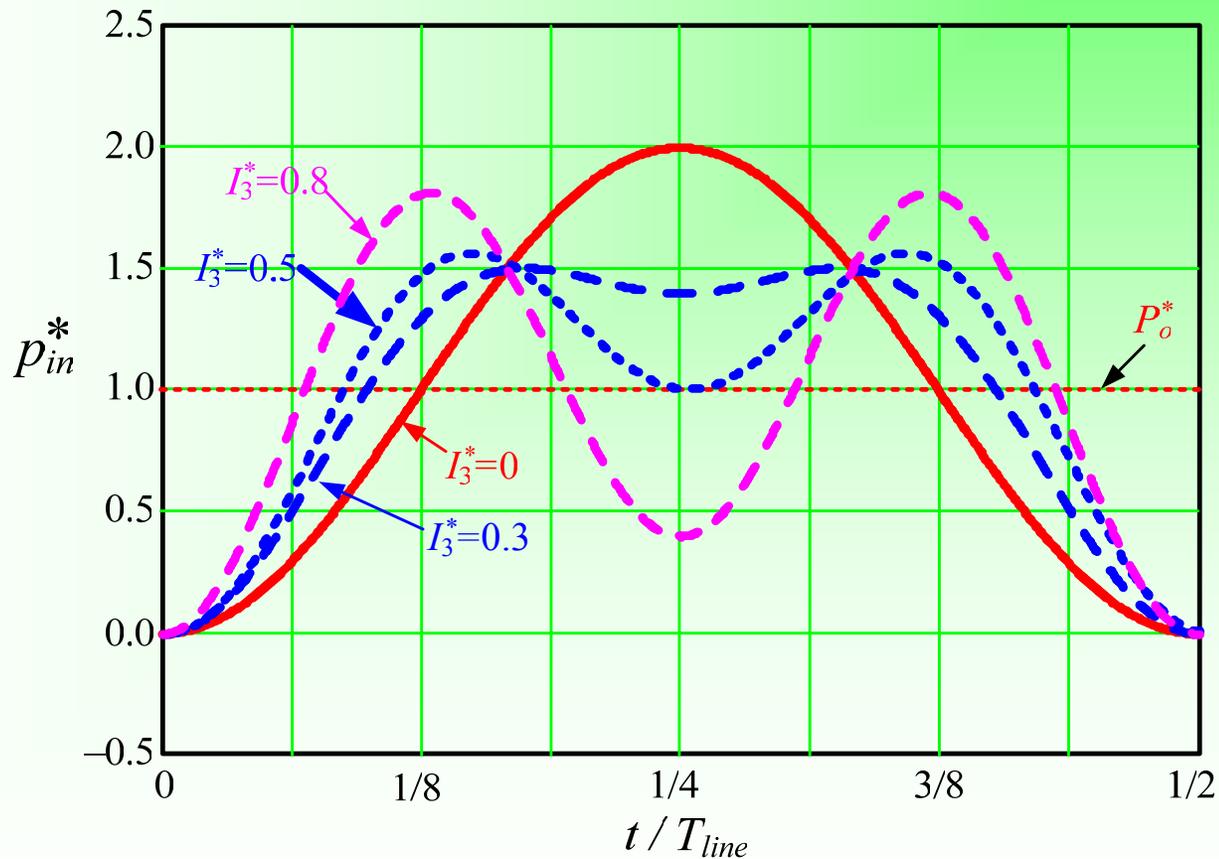
$$i_{in}(t) = I_1 \cdot \sin \omega t + I_3 \cdot \sin(3\omega t)$$






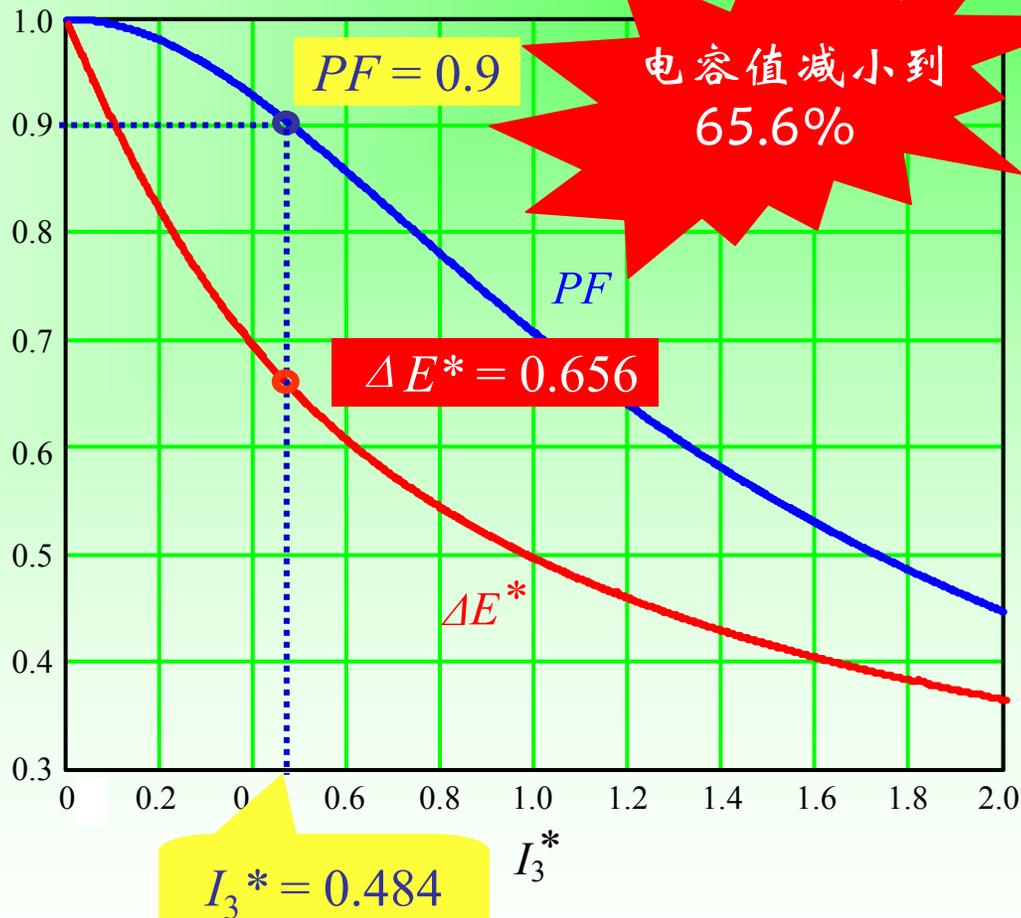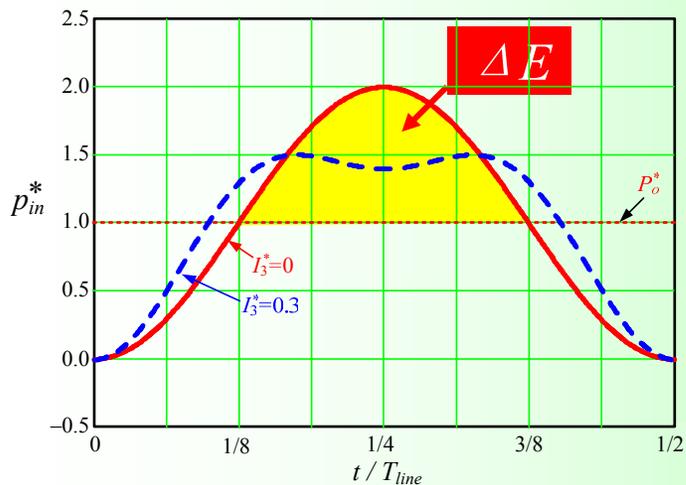


$$PF = \frac{I_1}{\sqrt{I_1^2 + (I_3^* I_1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (I_3^*)^2}}$$

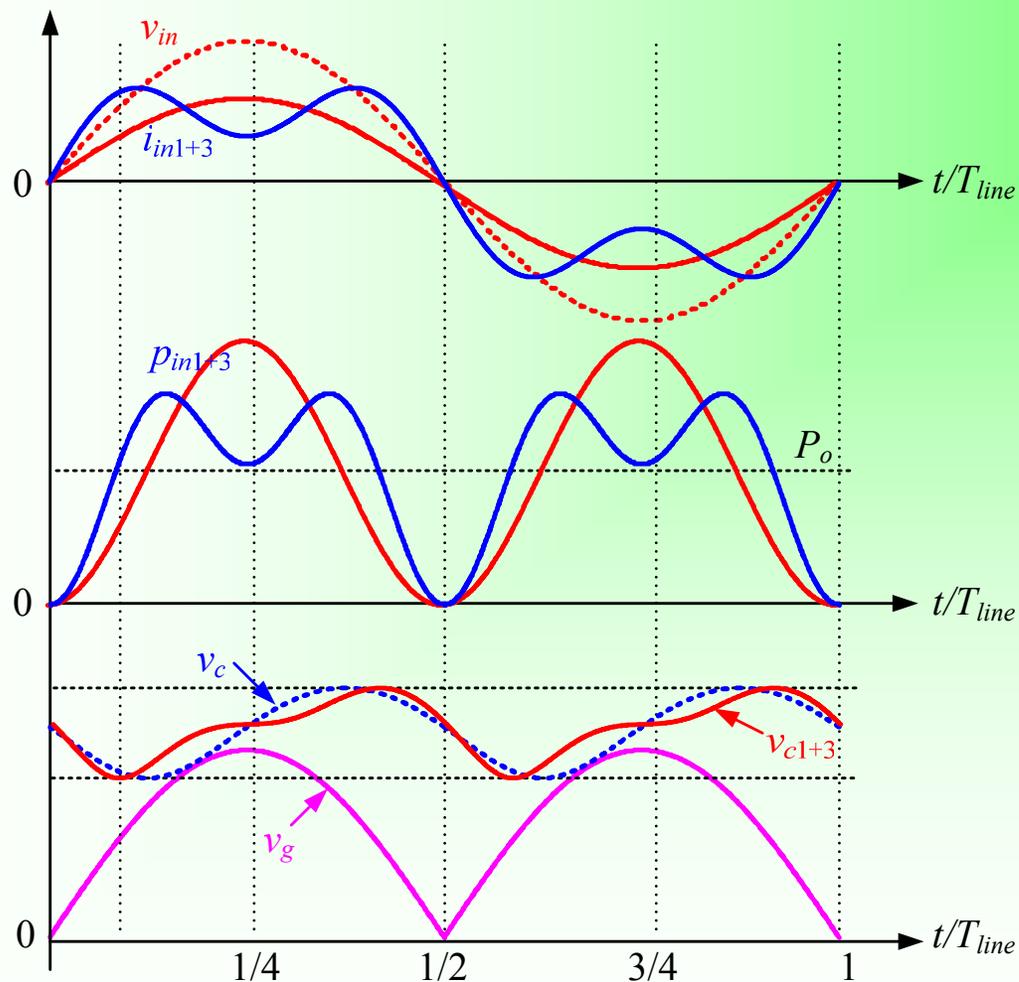

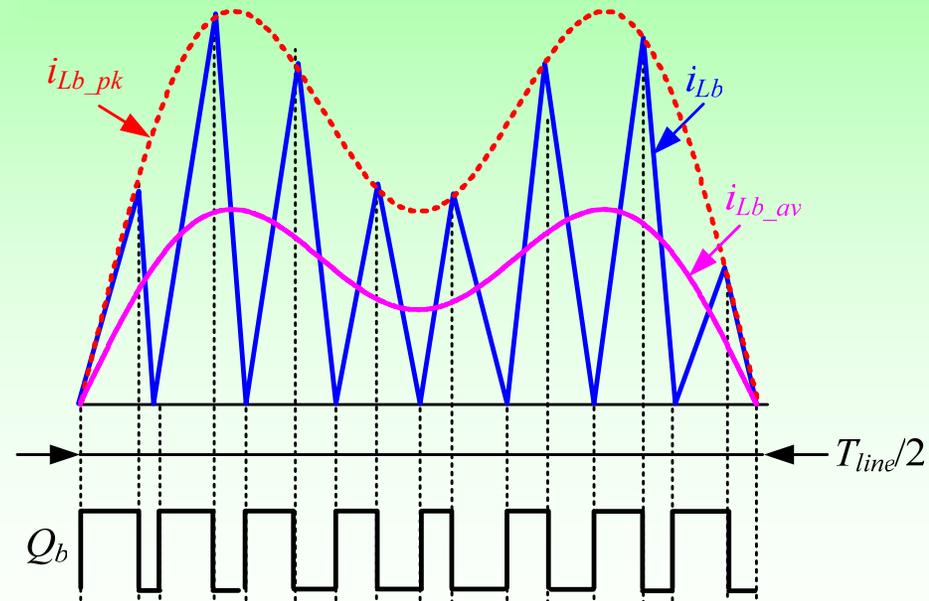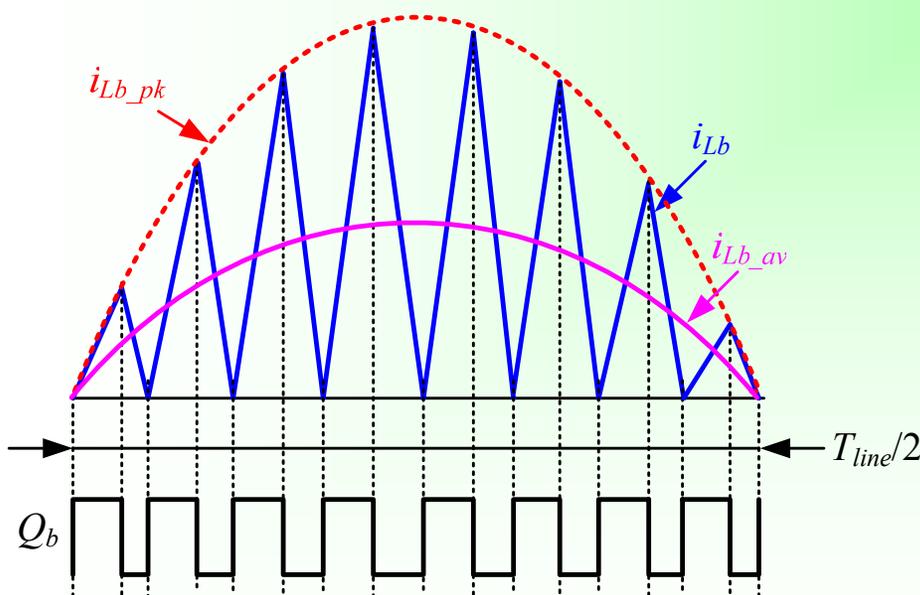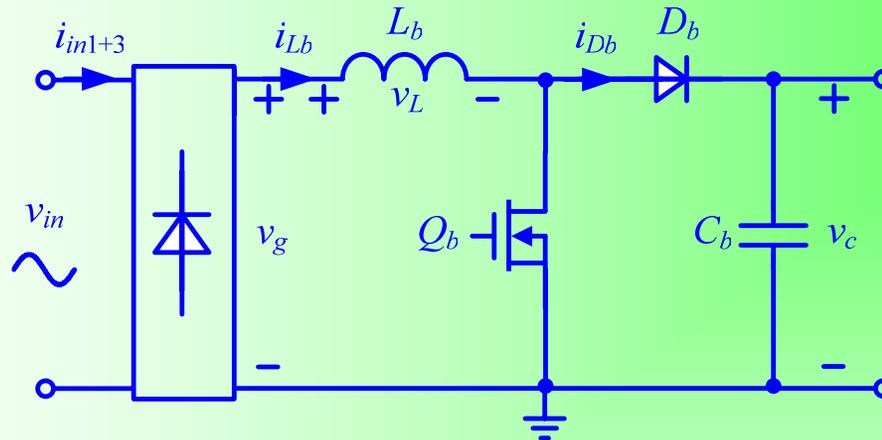注入标么值为0.484
的三次谐波后，即
使储能电容减小到
65.6%，也不会影
响Boost PFC变换器
的正常工作。




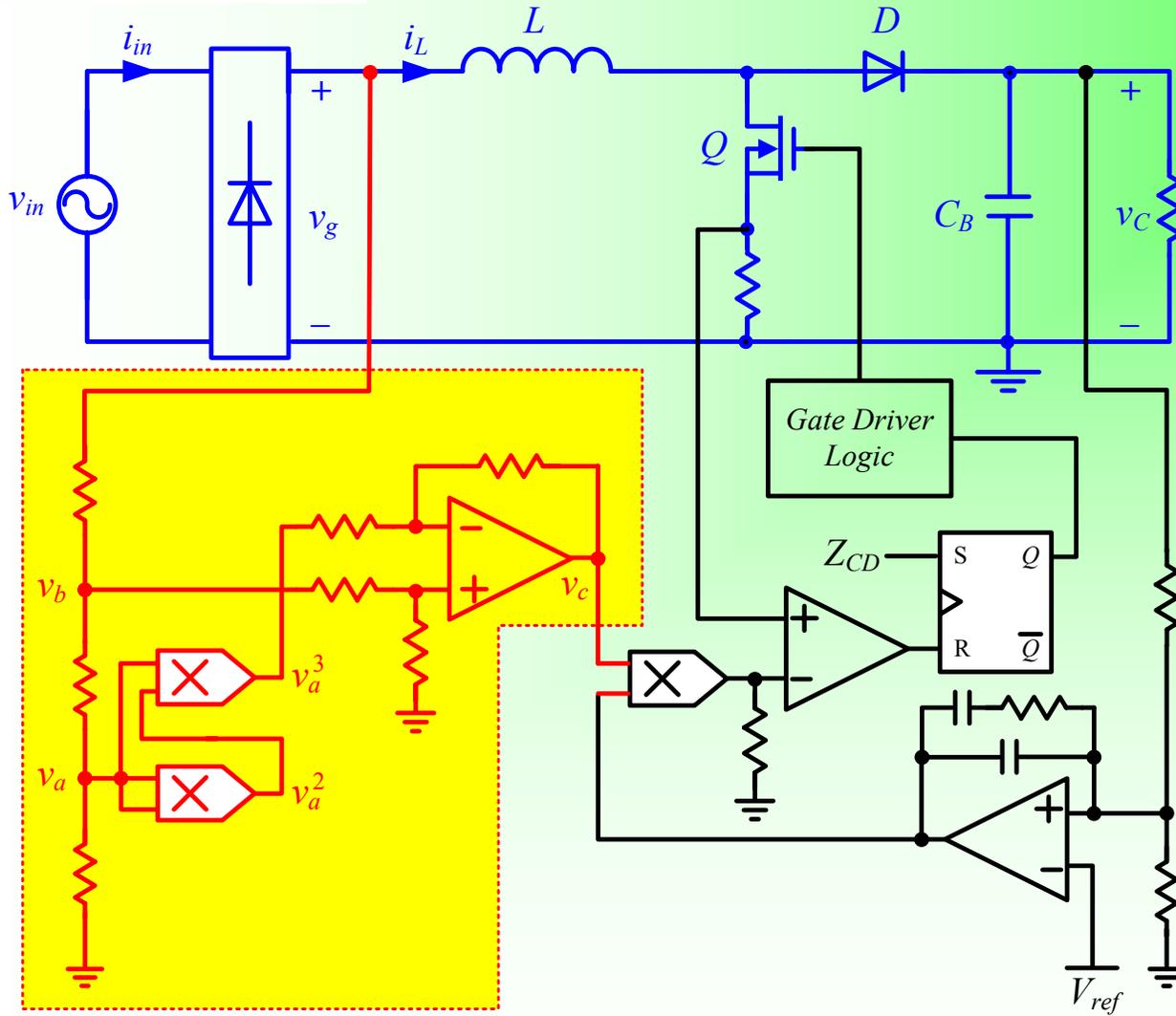


V_{in} : 198 – 264 VAC;
 P_o : 60 W.

Q : FQPF4N60C
(600 V, 2.6 A)
 D : MUR460
(600 V, 4 A)
 L : 600 μ H
 C : 2 μ F

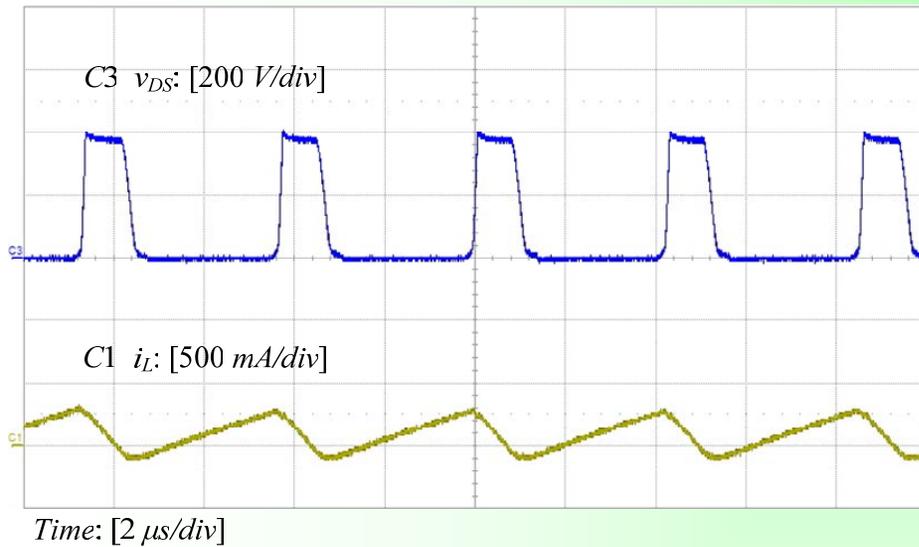3rd harmonic current Injection
reference generation circuit




在输入电压的波谷附近

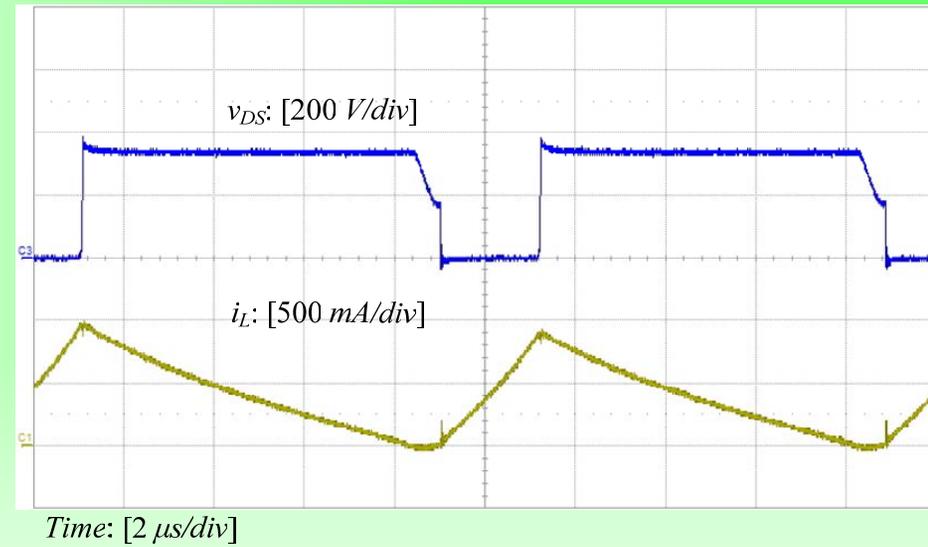


输入电压的波峰附近

Cb=3 μ F

$V_{c_av} = 424 \text{ V}$
 $\Delta V = 180 \text{ V}$

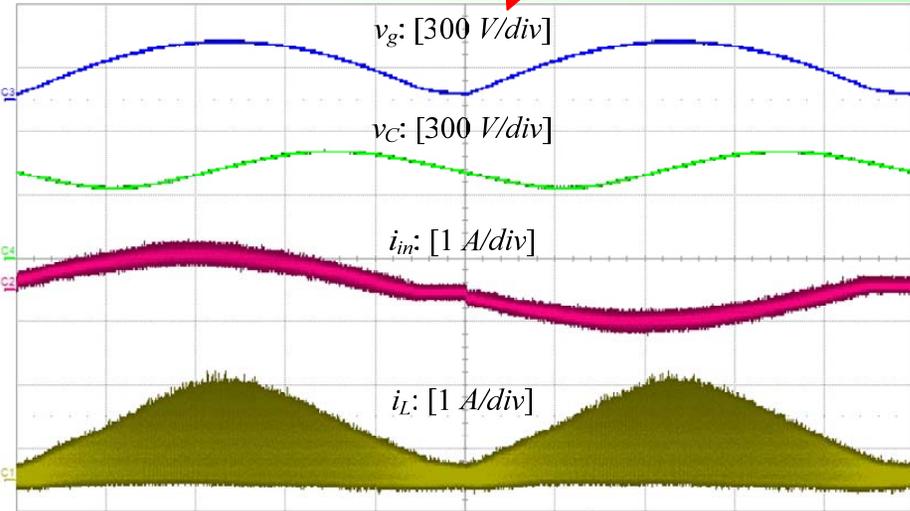

输入198V

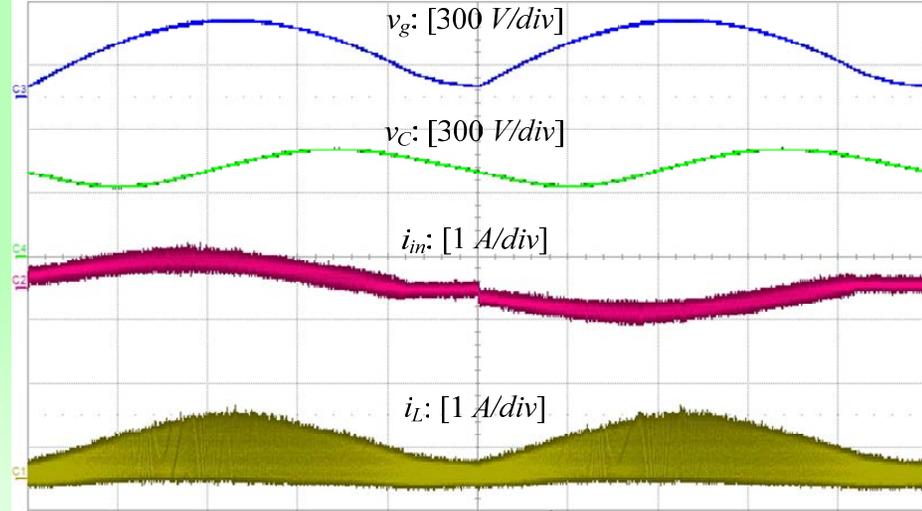

输入264V


加大储能电容电压纹波

$C_b = 3\mu\text{F}$




$C_b = 2\mu\text{F}$

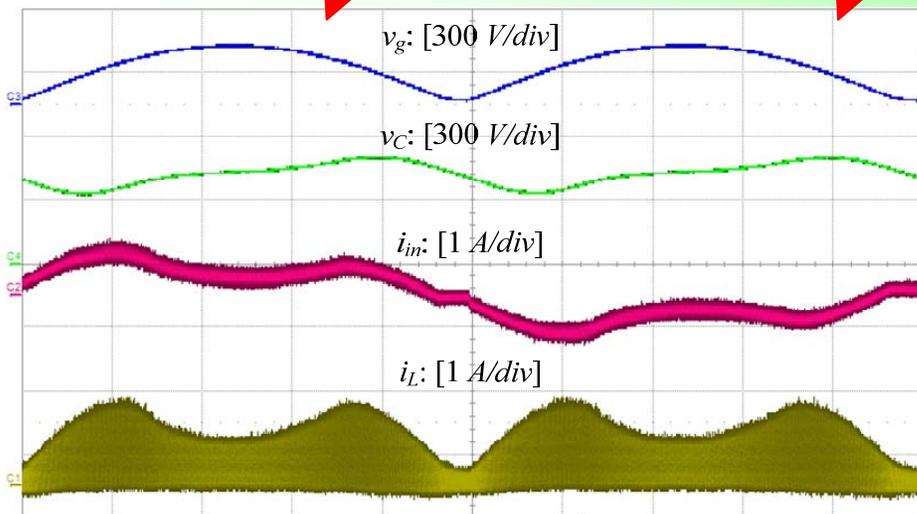$V_{c_{av}} = 424\text{ V}$
 $\Delta V = 180\text{ V}$



Time: [2 ms/div]

输入198V

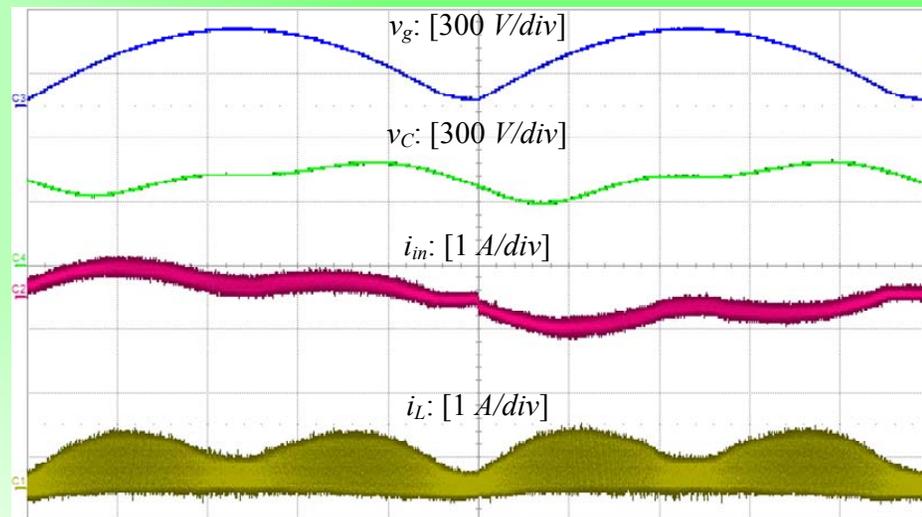


Time: [2 ms/div]


输入264V

加大储能电容电压纹波，
同时注入三次谐波

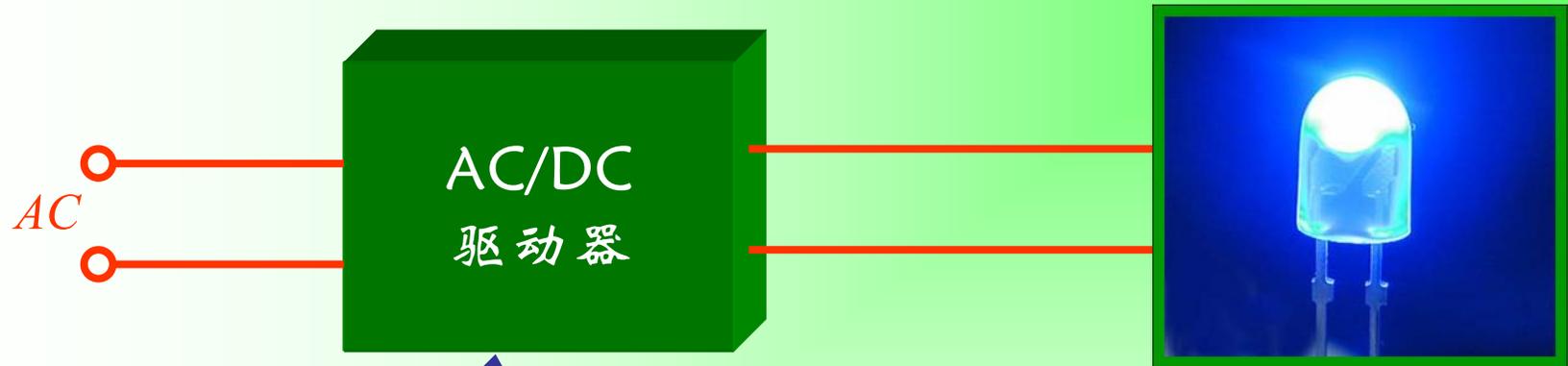
1. 概述
2. 无电解电容的LED照明AC/DC电源
3. 无电解电容的LED照明AC/DC驱动器
4. 结论



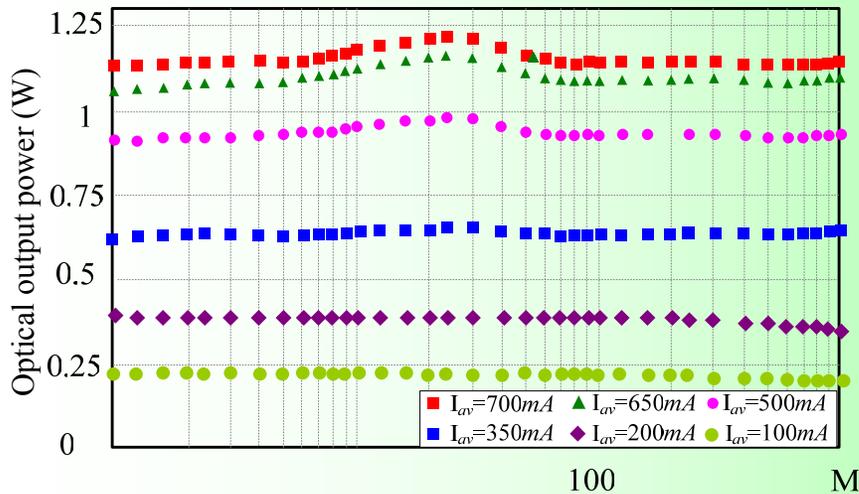- High input power factor (>0.9);
- Eliminate **electrolytic capacitor** to increase the life time;
- Low cost.



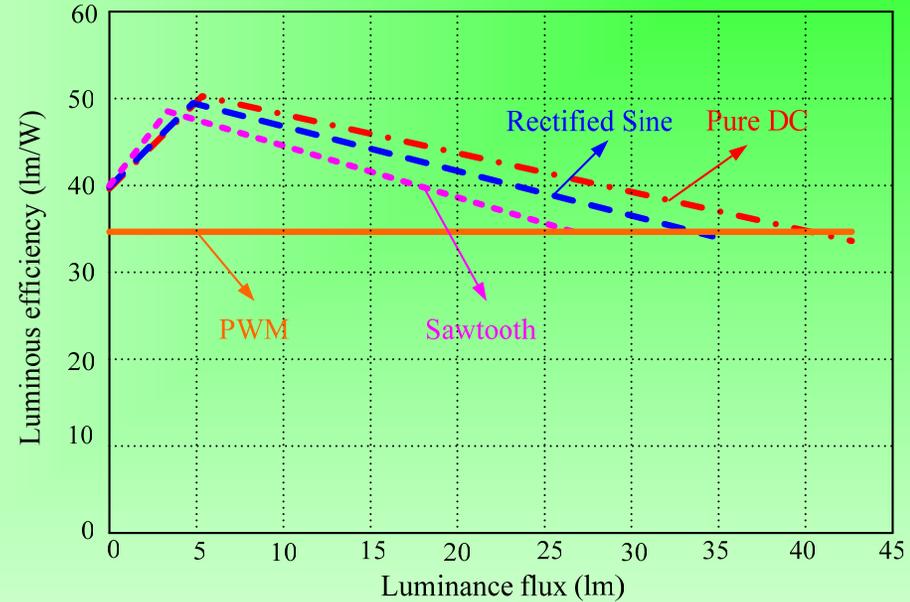Source: Spiazzi G, et. al. Analysis of ... for high brightness lighting emitting diodes. PESC, 2005




Source: Spiazzi G, et. al. Analysis of ... for high brightness lighting emitting diodes. PESC, 2005

- LED的输出光通量只取决于平均驱动电流；
- 从输出功率的角度来看，可以采用脉动电流来驱动LED。

- 在LED输出光通量相等的条件下，直流驱动的发光效率最高，正弦半波与之效率相近，PWM驱动的LED光效最低。

Permissible Pulse Handling Capability

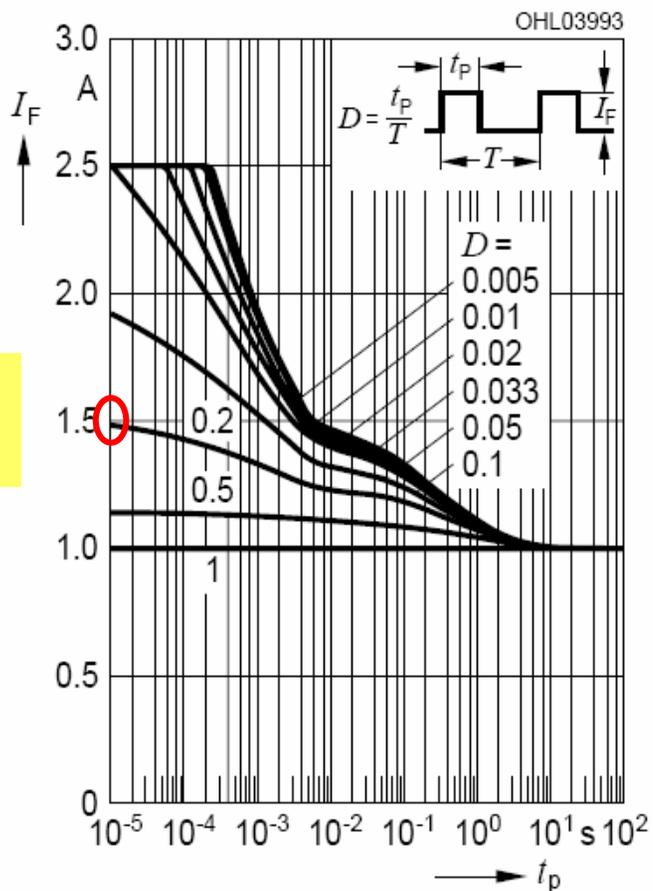
Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$










200 kHz,
D=0.2



Permissible Pulse Handling Capability

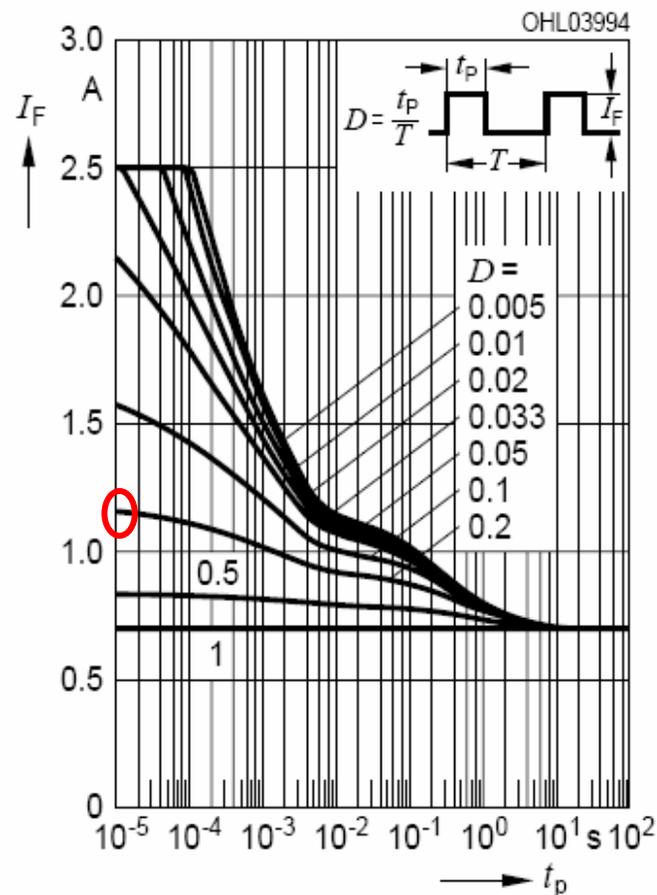
Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 85\text{ }^\circ\text{C}$



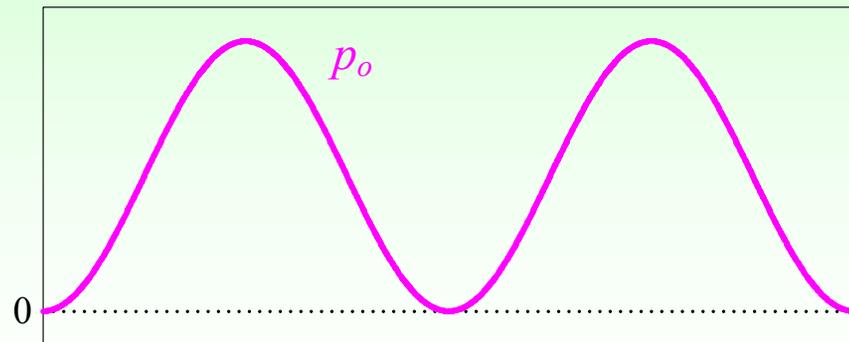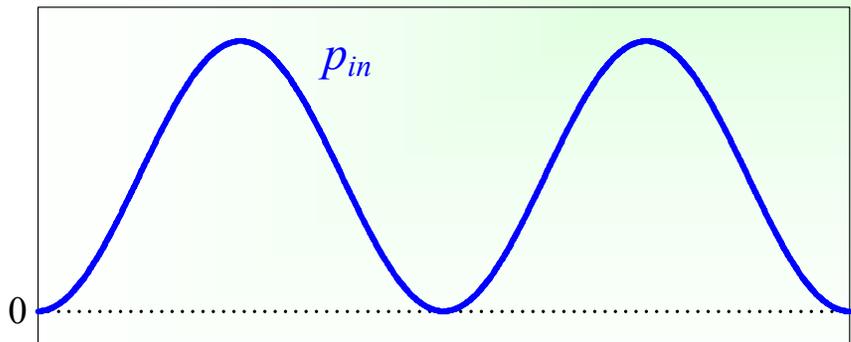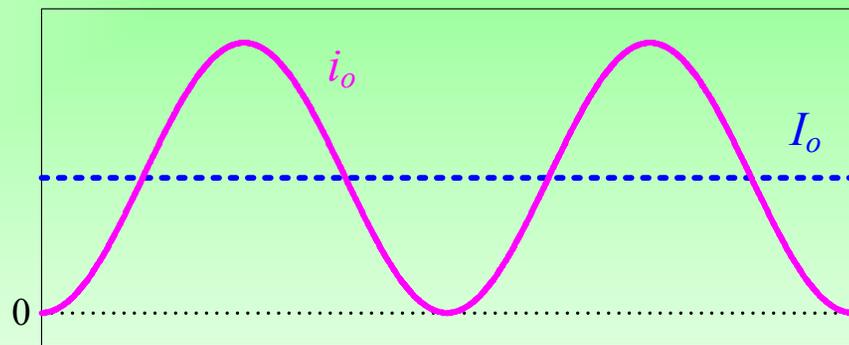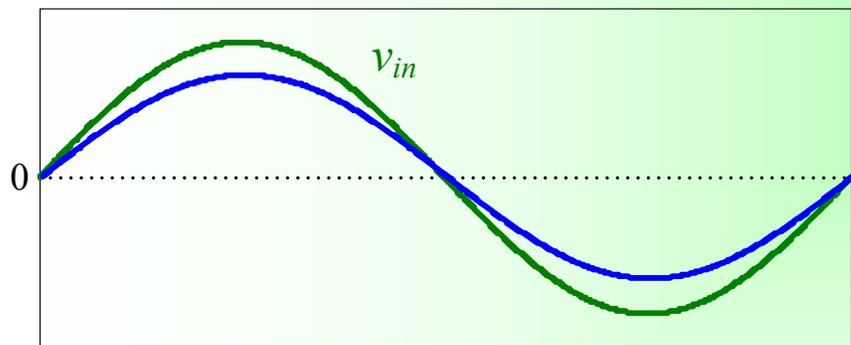
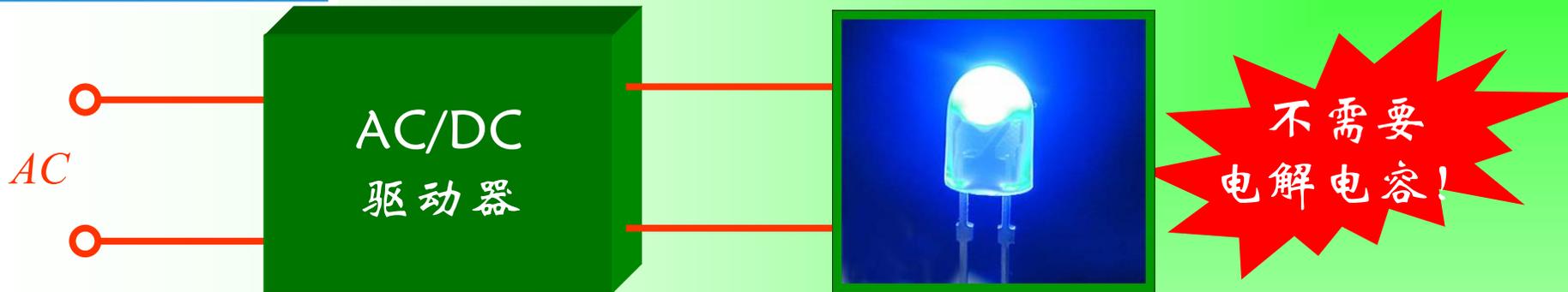


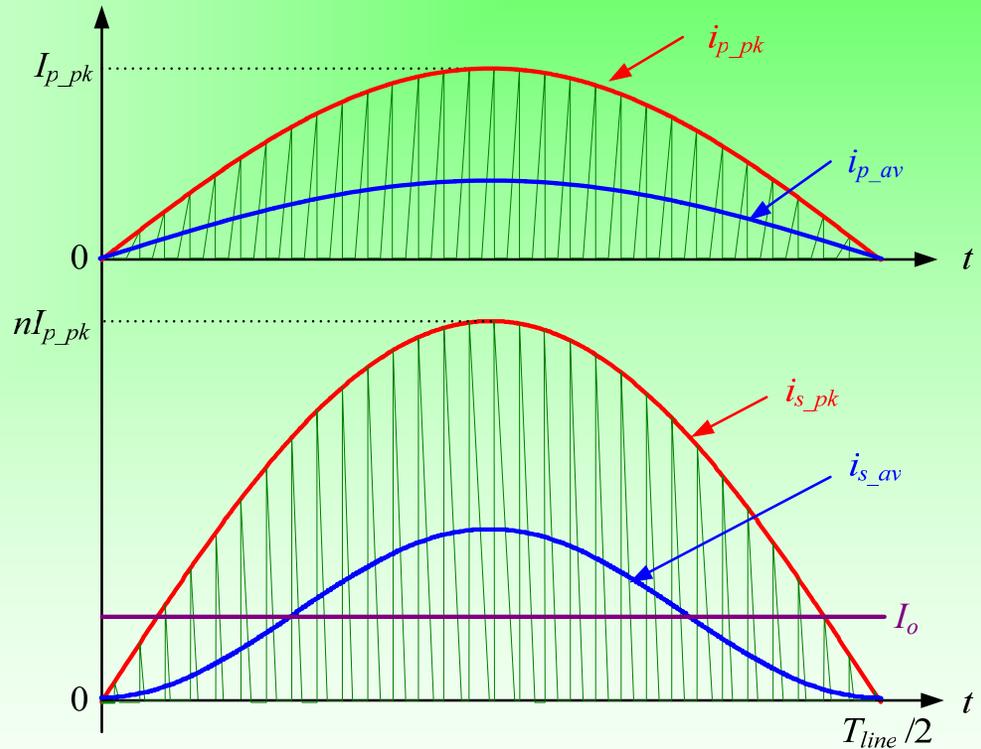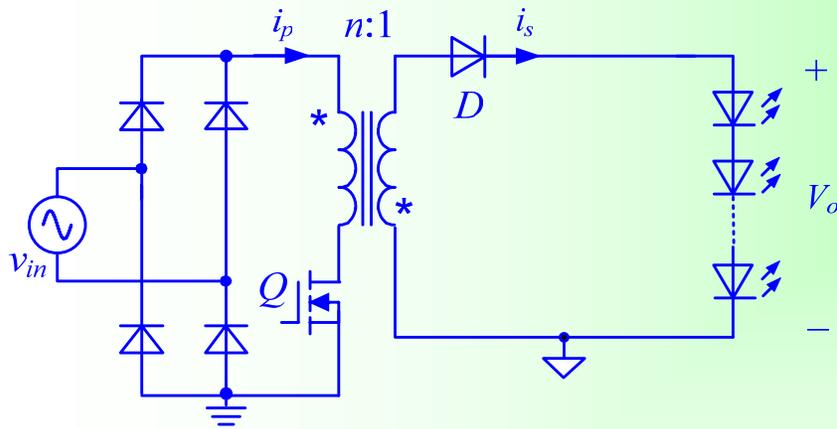

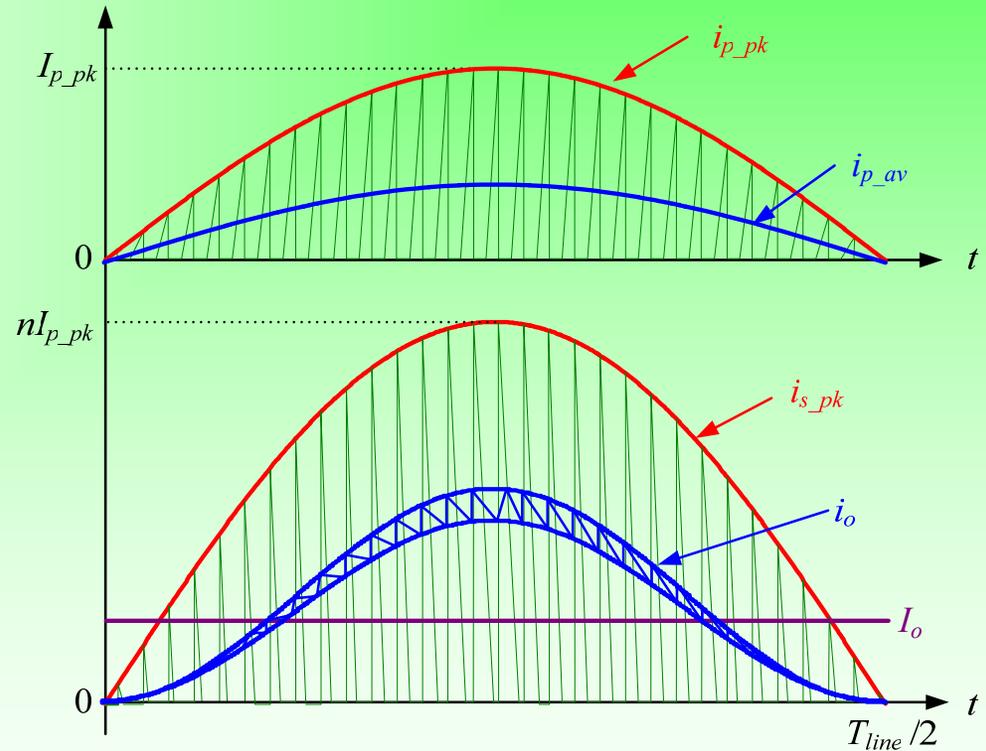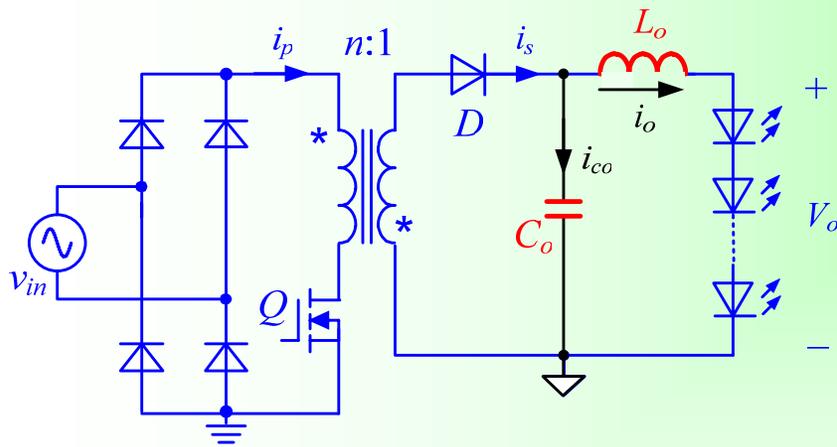

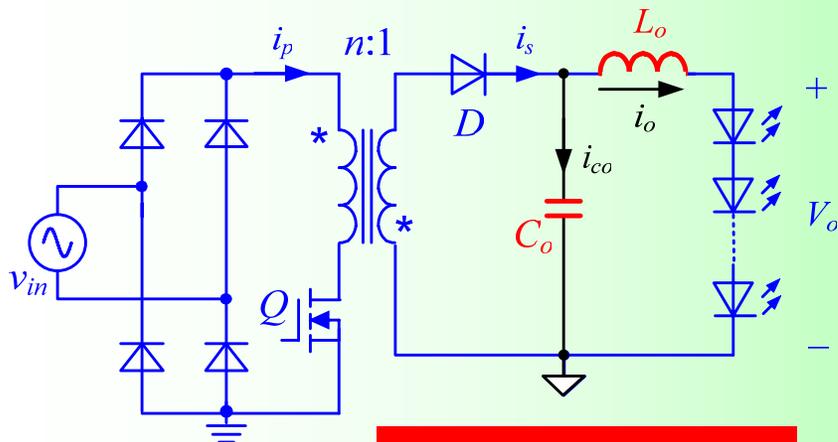

输出平均电流
为0.35A

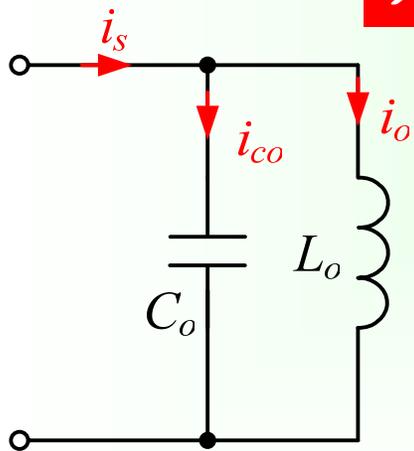
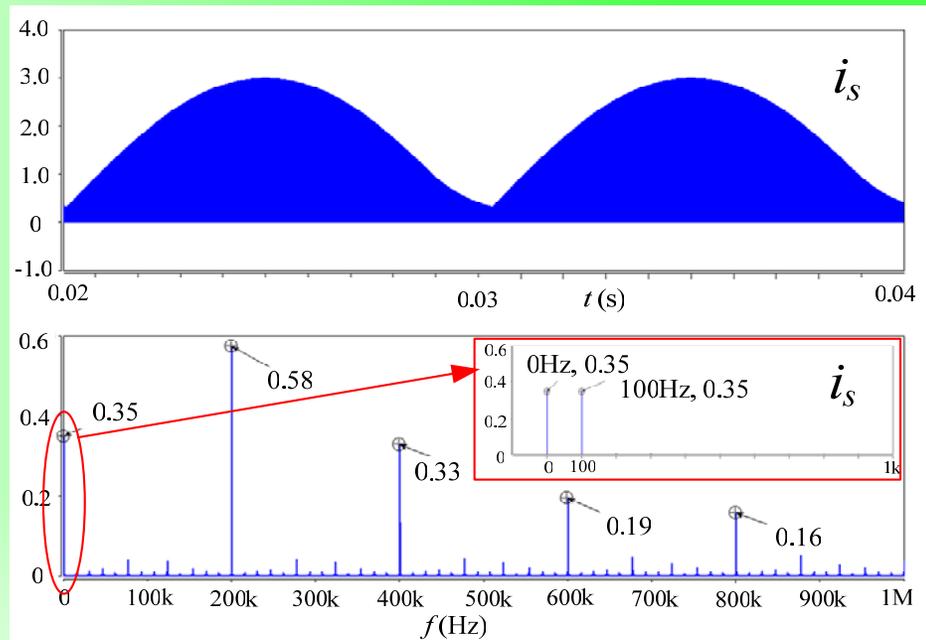


$$\zeta = \left| \frac{I_o(j\omega)}{I_s(j\omega)} \right| = \left| \frac{1}{1 - \omega^2 L_o C_o} \right|$$


$\zeta = 0.05$
 $f_s = 200\text{kHz}$

$L_o \cdot C_o = 13.94 \times 10^{-12}$

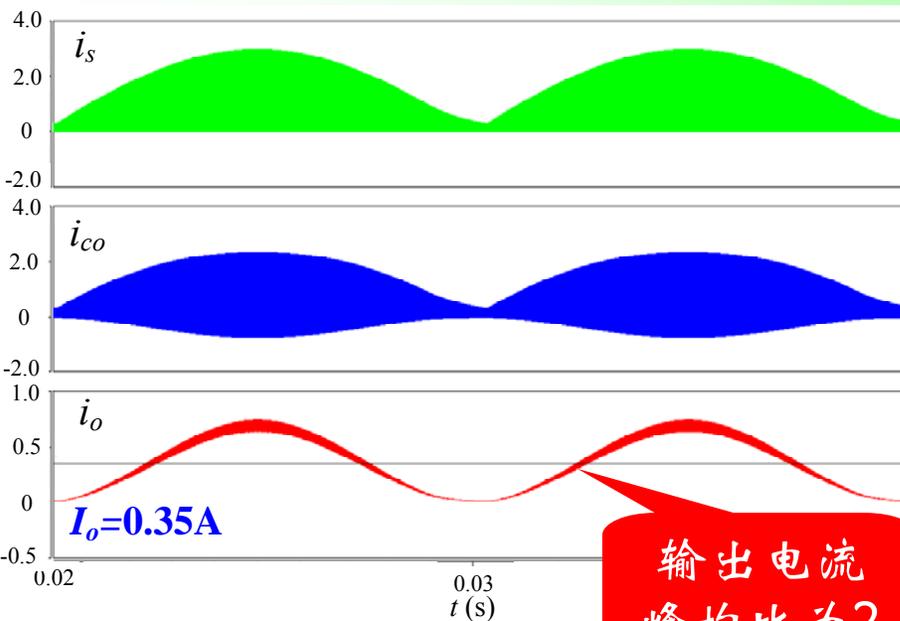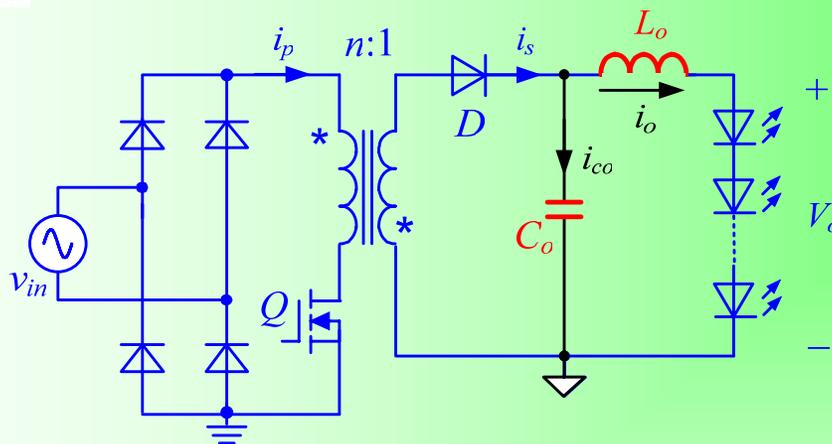$C_o = 0.47 \mu\text{F}$
 $L_o = 30 \mu\text{H}$



输出电流
峰均比为2



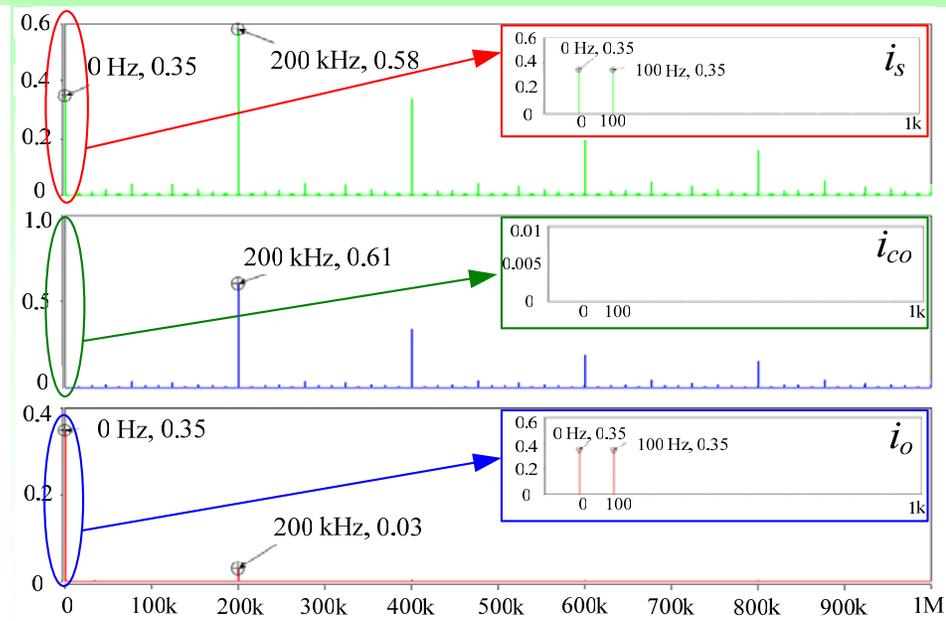


输出电流峰均比为1的输入电流谐波

输出电流峰均比
最小为1






输出电流为直流
电流

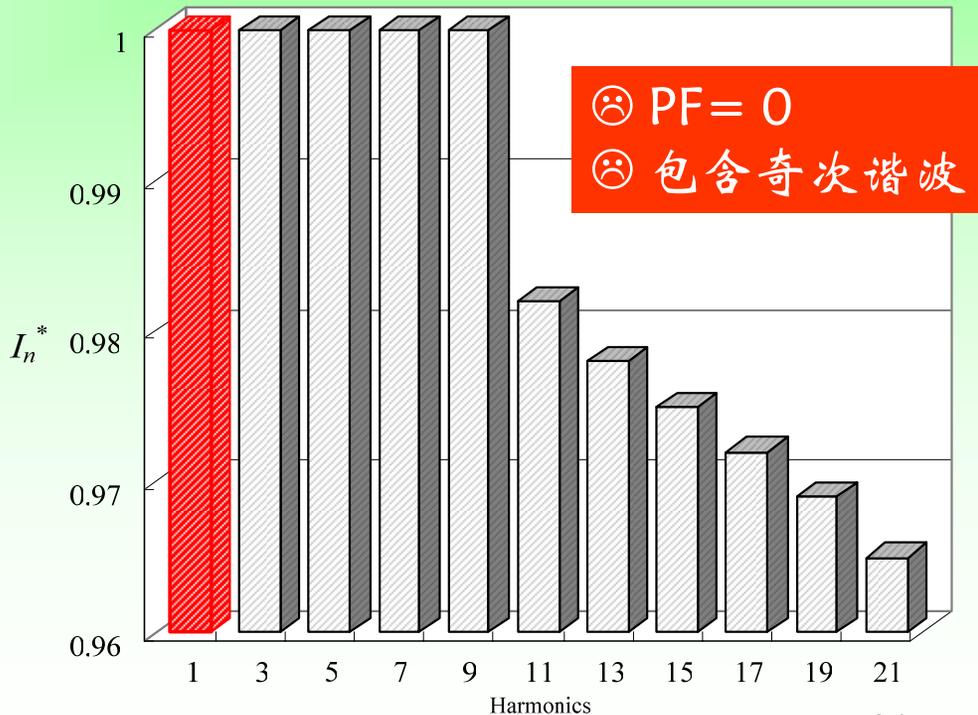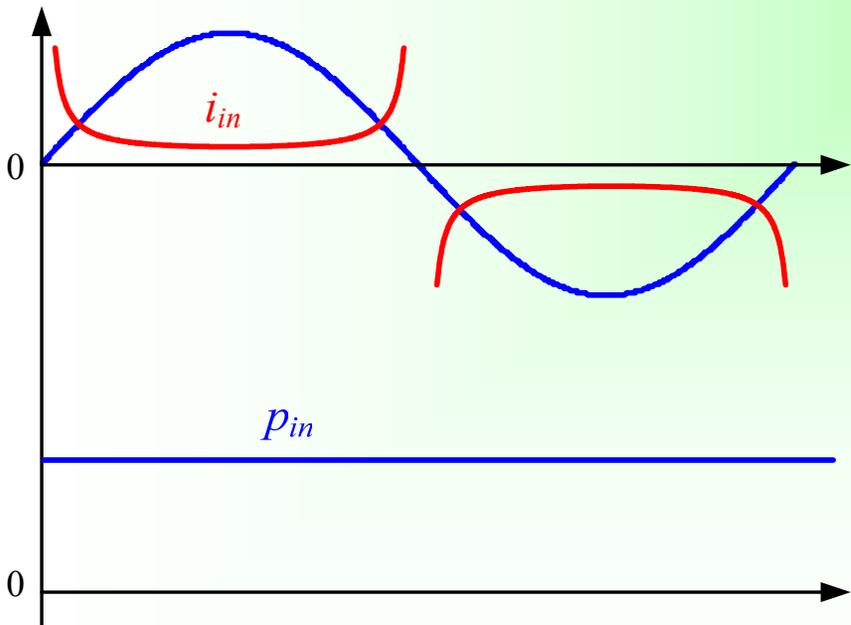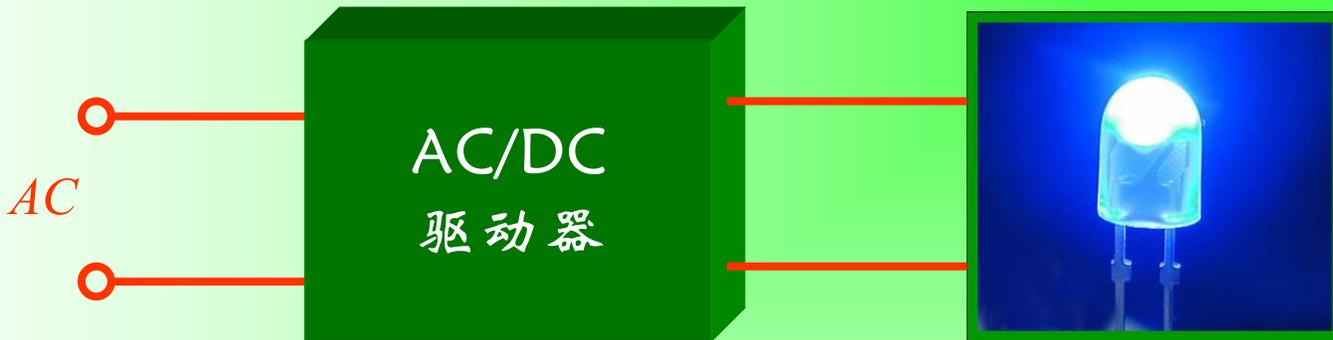

$$i_{o1} = \frac{v_{in} \cdot i_{in1}}{V_o} = \frac{(V_m \sin \omega_L t) \cdot (I_1 \sin \omega_L t)}{V_o} = \frac{V_m \cdot I_1}{V_o} \cdot \sin^2 \omega_L t$$

$$i_{o3} = \frac{v_{in} \cdot i_{in3}}{V_o} = \frac{(V_m \sin \omega_L t) \cdot (I_3^* \cdot I_1 \sin 3\omega_L t)}{V_o} = \frac{V_m \cdot I_3^* \cdot I_1}{V_o} \cdot \sin \omega_L t \cdot \sin 3\omega_L t$$
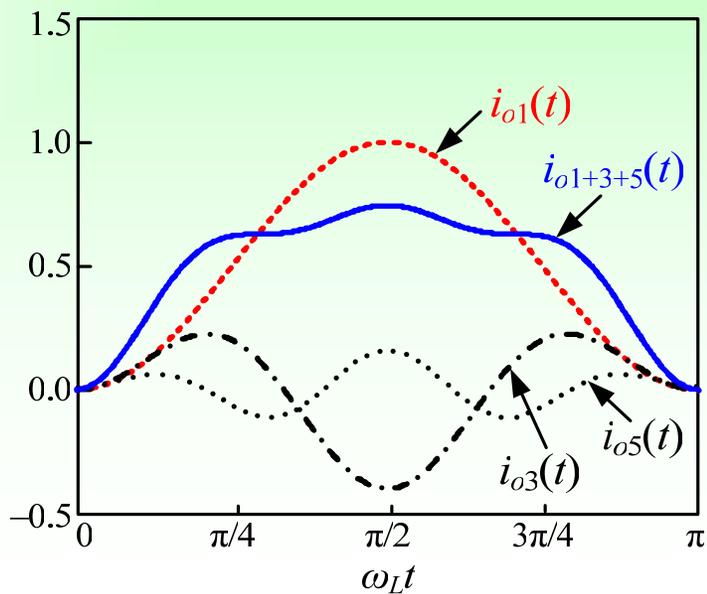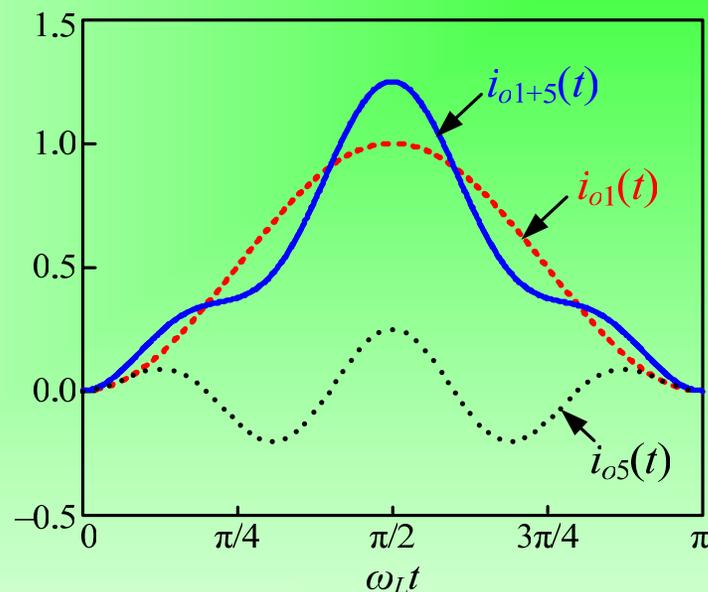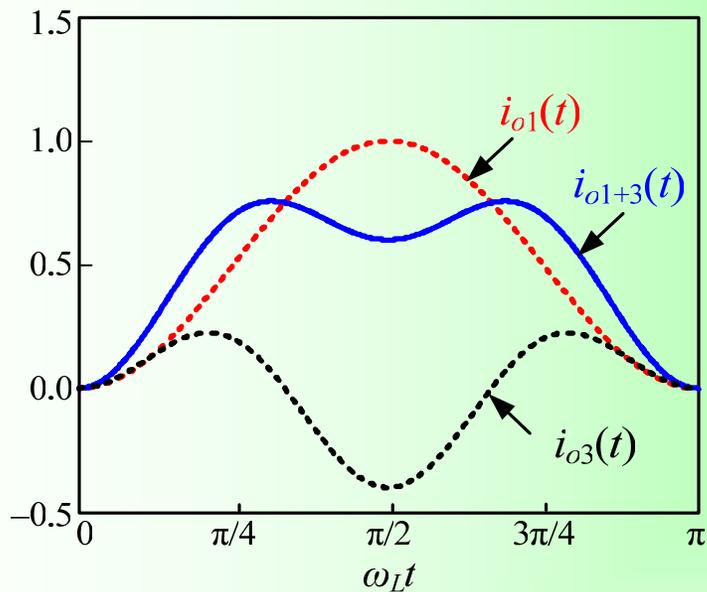
$$i_{o5} = \frac{v_{in} \cdot i_{in5}}{V_o} = \frac{(V_m \sin \omega_L t) \cdot (I_5^* \cdot I_1 \sin 5\omega_L t)}{V_o} = \frac{V_m \cdot I_5^* \cdot I_1}{V_o} \cdot \sin \omega_L t \cdot \sin 5\omega_L t$$




注入3次和5次谐波后的最小输出电流峰均比

$$I_3^* = 0.465$$

$$I_5^* = 0.135$$



峰均比为
1.34

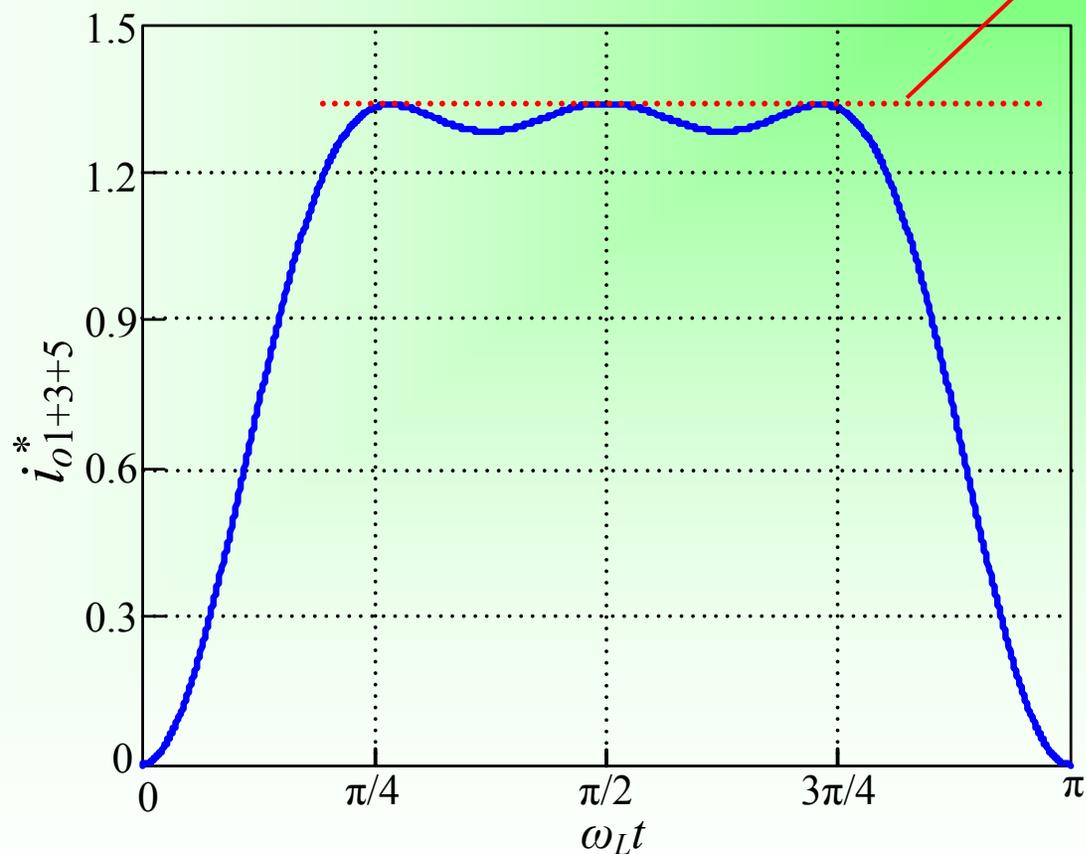

半个工频周期内，占空比 = D_{y0}



PF=1


$$i_{in}(t) = I_1 (\sin \omega_L t + I_3^* \cdot \sin 3\omega_L t + I_5^* \cdot \sin 5\omega_L t)$$

$$I_3^* = 0.465, I_5^* = 0.135$$


$$D_y(t) = D_{y0} \cdot \sqrt{2.16 \sin^4 \omega_L t - 4.56 \sin^2 \omega_L t + 3.07}$$

$$D_{y_fit}(t) = D_{y0} \cdot 2.02 \cdot (1 - 0.61 \cdot |\sin \omega_L t|)$$

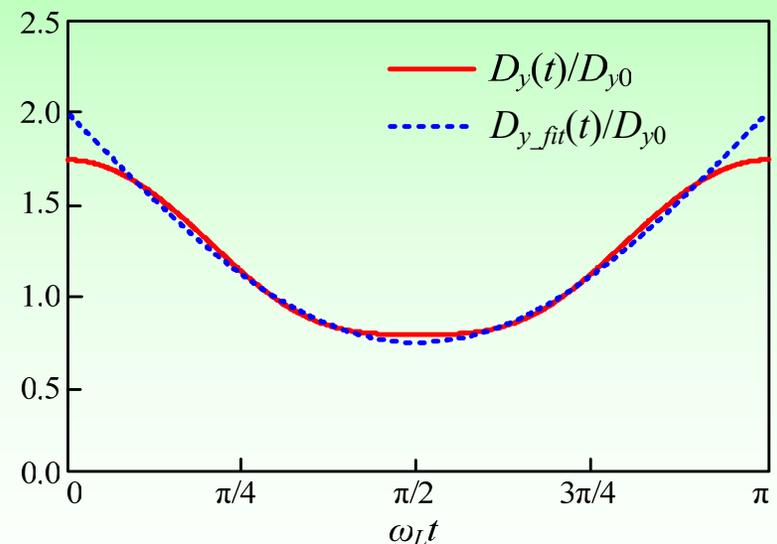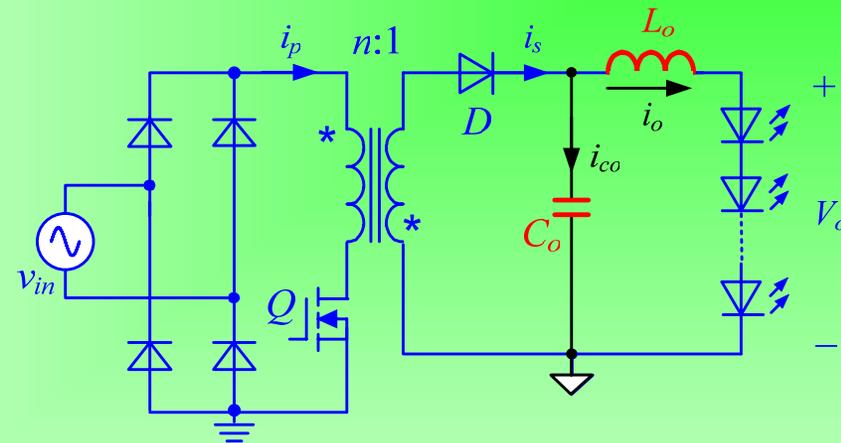

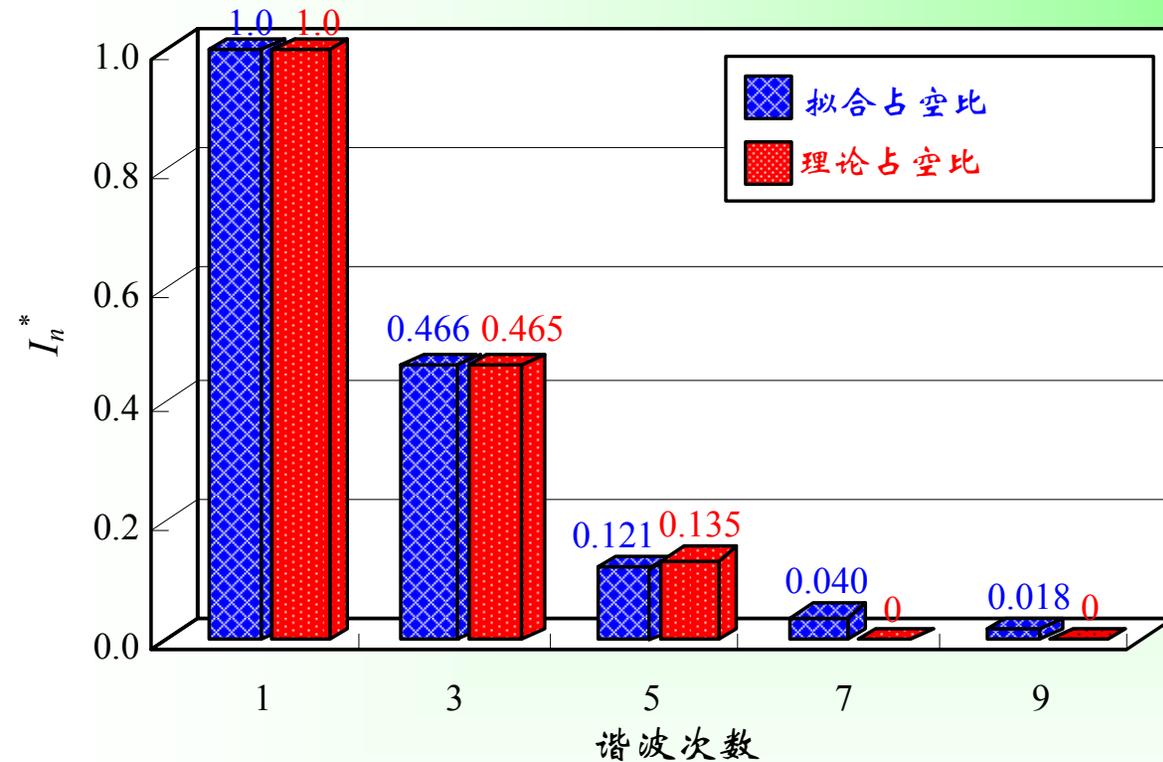


	理论占空比	拟合占空比
输出电流峰均比	1.34	1.38
输入功率因数	0.90	0.90

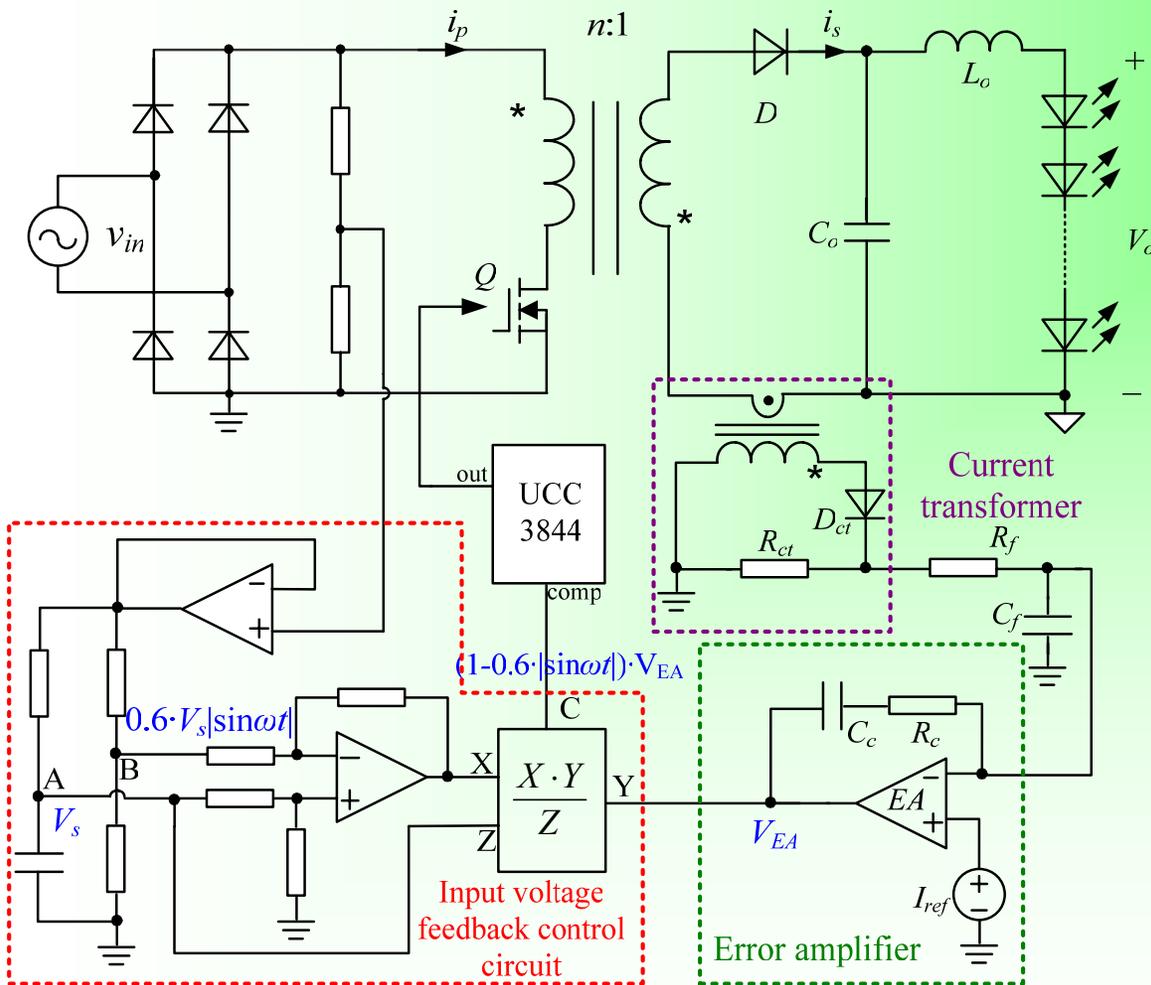


- 输入电压: 198-264 V
- 输出电流: 0.35 A
- 输出电压: 25 V

- Q: FQD2N60 (600 V, 2.6 A)
- D: RURD460 (600 V, 4 A)
- L_p : 270 μH
- n : 3
- L_o : 30 μH
- C_o : 0.47 μF

未注入谐波电流

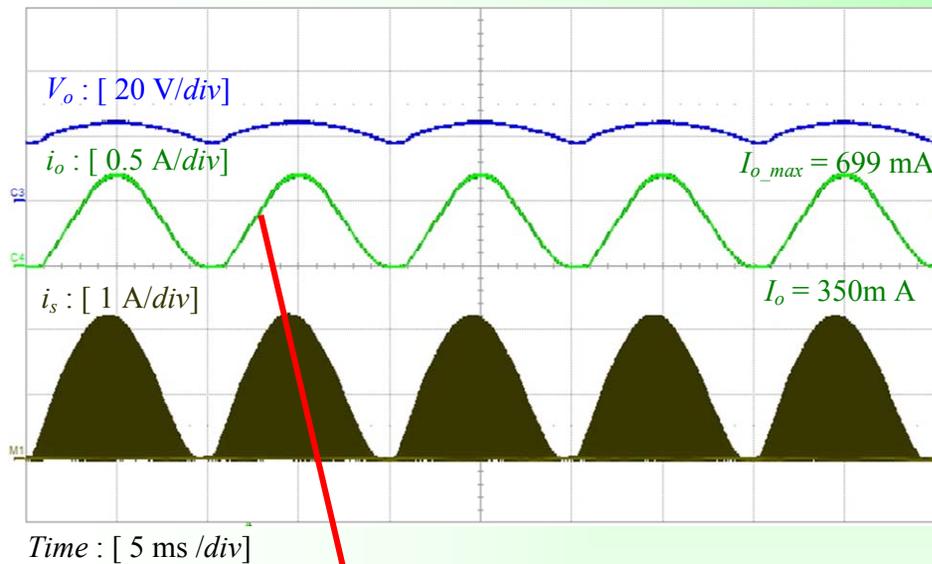


输出电流峰均比
约为 2.

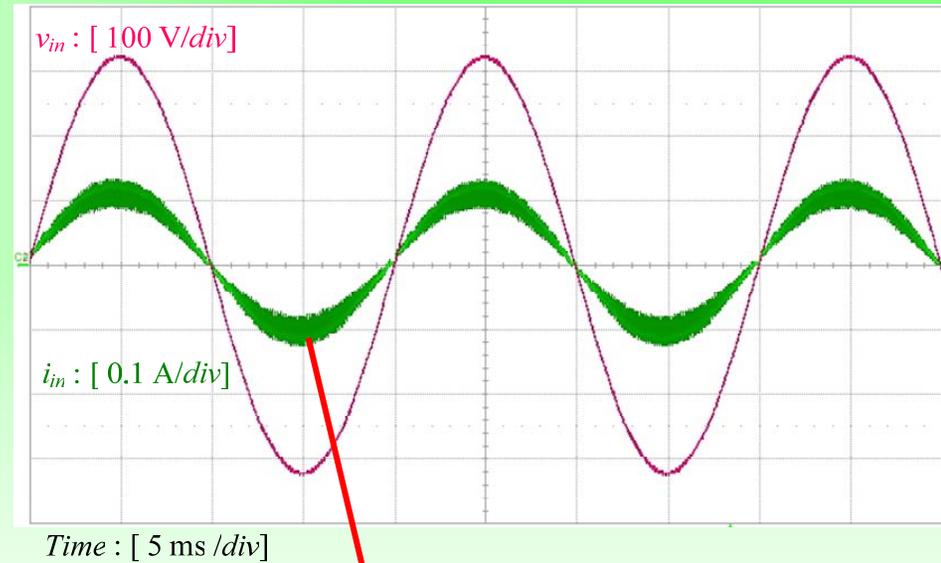


输入功率因数为
0.999.

注入谐波电流

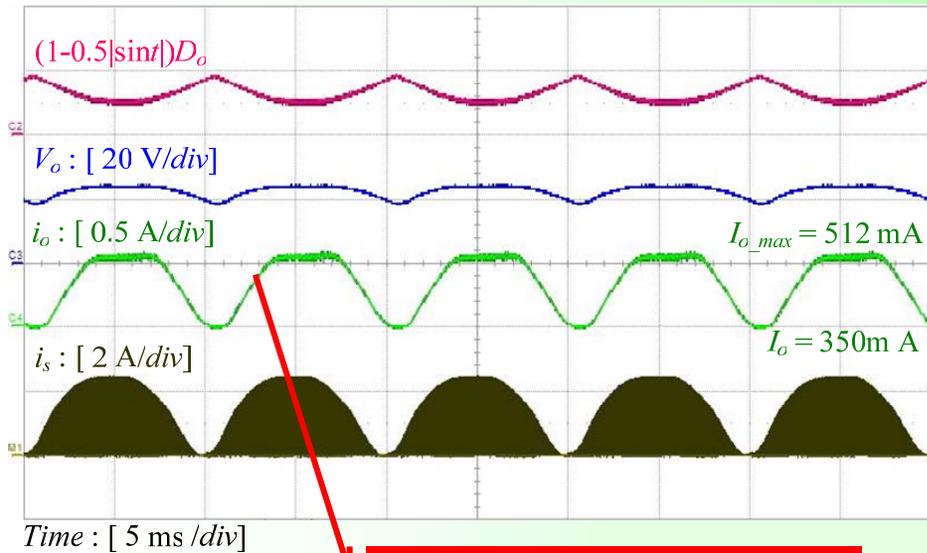

输出电流峰均比
约为 1.4.

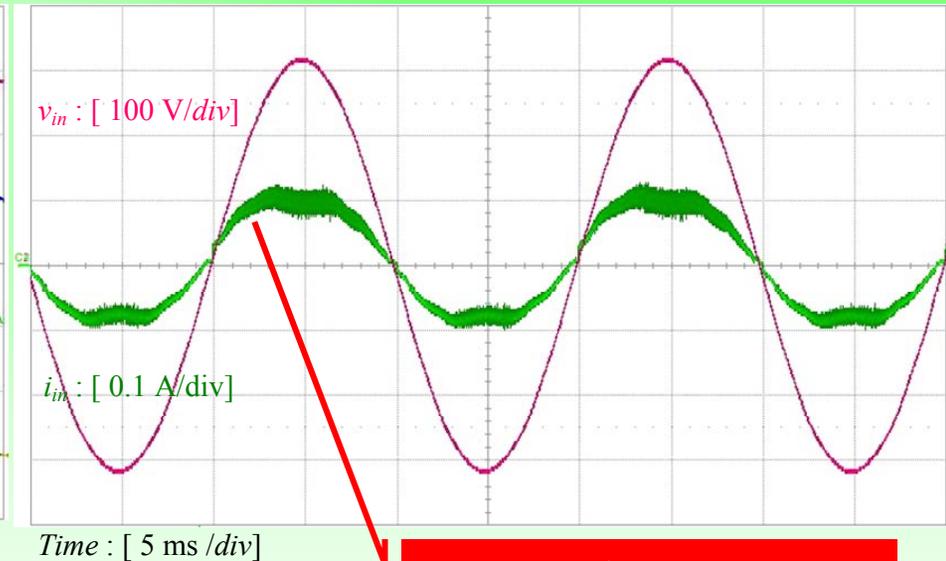

输入功率因数为
0.91.

1. 概述
2. 无电解电容的LED照明AC/DC电源
3. 无电解电容的LED照明AC/DC驱动器
4. 结论

针对LED照明的AC/DC电源，提出了去除电解电容的方法，以提高其使用寿命。

- 增大储能电容电压纹波以大大减小电容值，由此可以采用薄膜或瓷片电容来取代电解电容，由此可以提高AC/DC电源的使用寿命。
- 在输入电流中注入三次谐波，可以减小瞬时输入功率脉动，由此可以减小储能电容容量。当保证输入功率因数大于0.9时，储能电容容量可以减小到功率因数为1时的65.6%。

提出了一种无电解电容的LED AC/DC驱动器。

- 根据LED可以采用脉动电流驱动的特点，提出了一种无电解电容的AC/DC驱动器，从而大大提高使用寿命。在输出侧增加一个小电感和一个小电容，可以大大减小驱动电流的脉动，以保证LED的安全工作。
- 提出在输入电流中注入3次和5次谐波的方法，在保证输入功率因数大于0.9的情况下，理论上可以将LED的驱动电流峰均比降低到1.34，这样可以保证LED的安全工作。
- 提出了一种简单的占空比拟合方法，它只需要检测输入电压，就可以实现3次和5次谐波的注入。

Thank you for your attention!

*Comments and Suggestions
are Welcome!*