
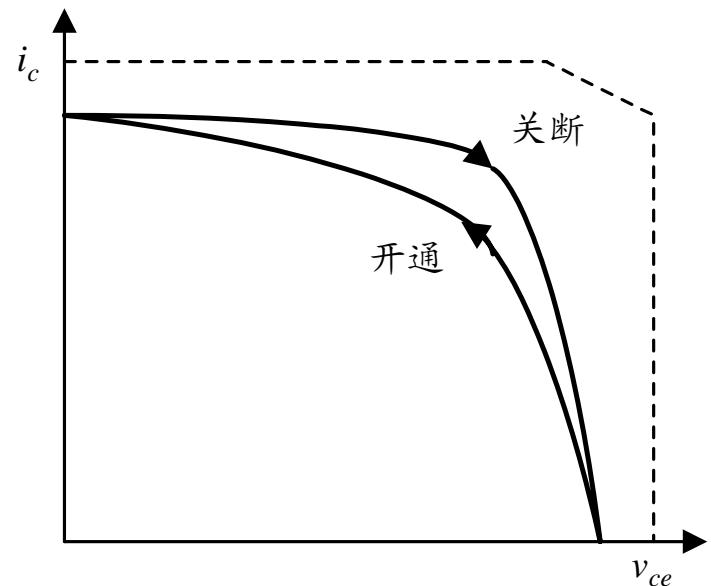


Resonant Converters


Presented by

Xinbo Ruan

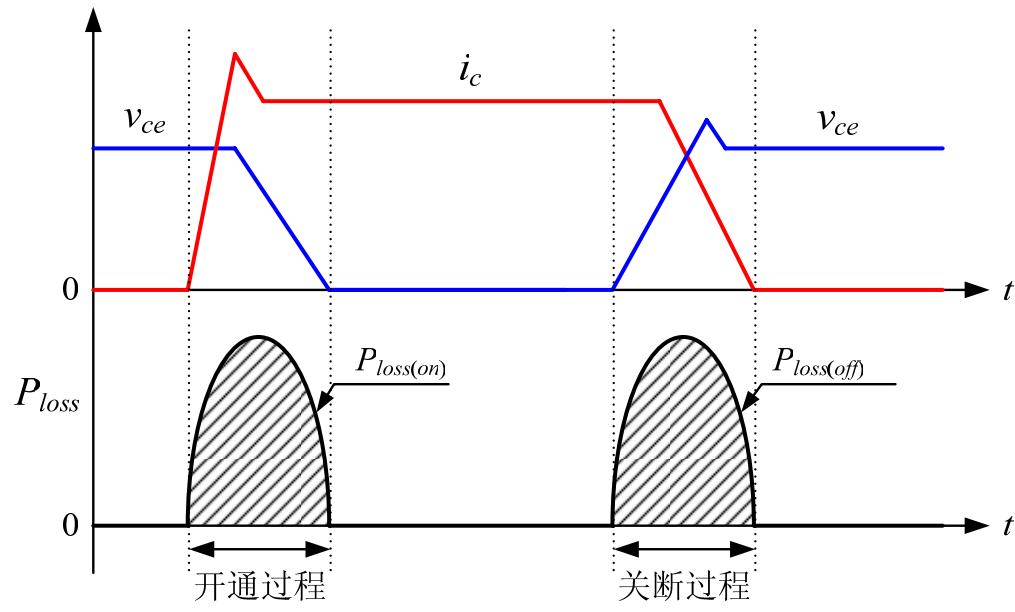
Aero-Power Sci-tech Center
Nanjing University of Aeronautics & Astronautics



Reduced Switching loss

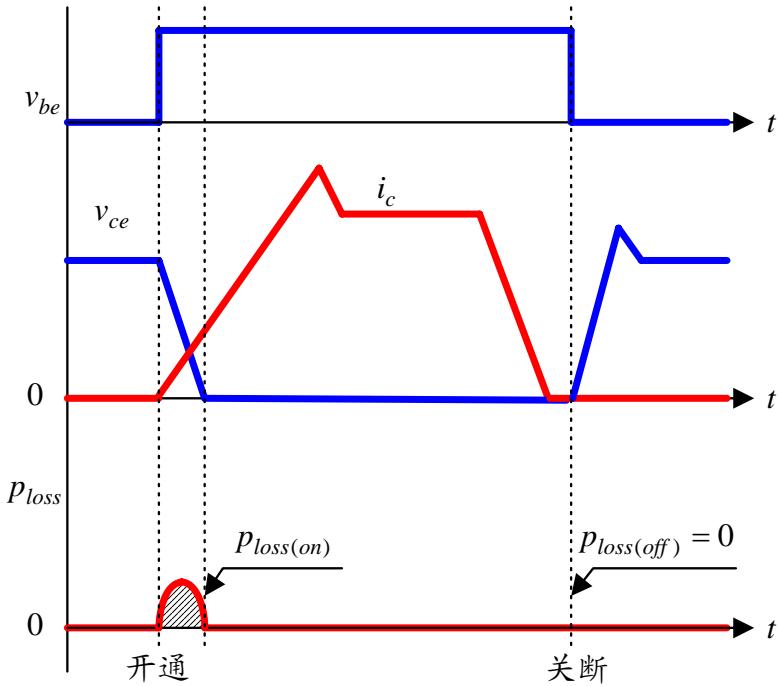

Zero-Current-Switching

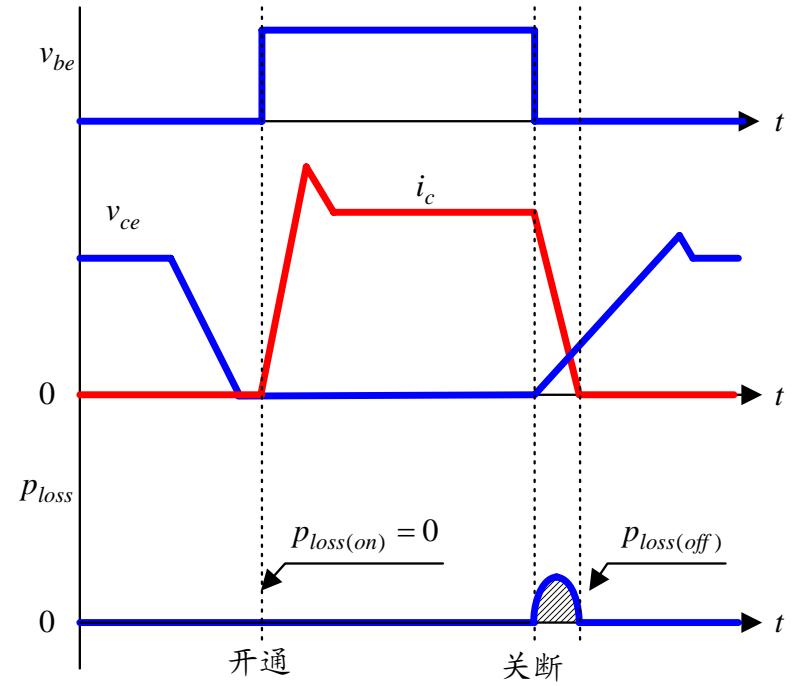


Zero-Voltage-Switching

减小开通损耗有以下几种方法：


- ① 在开关管开通时，使其电流保持在零，或者限制电流的上升率，从而减小电流与电压的交叠区，这就是所谓的零电流开通。
- ② 在开关管开通前，使其电压下降到零，这就是所谓的零电压开通。
- ③ 同时做到①和②，在这种情况下，开通损耗为零。

减小关断损耗有以下几种方法：

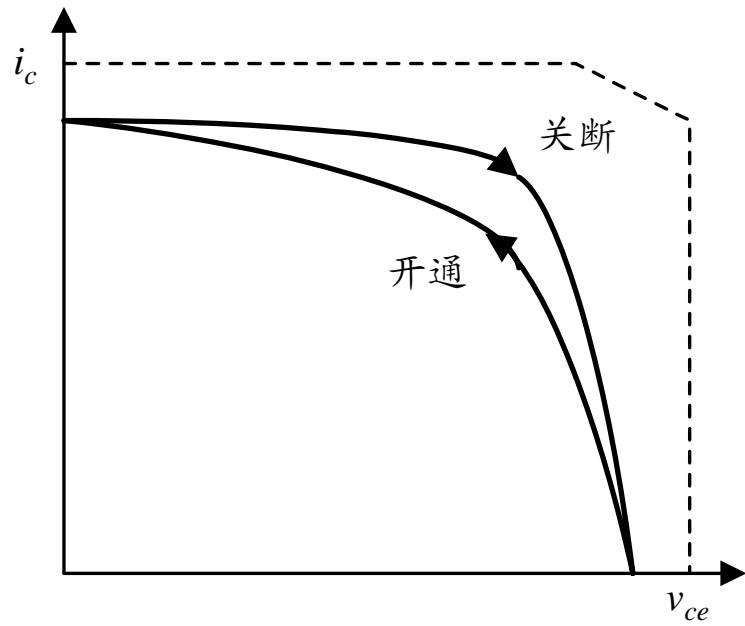- ① 在开关管关断前，使其电流减小到零，这就是所谓的零电流关断。
- ② 在开关管关断时，使其电压保持在零，或者限制电压的上升率，从而减小电流与电压的交叠区，这就是所谓的零电压关断。
- ③ 同时做到①和②，在这种情况下，关断损耗为零。






Hard-Switching

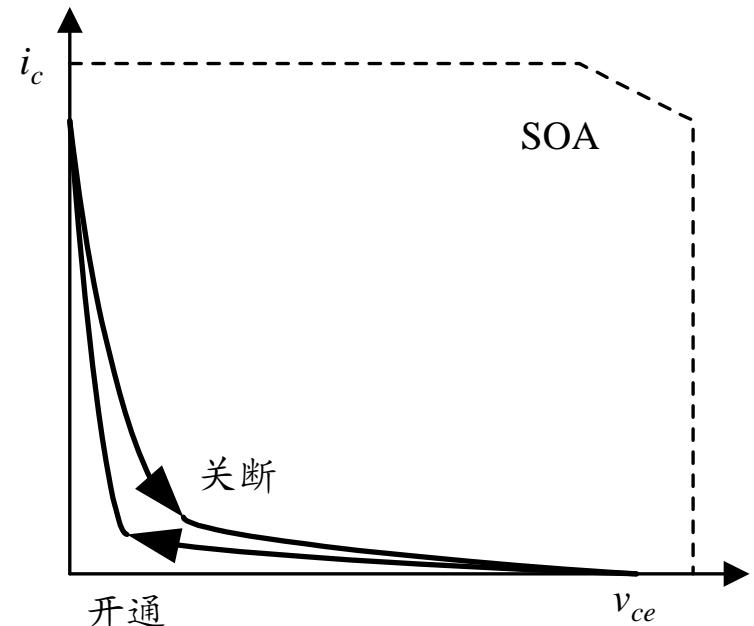



Soft-Switching

Resonant Converters

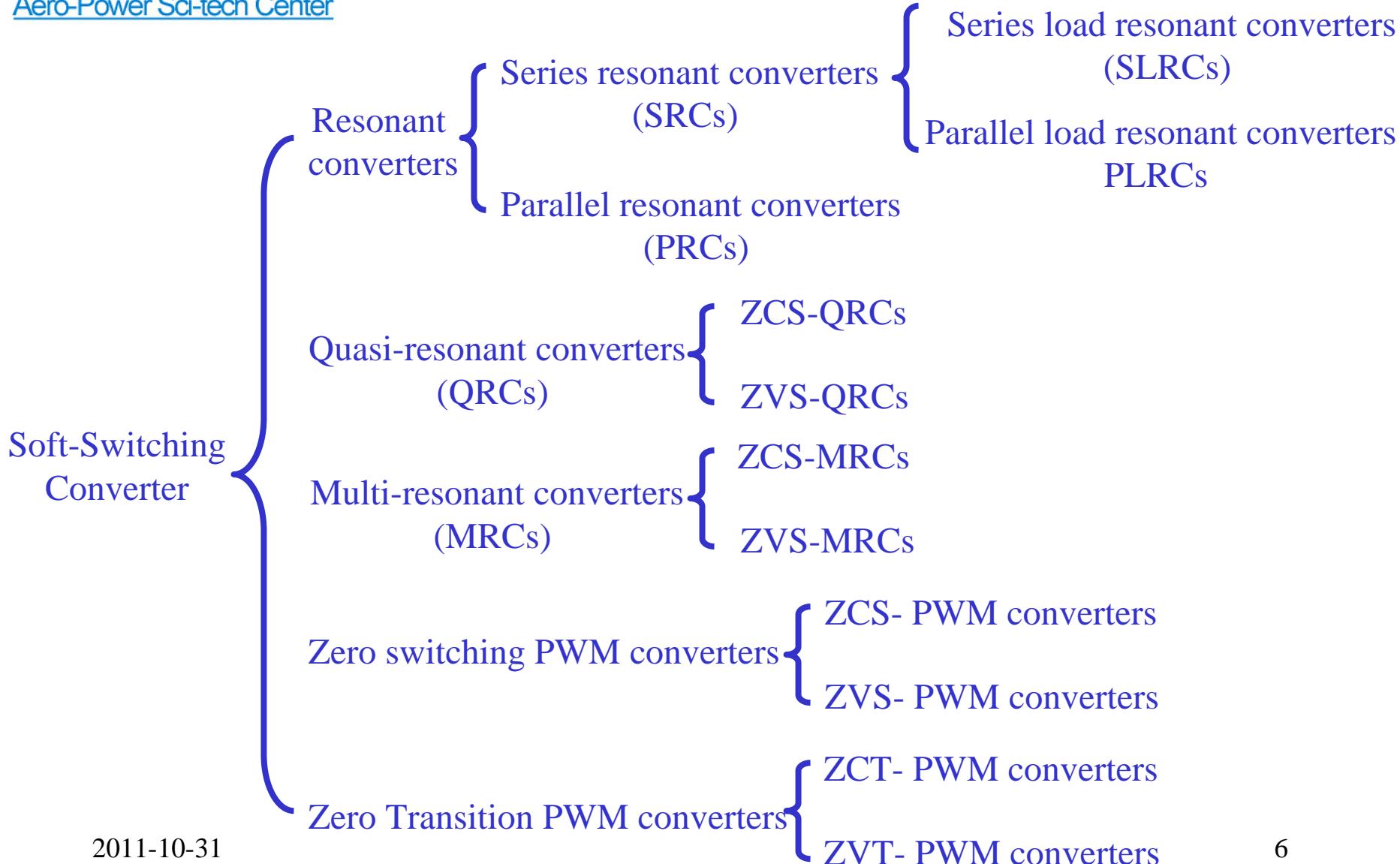

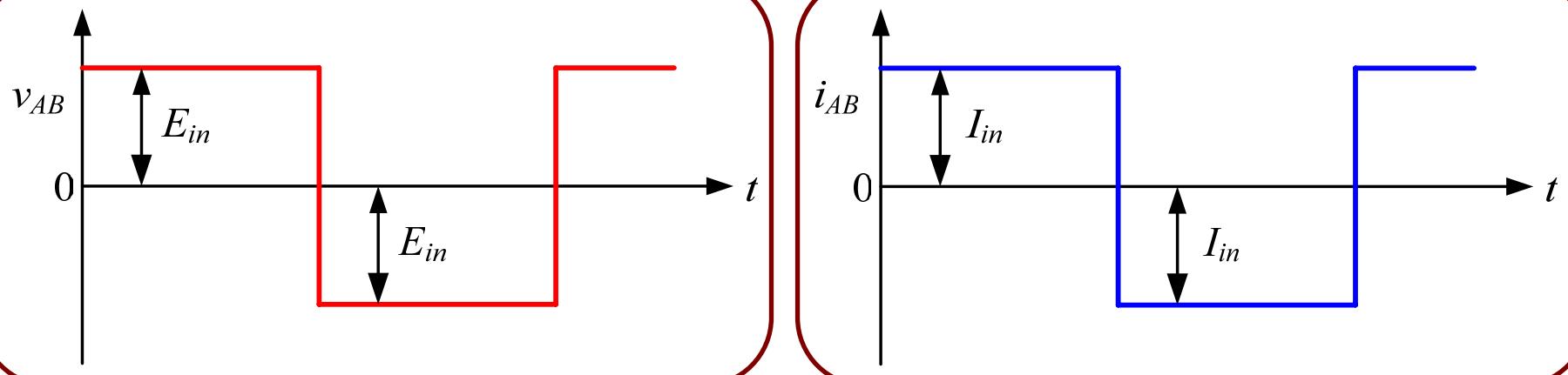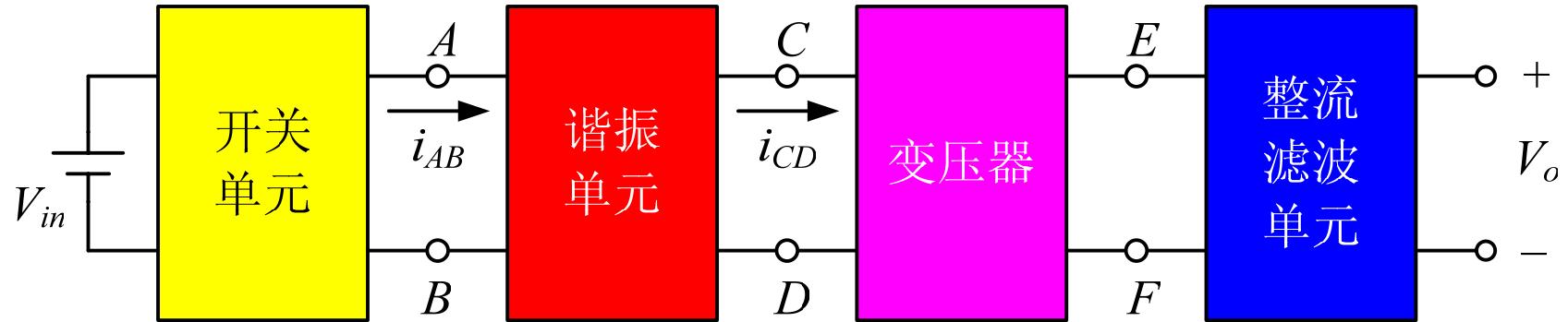

Switching Cell

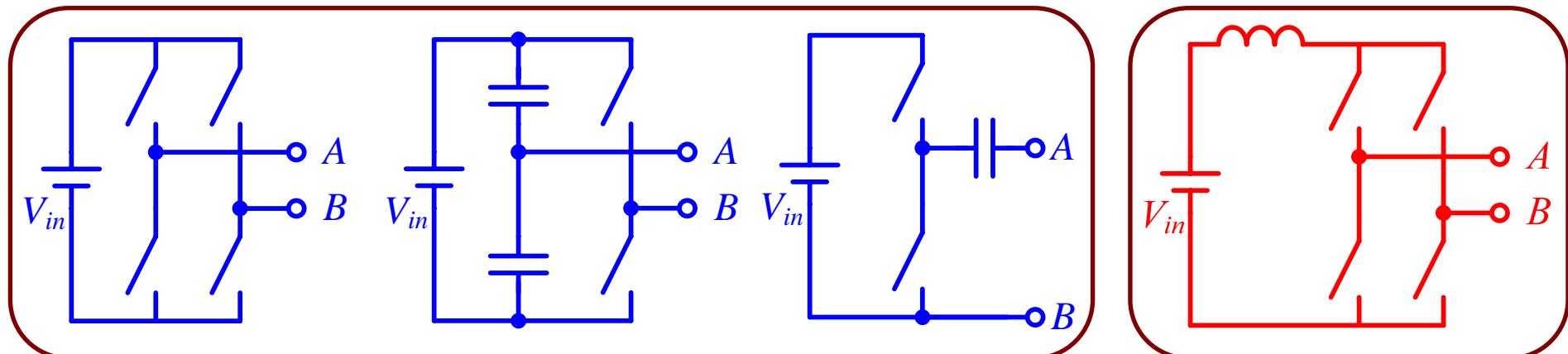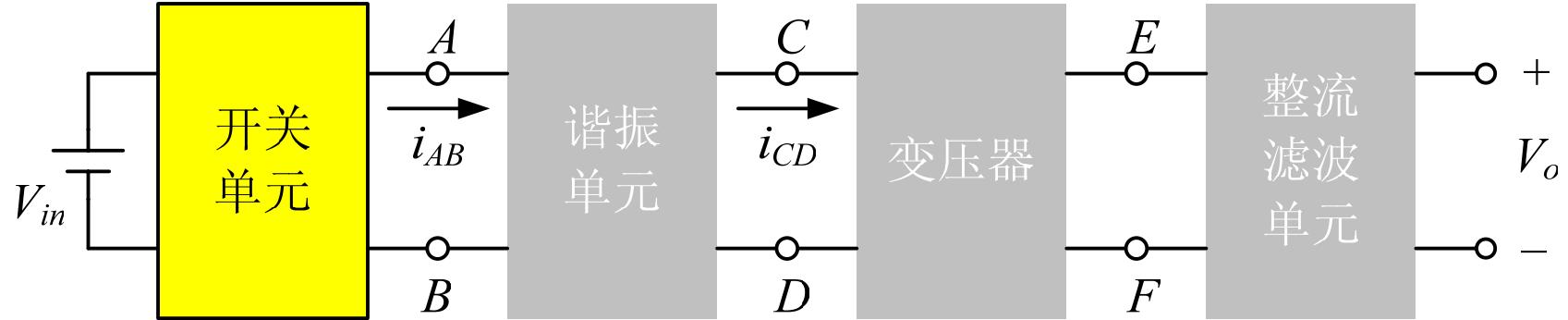


Voltage-Source Switching Cell

2011-10-31

Current-Source
Switching Cell

Resonant Cell

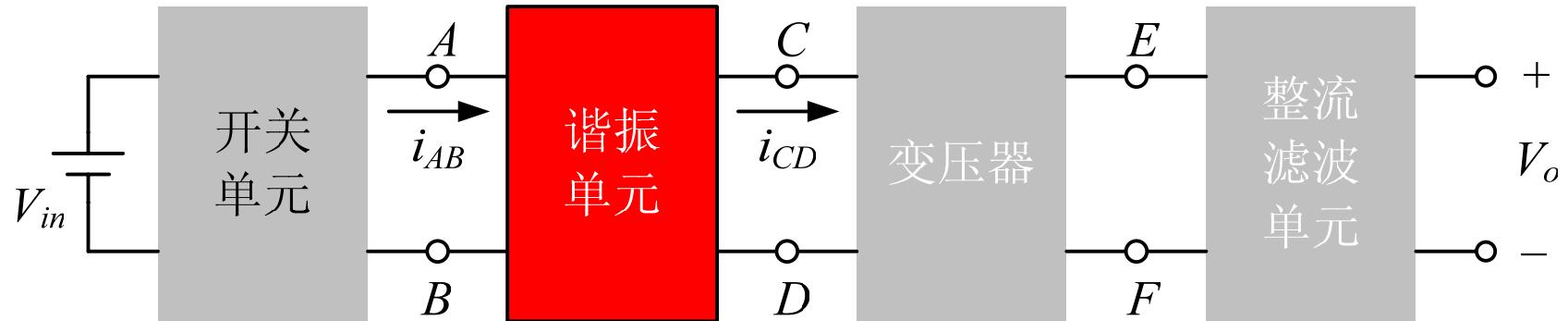

Series
Resonant






Parallel
Resonant



LCC




LLC

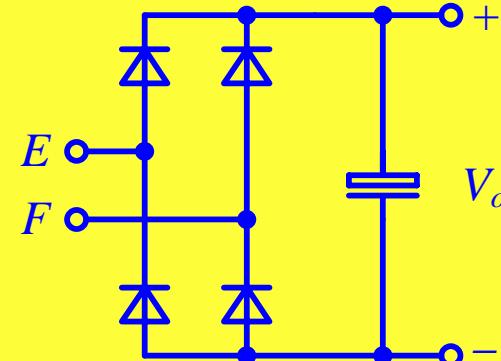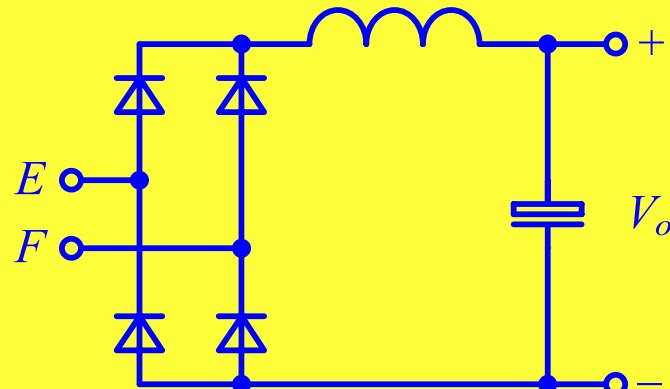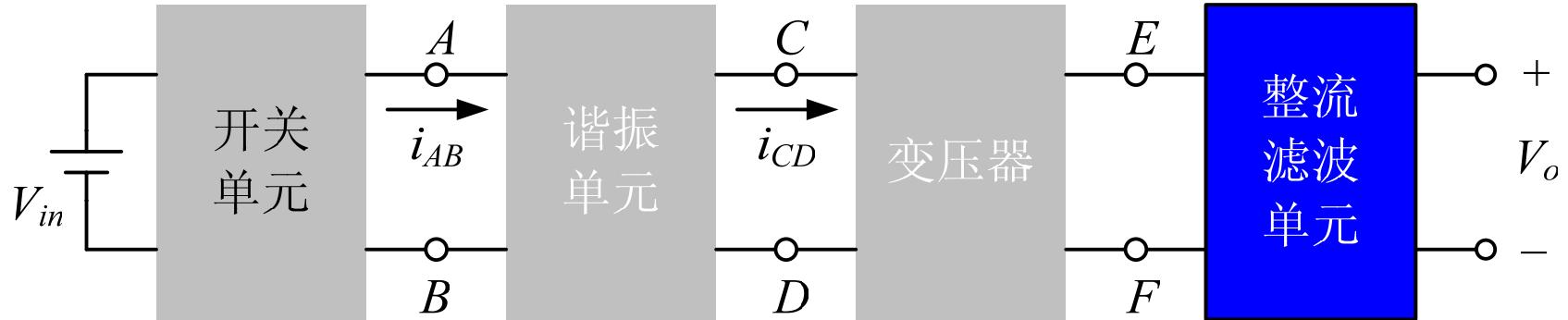


LC filter


C filter

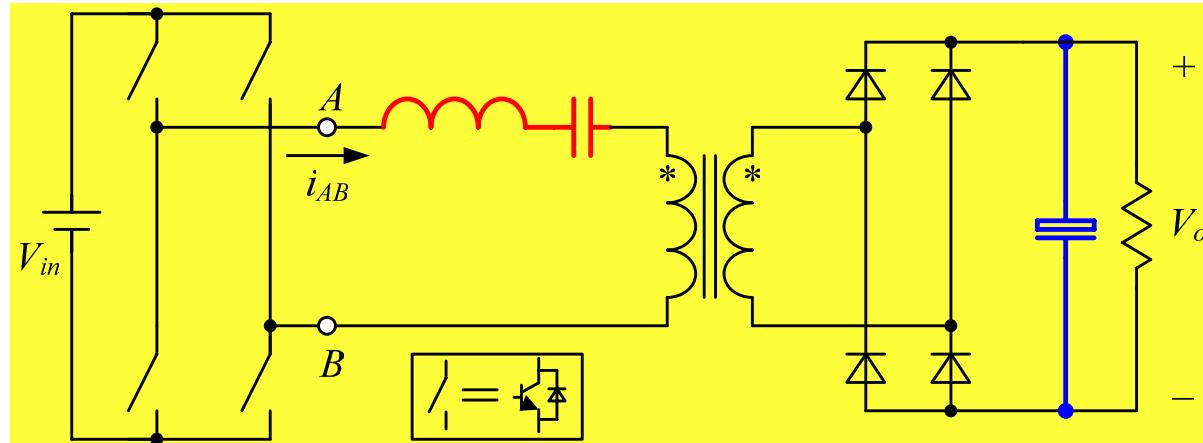Basic Resonant Converters: Two resonant components




Series Resonant Converter


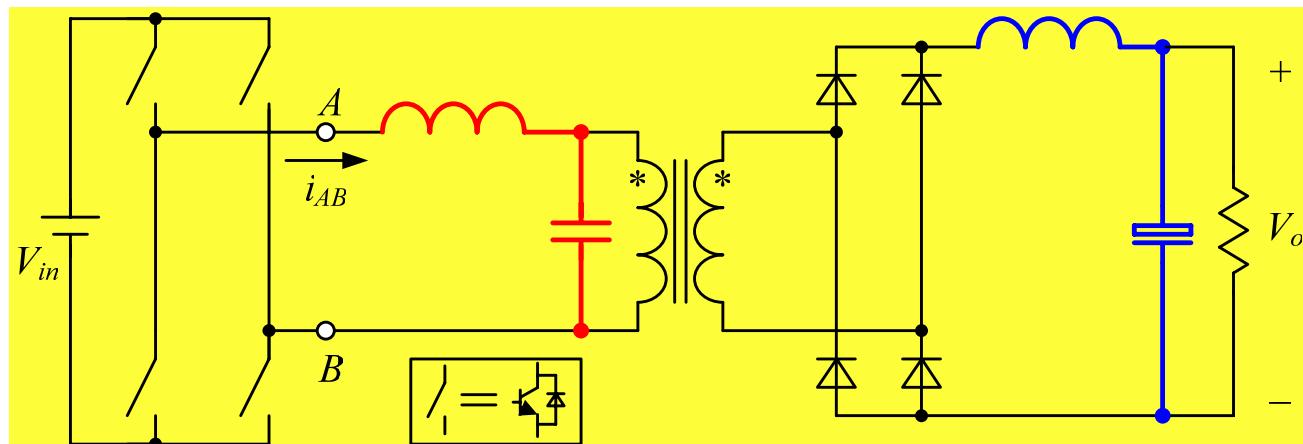


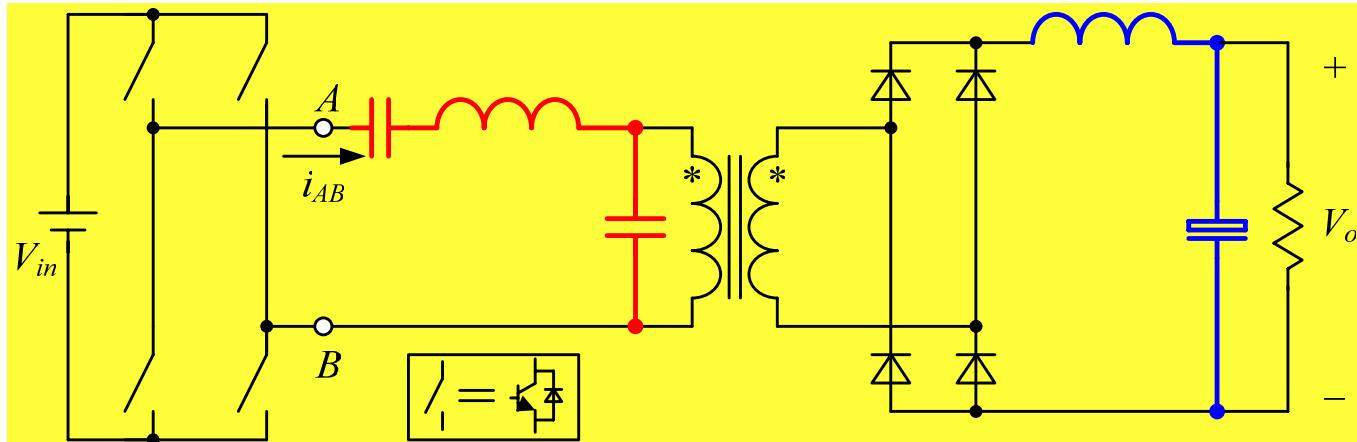

LCC Resonant Converter

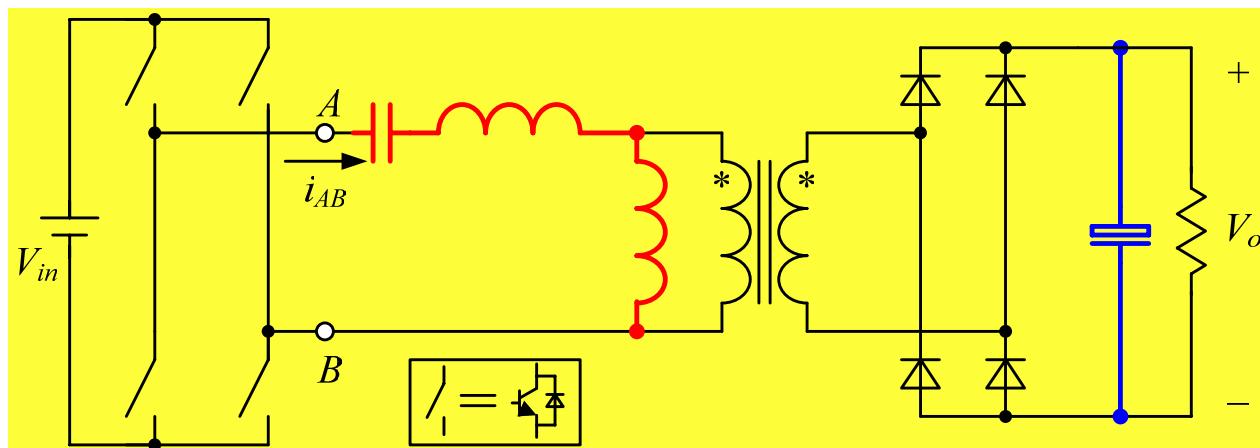


Series Load Series Resonant Converters

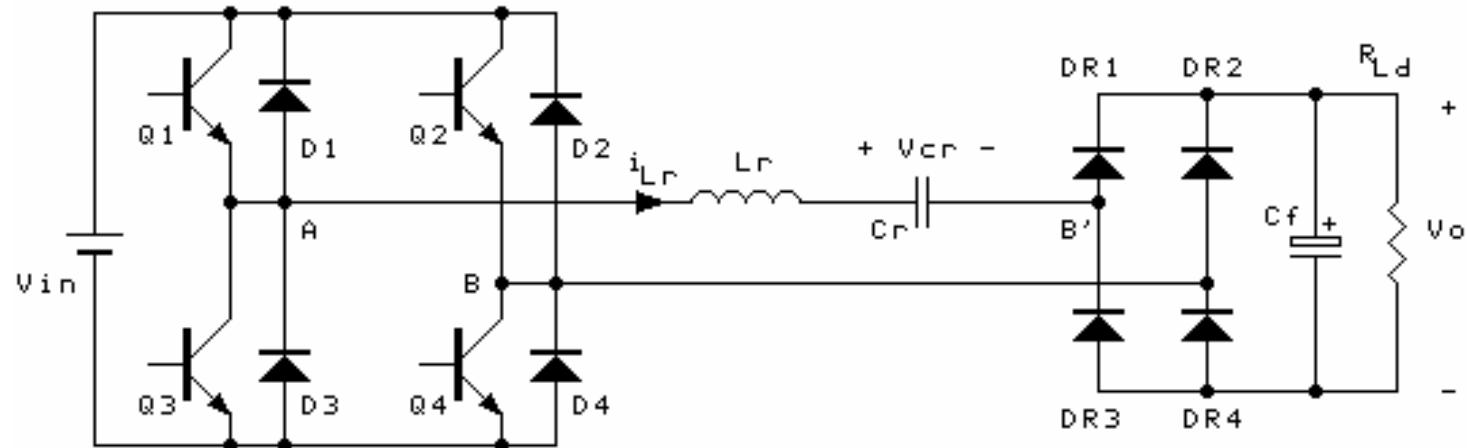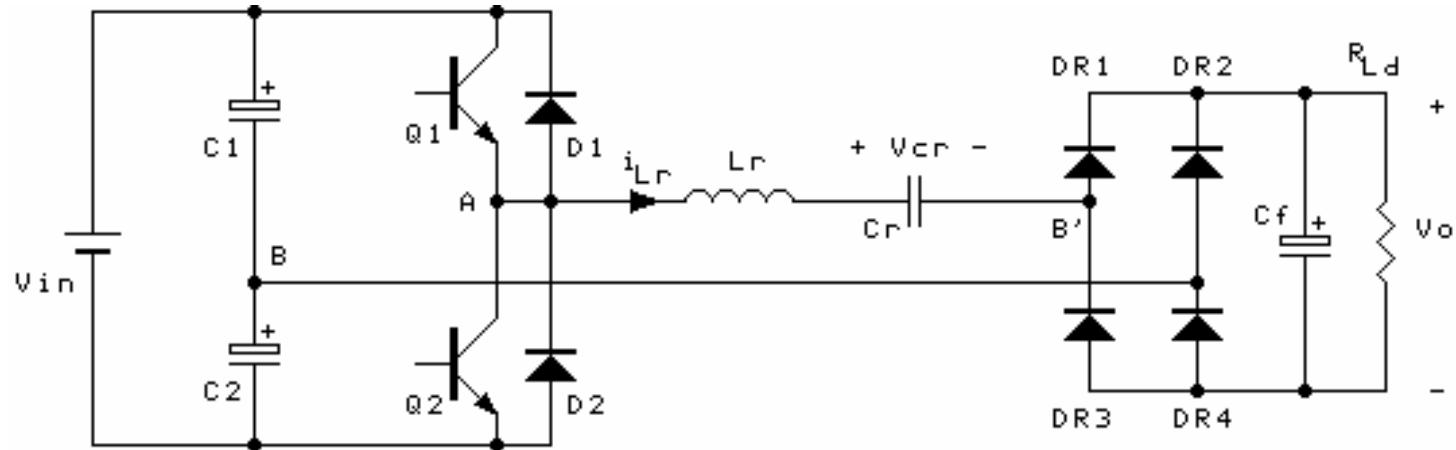


Three kinds of operation modes

- Discontinuous Current Mode ($f_s < f_r/2$)
- Continuous Current Mode ($f_r/2 < f_s < f_r$)
- Continuous Current Mode ($f_s > f_r$)



DCM ($f_s < f_r/2$): $[t_0, t_1]$

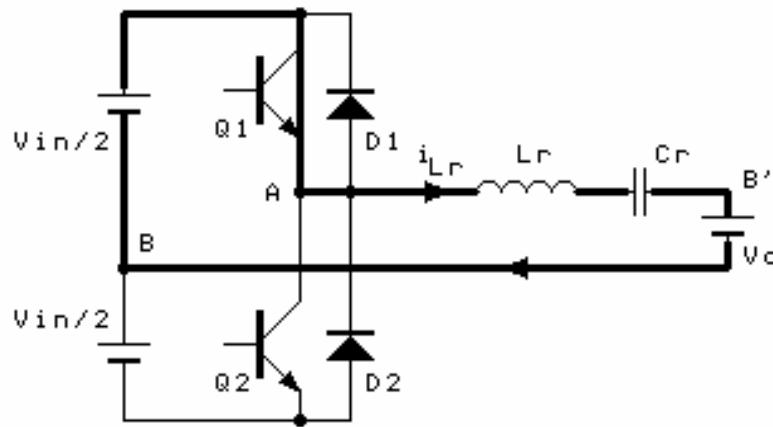



2011-10-31

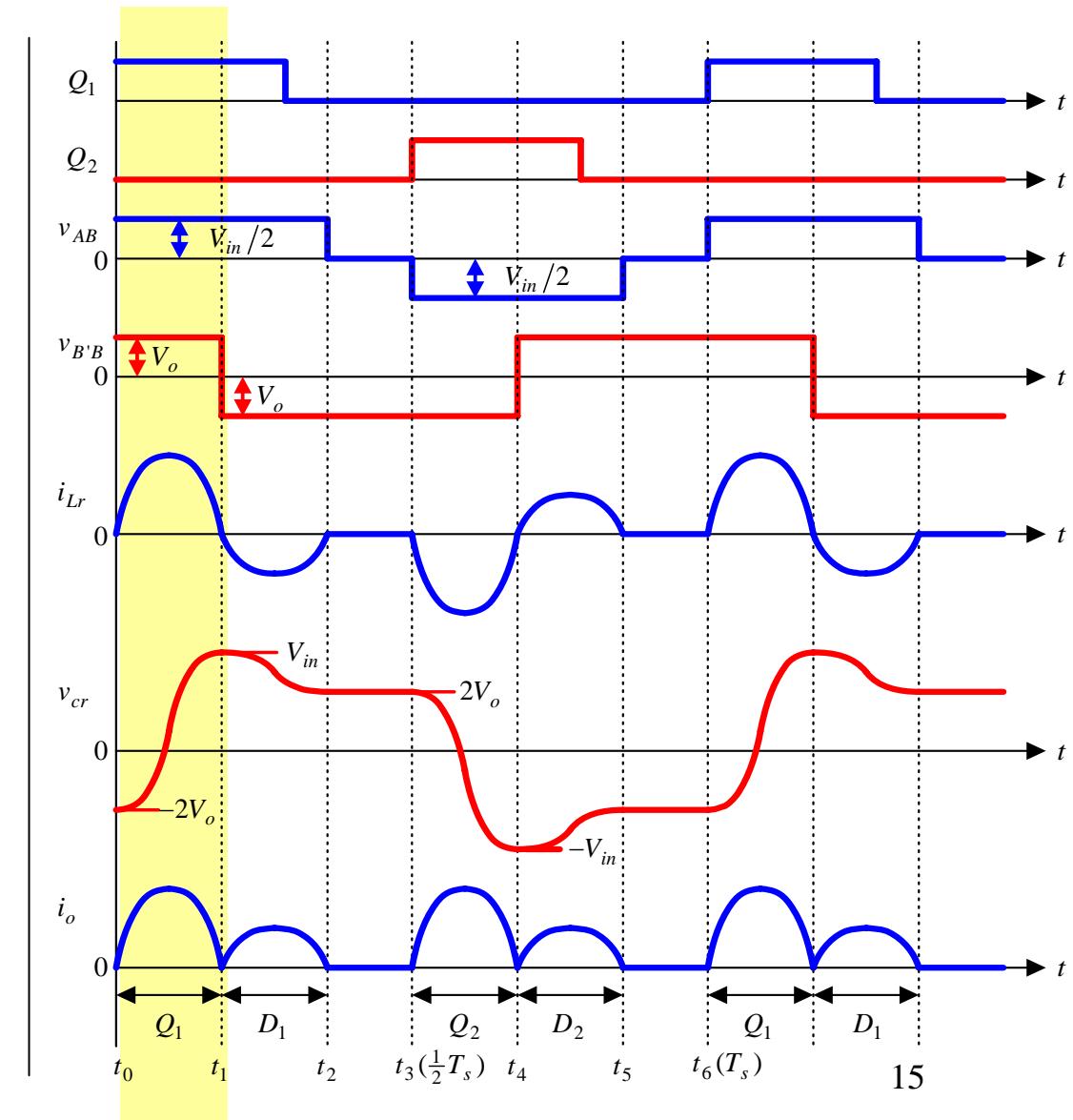



DCM ($f_s < f_r/2$) : $[t_1, t_2]$

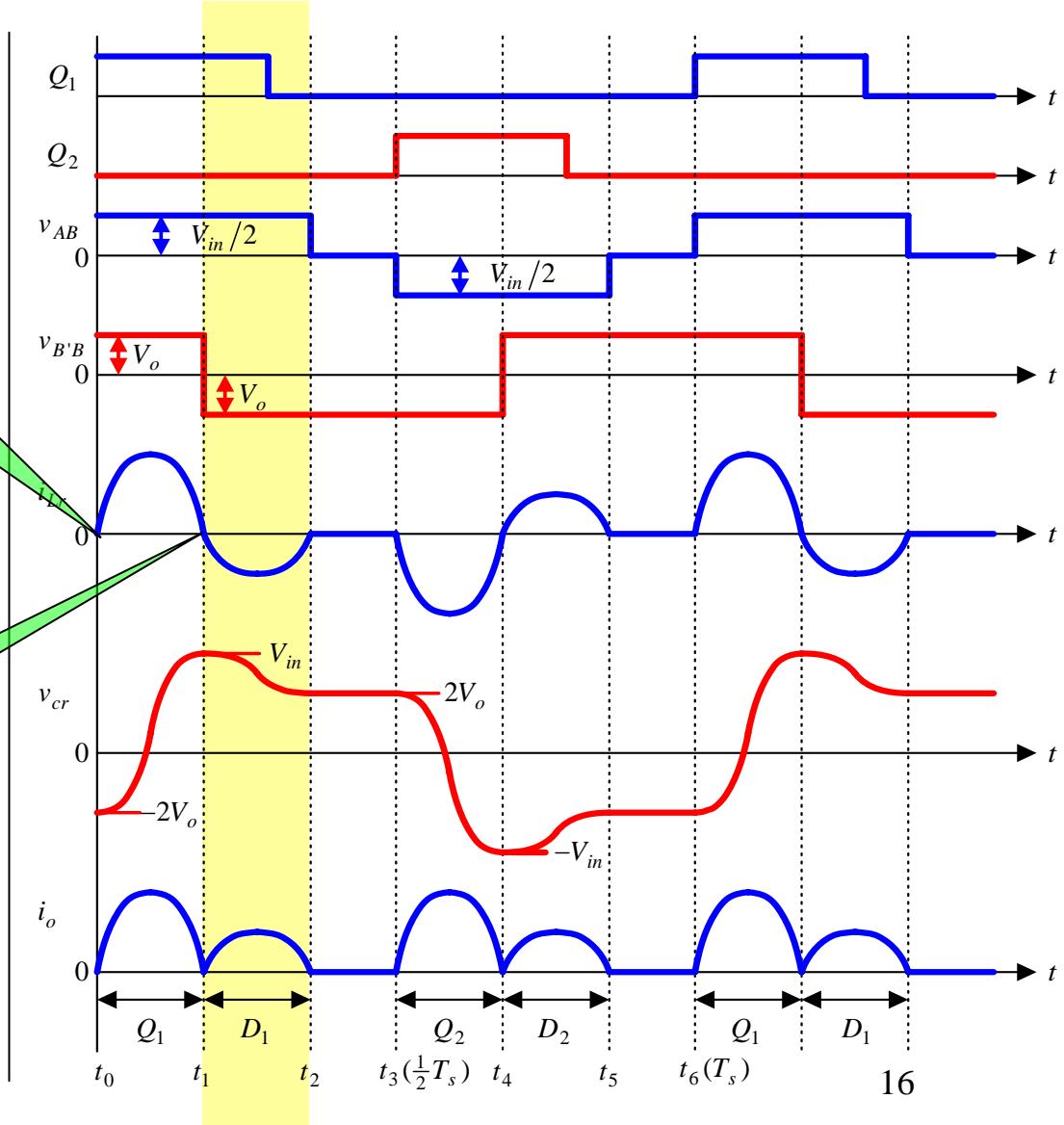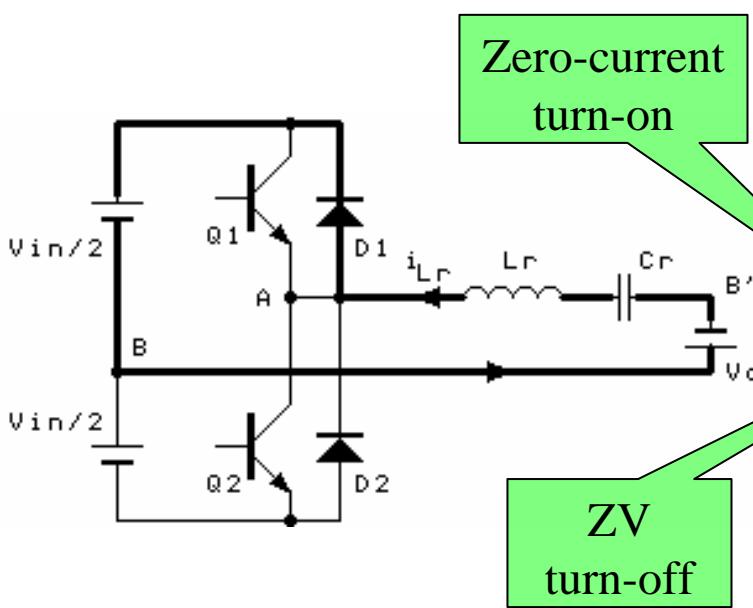


DCM ($f_s < f_r/2$) : $[t_1, t_2]$

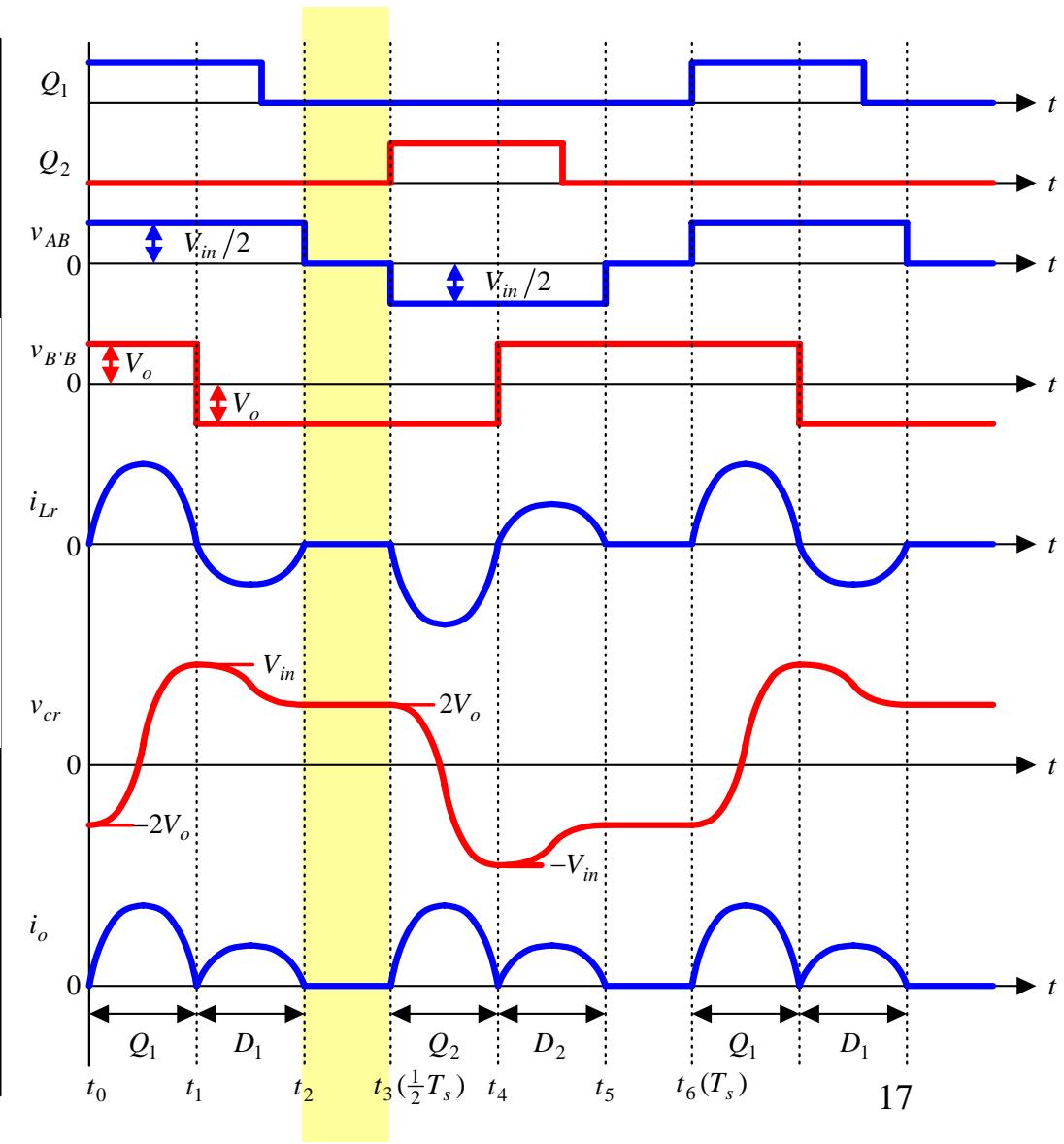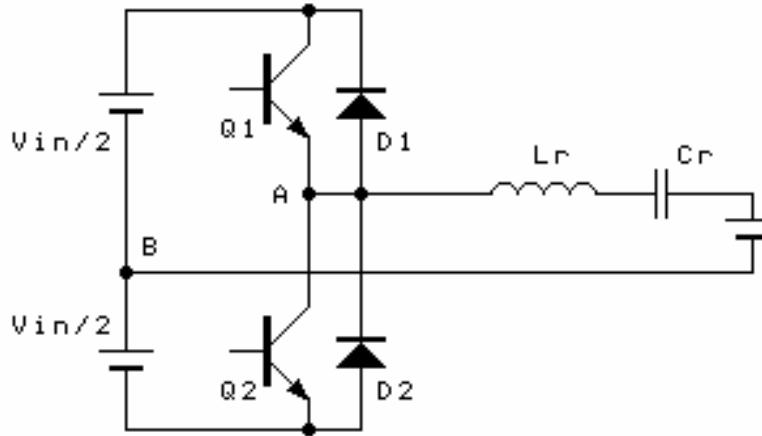


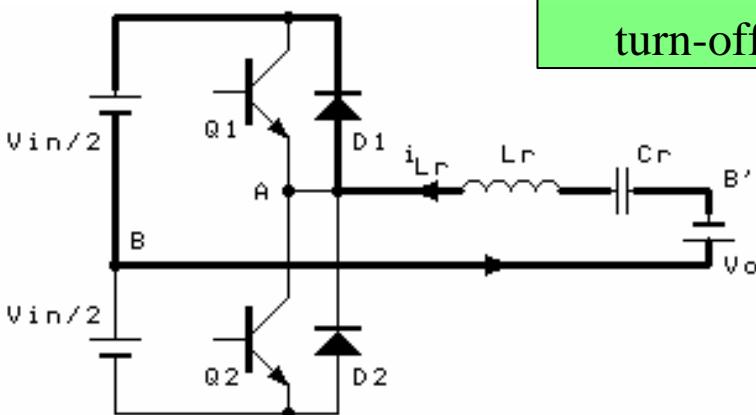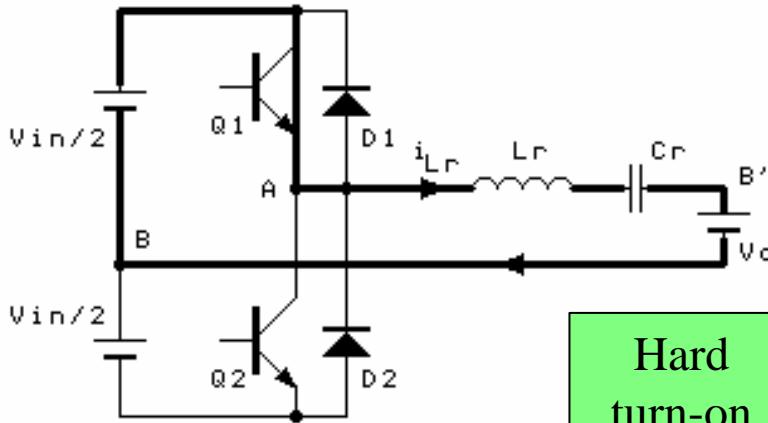Continuous Current Mode ($f_r/2 < f_s < f_r$)







2011-10-31

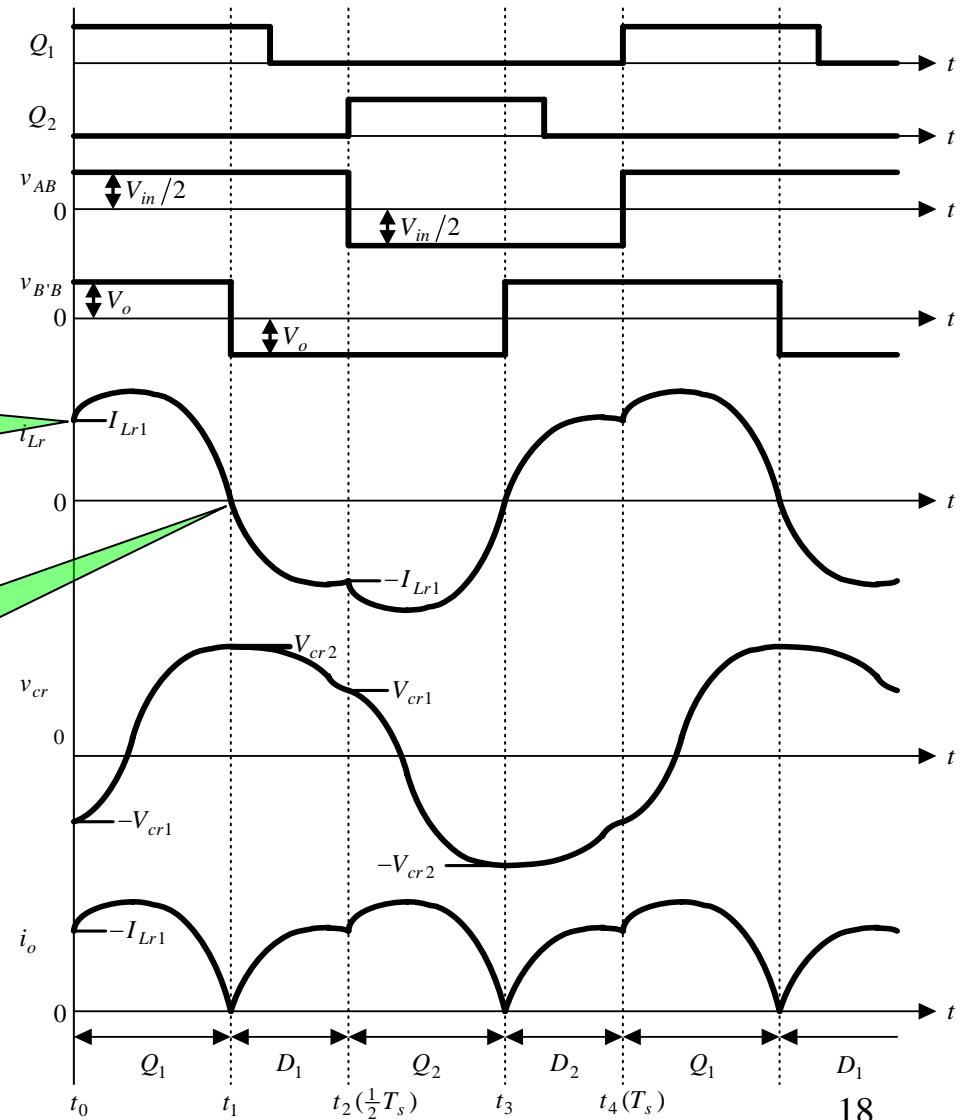

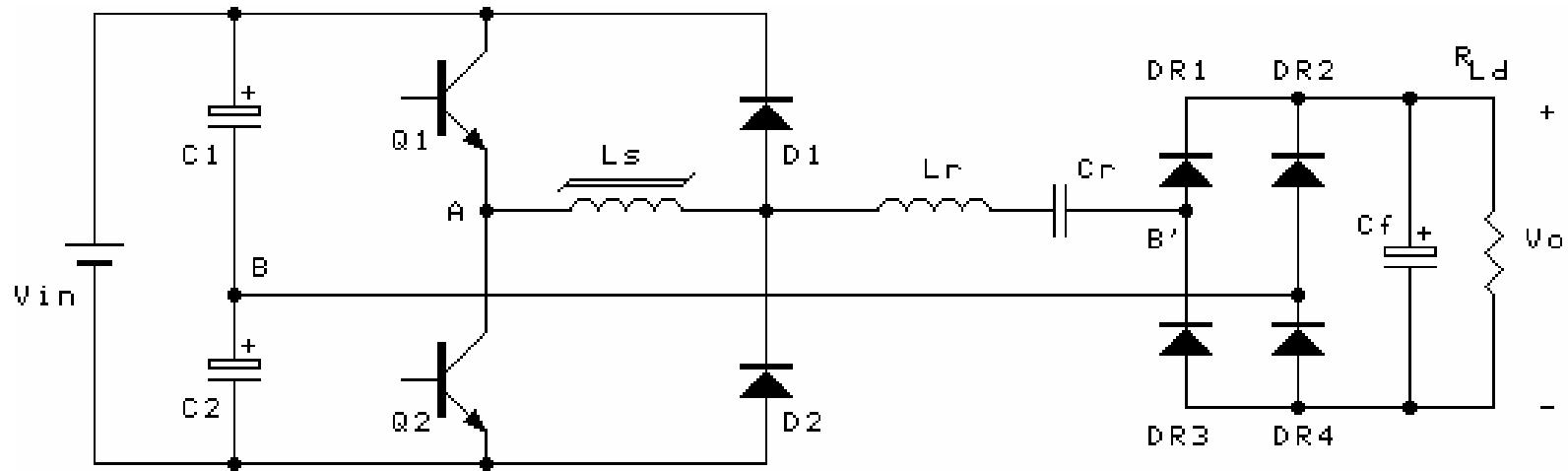

Continuous Current Mode ($f_s > f_r$)

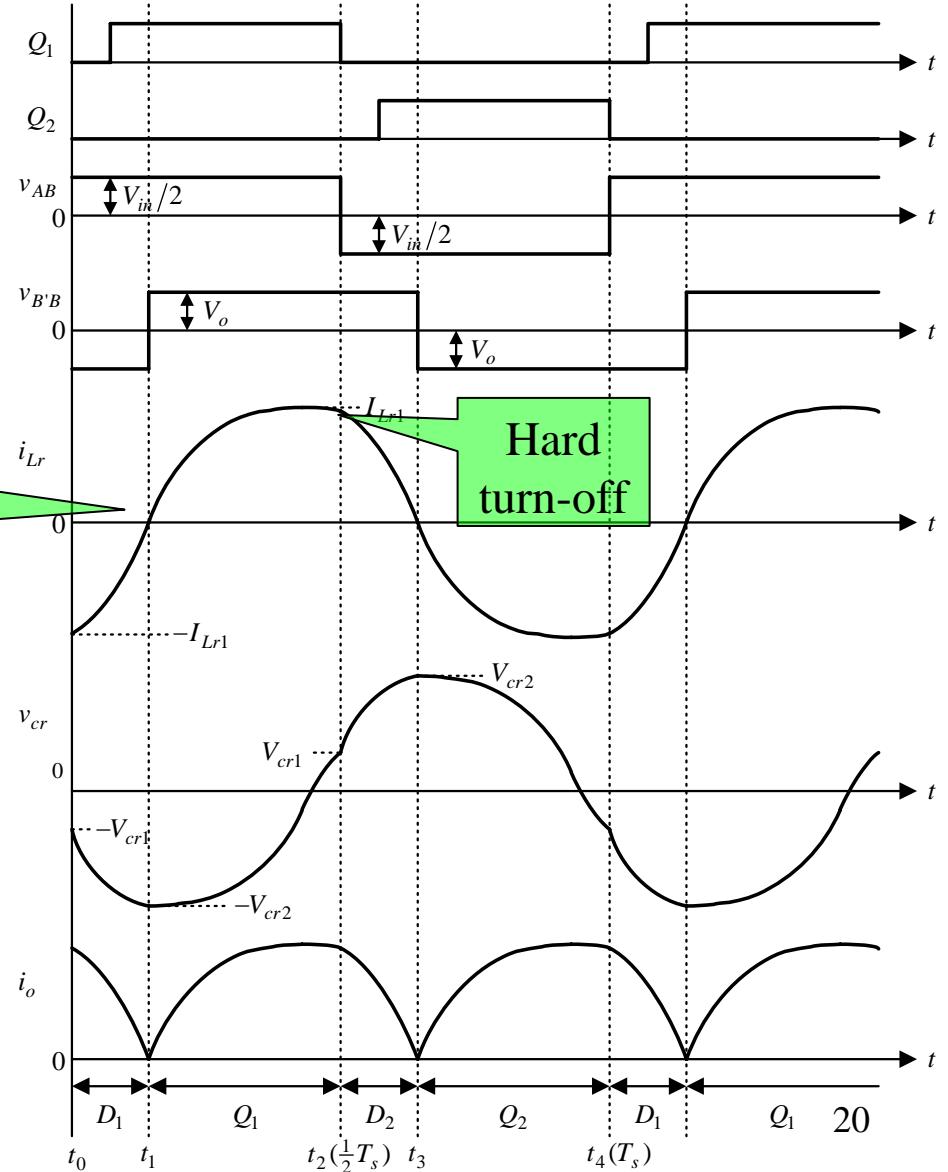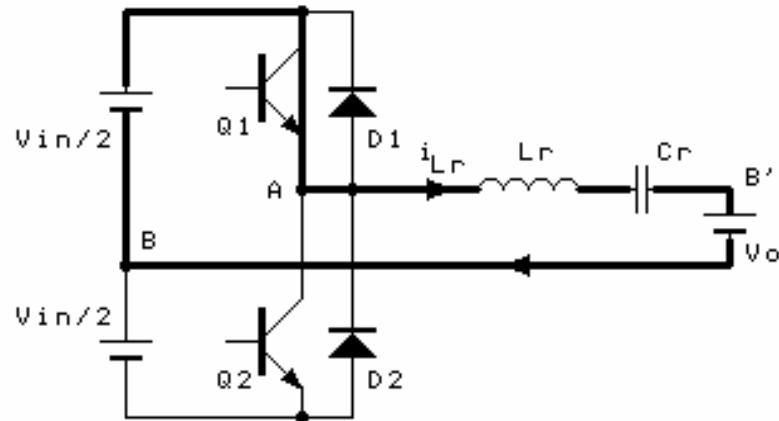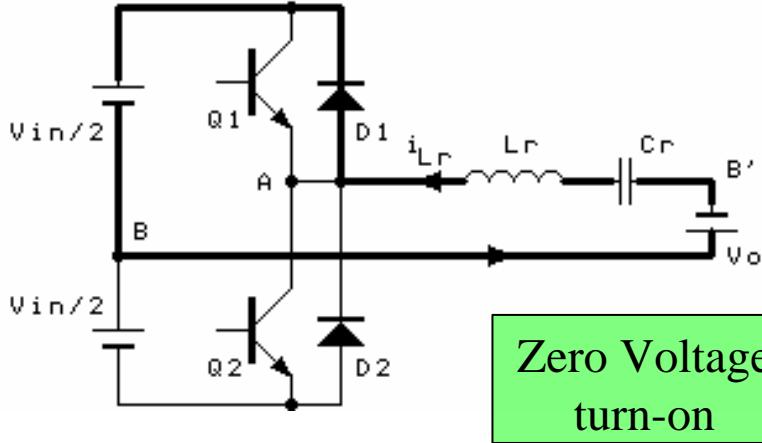

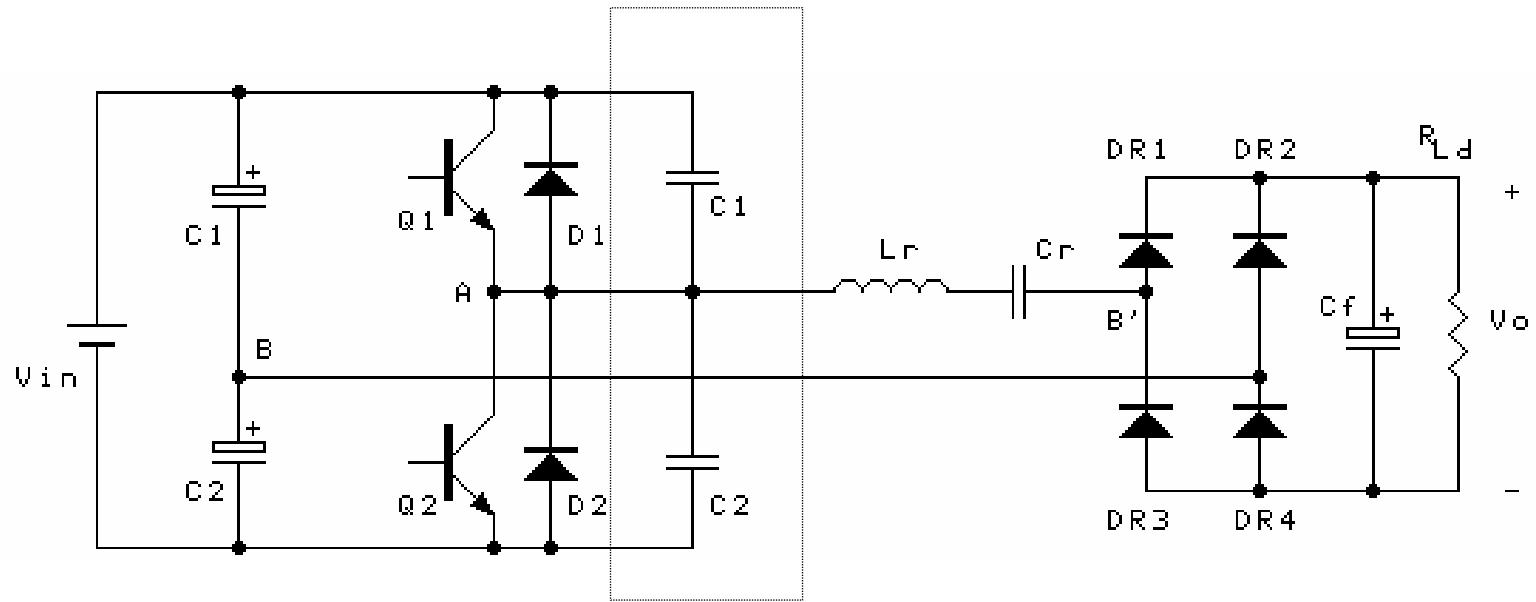

Output Characteristics

$$V_{base} = \frac{1}{2} V_{in}$$


$$V_{base} = V_{in}$$

$$I_{base} = \frac{V_{in}}{2Z_r}$$



$$I_{base} = \frac{V_{in}}{Z_r}$$

$$Z_r = \sqrt{L_r / C_r}$$

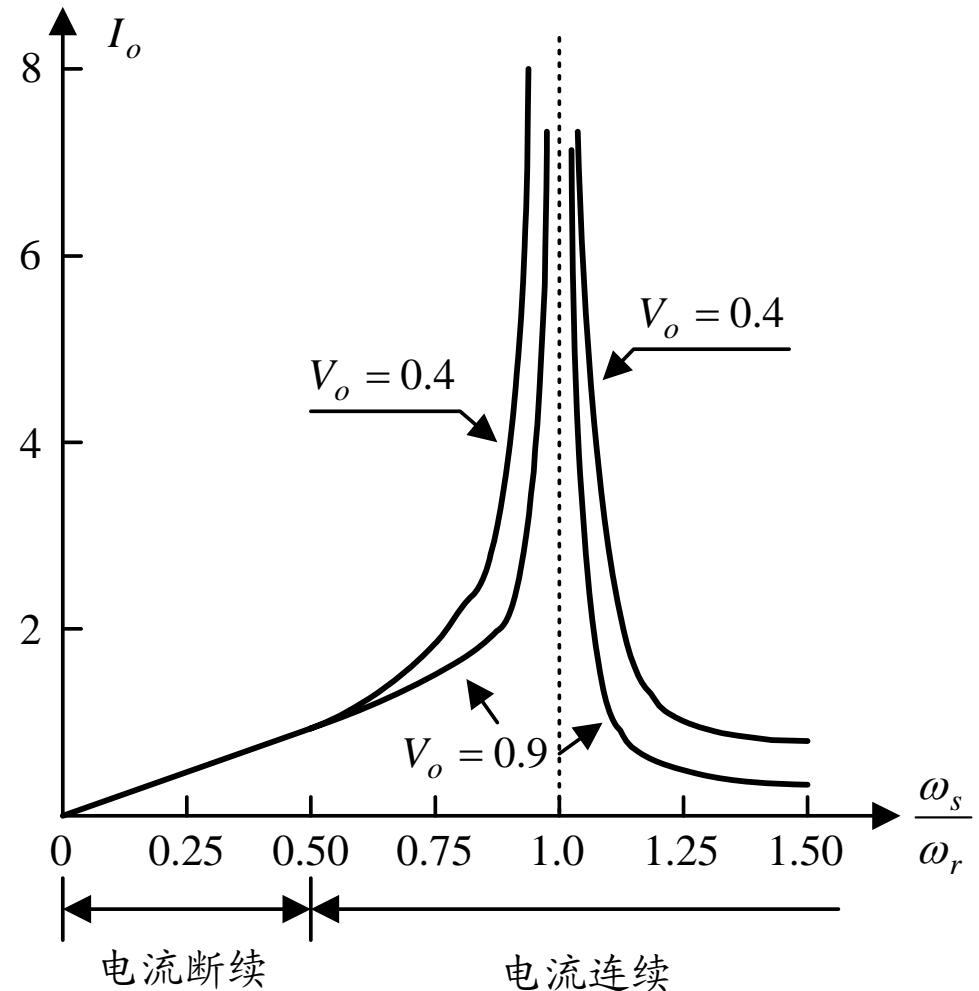
$$\omega_{base} = \omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_r C_r}}$$




Parallel Load Series Resonant Converters

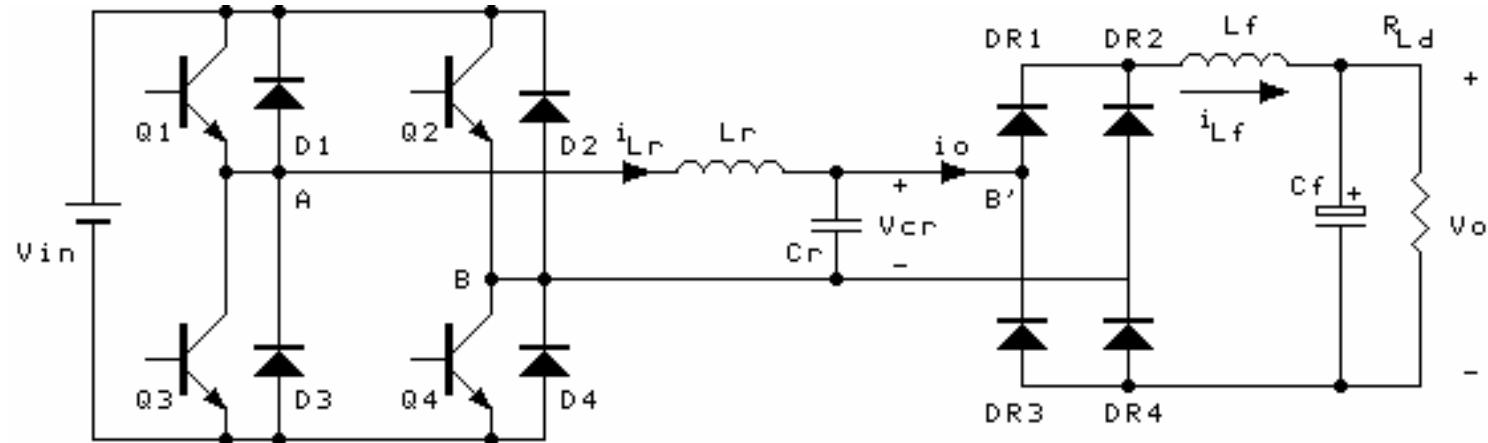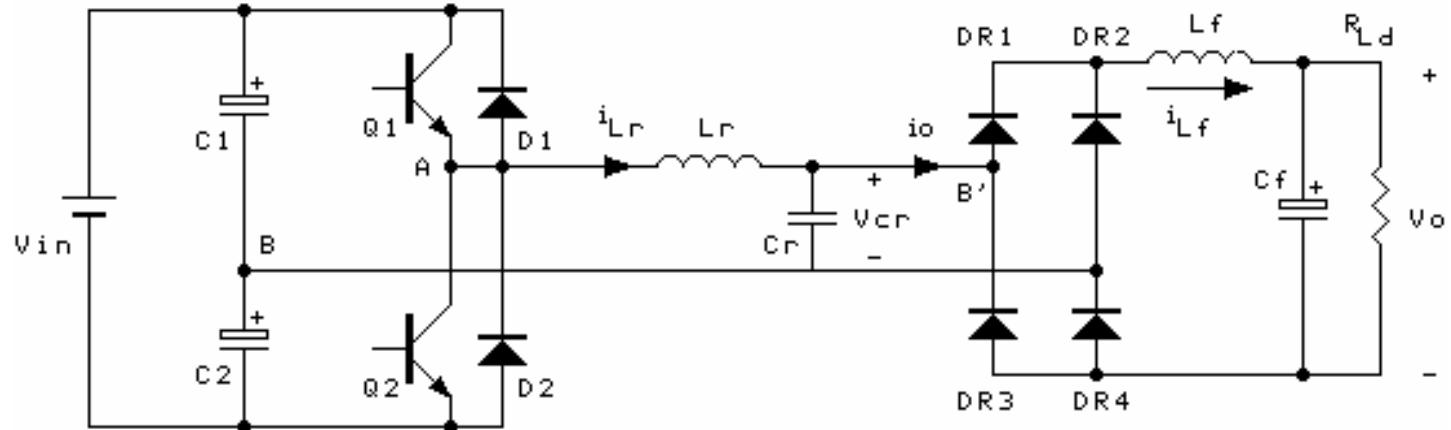


DCM ($f_s < f_r/2$) : $[t_1, t_2]$

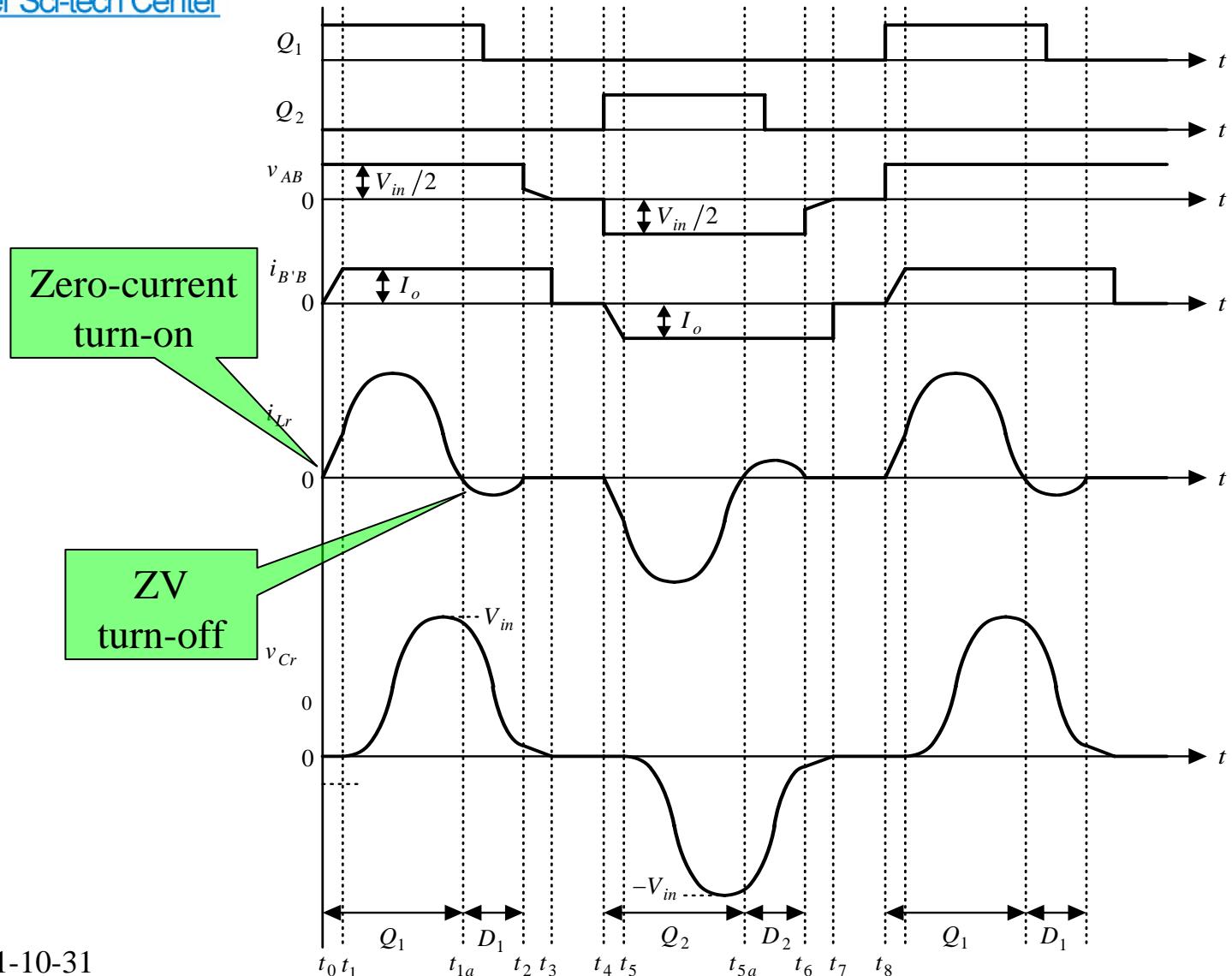

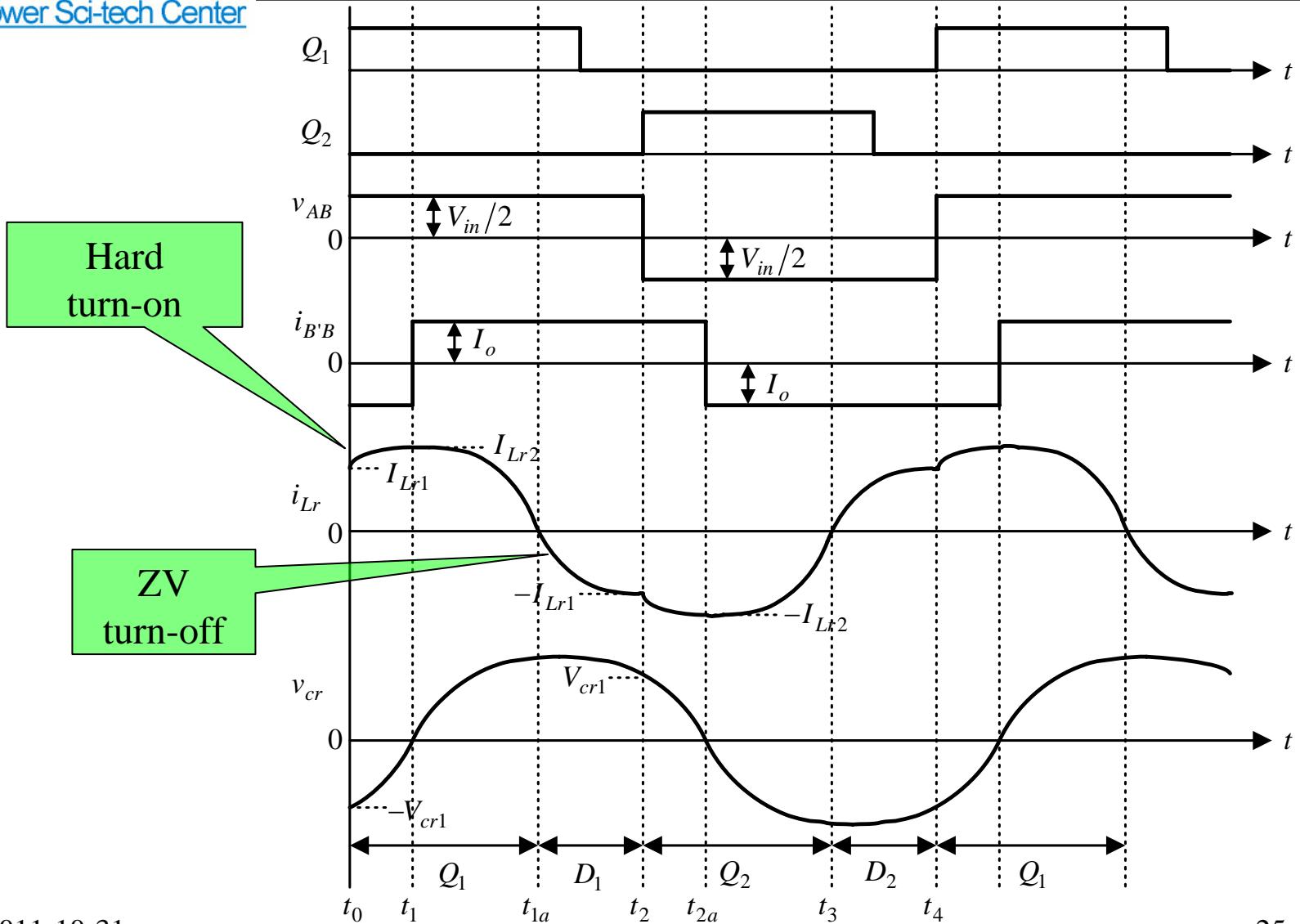Continuous Current Mode ($f_r/2 < f_s < f_r$)



Continuous Current Mode ($f_s > f_r$)

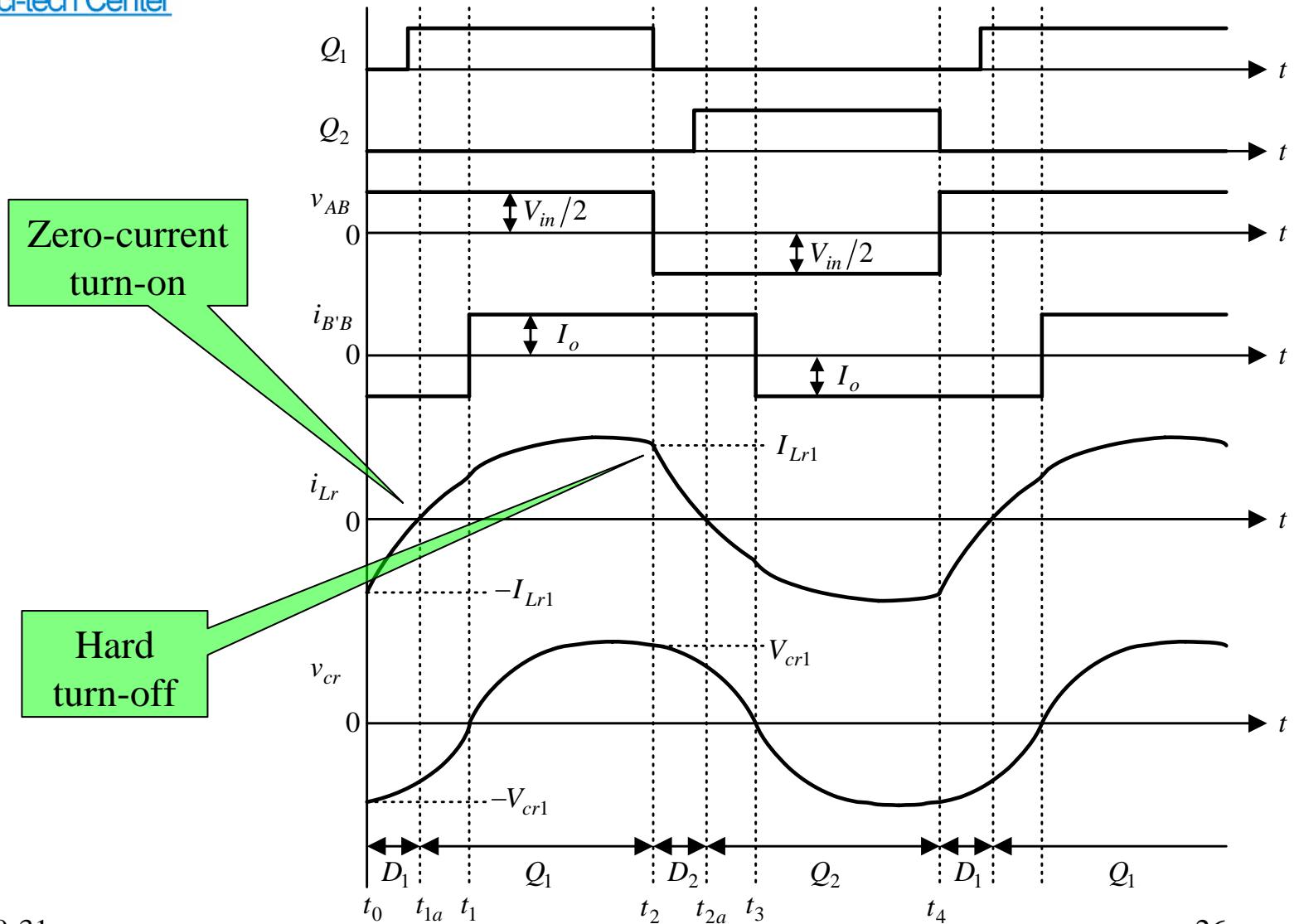

Output Characteristics

