

多输入直流变换器 ——电路拓扑和控制方法

阮新波


南京航空航天大学
航空电源航空科技重点实验室

- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法
- 结论

- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法
- 结论



能源危机
环境污染

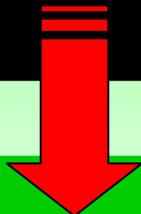


太阳能




风能




氢能

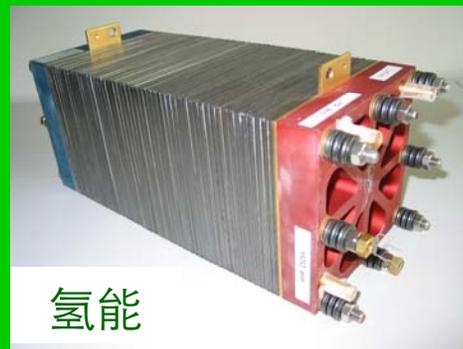

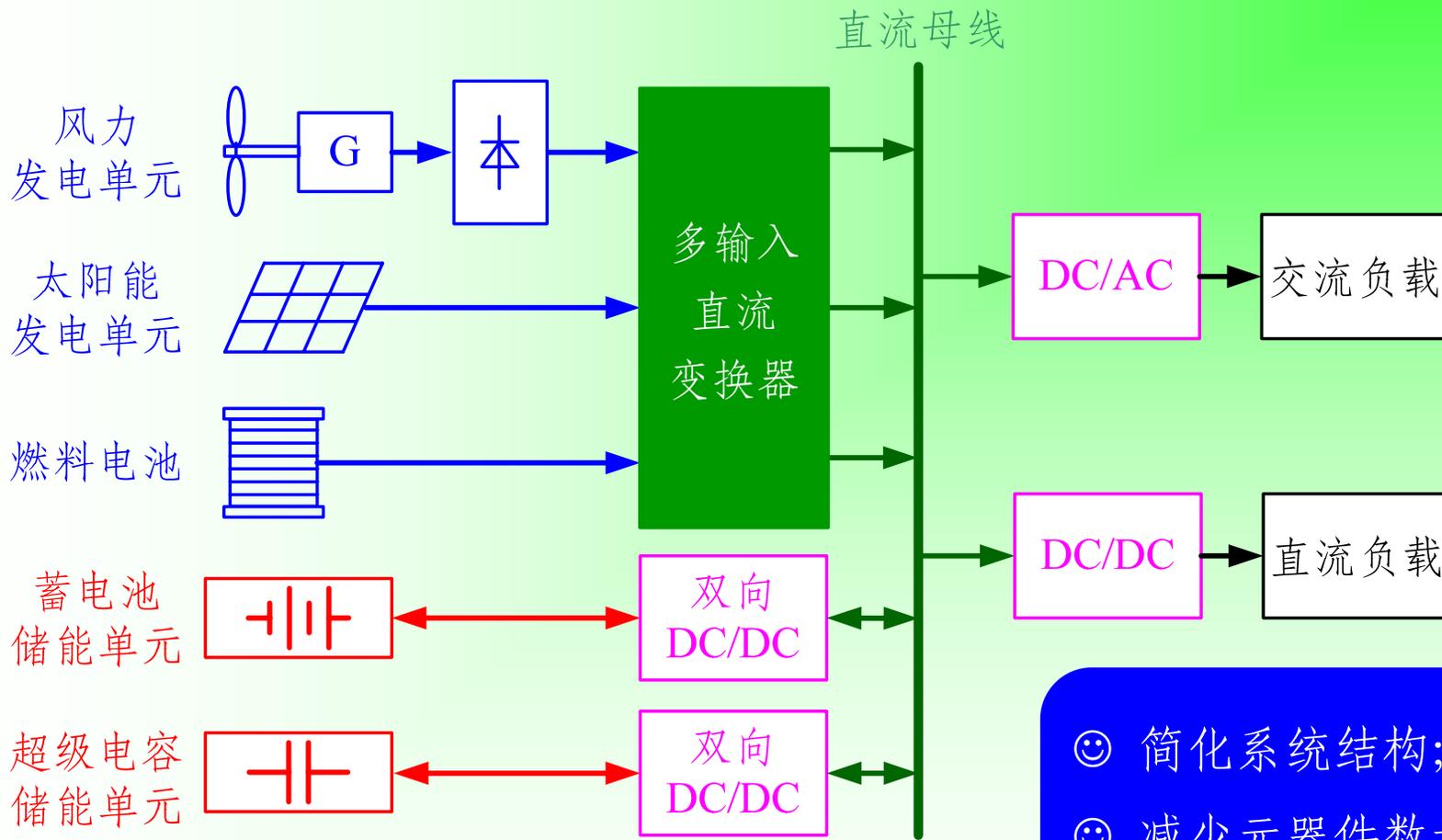

- ☺ 简化系统结构;
- ☺ 减少元器件数量;
- ☺ 降低成本。

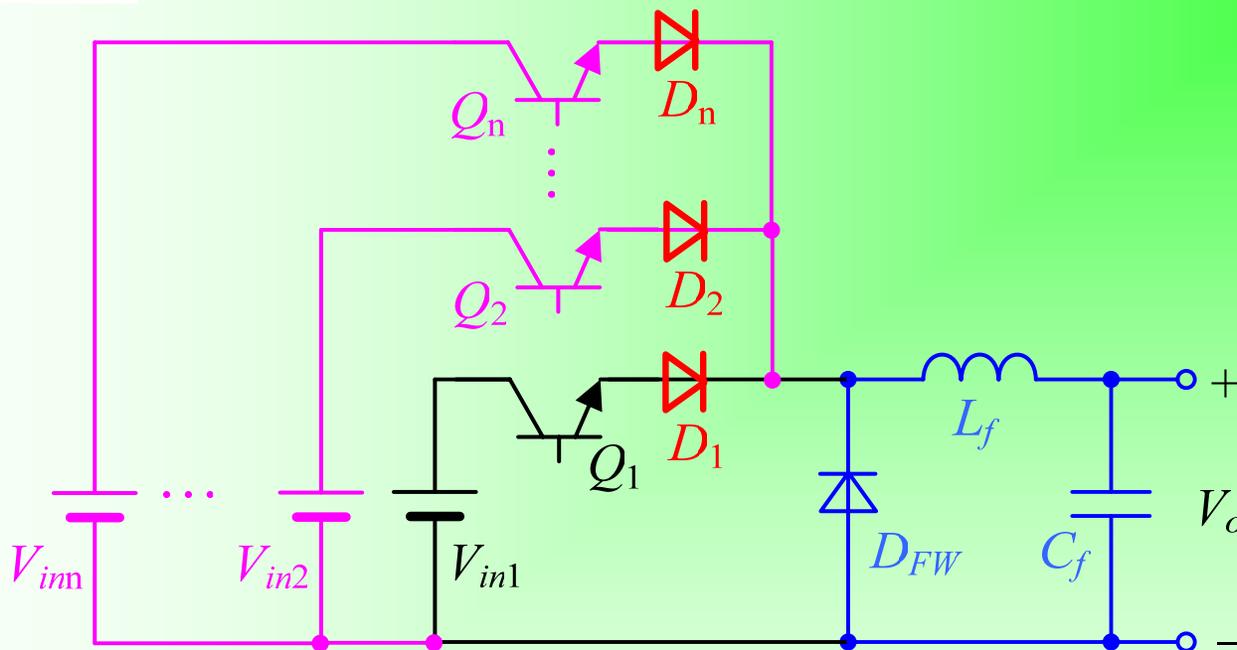


☺ 省去了 $n-1$ 个输出滤波器和续流二极管。


☹ 各输入源只能分时供电。

☹ 输出电压最高只能为各输入源的电压最大值。

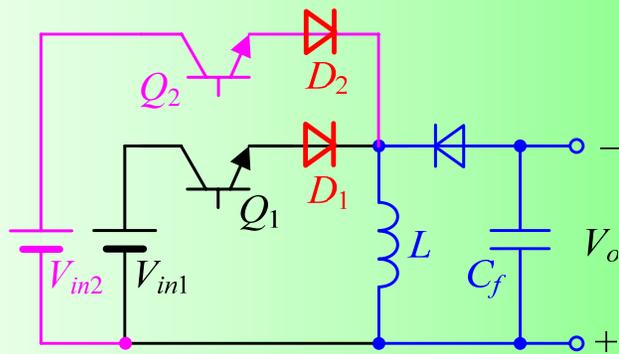
[1] W. G. Imes and F. D. Rodriguez, "A two-input tri-state converter for spacecraft power conditioning," in *Proc. AIAA IECEC*, 1994.



双输入Buck-Boost变换器^[1]

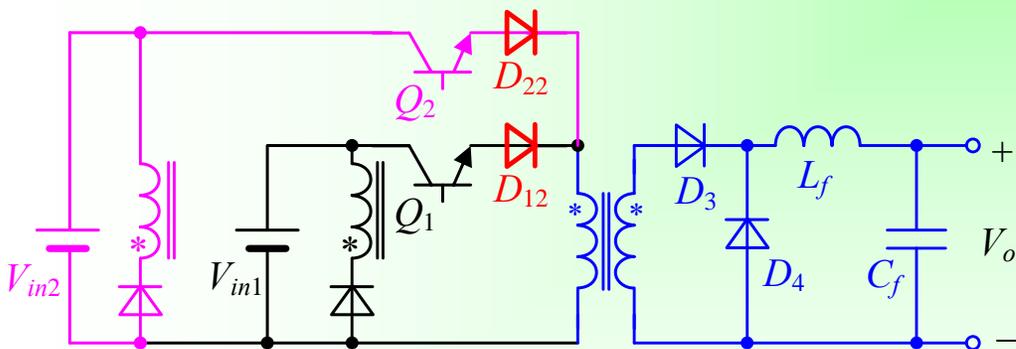


双输入Forward变换器^[2]

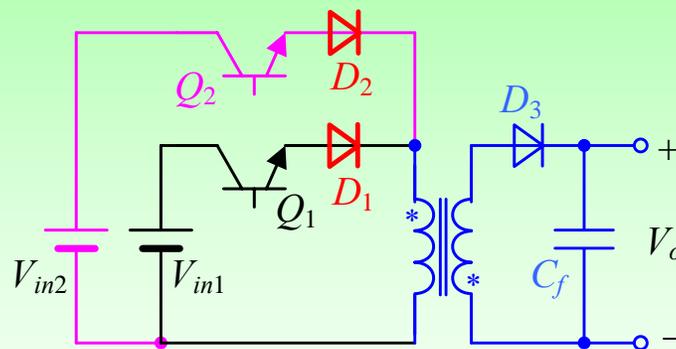


双输入Flyback变换器^[2]

[1] B. G. Dobbs and P. L. Chapman, "A multiple-input dc-dc converter topology," *IEEE Power Electron. Letter*, vol. 1, no. 1, Mar. 2003.

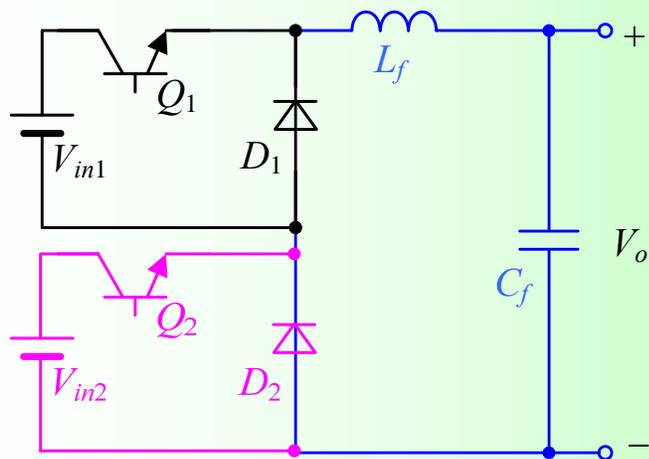[2] H. Matsuo, W. Z. Lin, and F. Kurokawa, "Characteristics of the multiple-input dc-dc converter," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 51, no. 3, Jun. 2004.



双输入Buck变换器^[1]

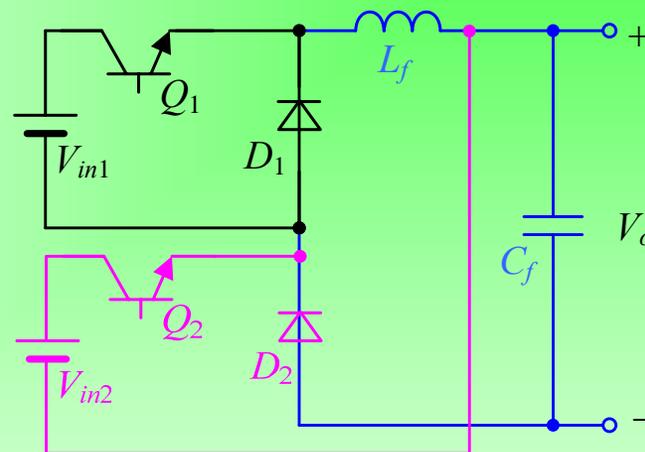


双输入Buck & Buck-Boost变换器^[1]

☺ 省去了 $n-1$ 个输出滤波器；

☺ 各输入源可以同时供电。

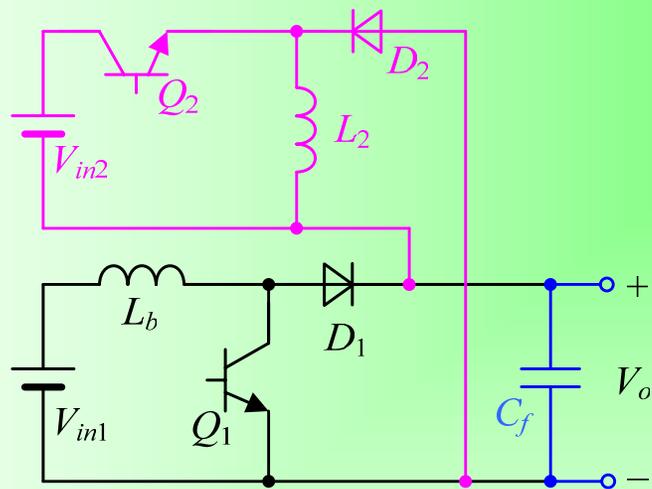[1] Y. C. Liu and Y. M. Chen, "A Systematic approach to synthesizing multiple-input dc-dc converter," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 24, no. 1, Jan. 2009.





双输入Boost & Buck-Boost变换器

☹ 实质上是多个单输入变换器在输出端并联，不能减少元器件数量。



Source: L. Solero, A. Lidozzi, and J. A. Pomilio, "Design of multiple-input DC-DC power converter for hybrid vehicles," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 20, no. 5, October 2005.

- 除了已提出的多输入变换器，是否还有其他的多输入变换器？
- 目前已提出的多输入变换器之间，以及它们与本报告提出的其他多输入变换器之间存在什么样的关系？
- 为何有的多输入变换器只能分时供电，而有的可以同时供电？
- 如何控制多输入变换器？

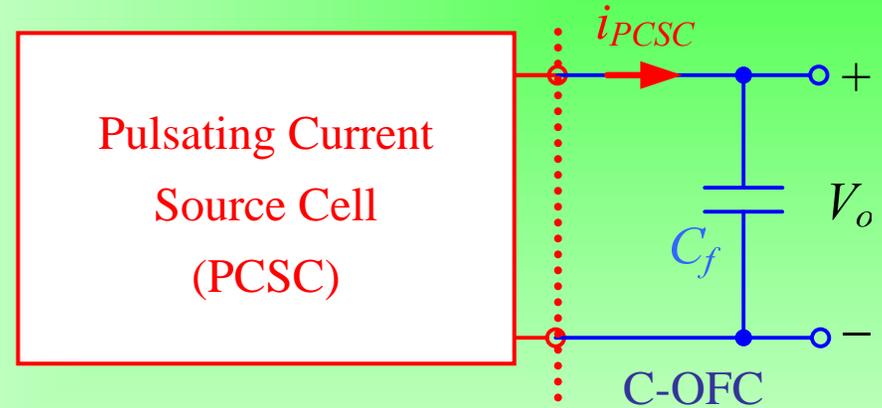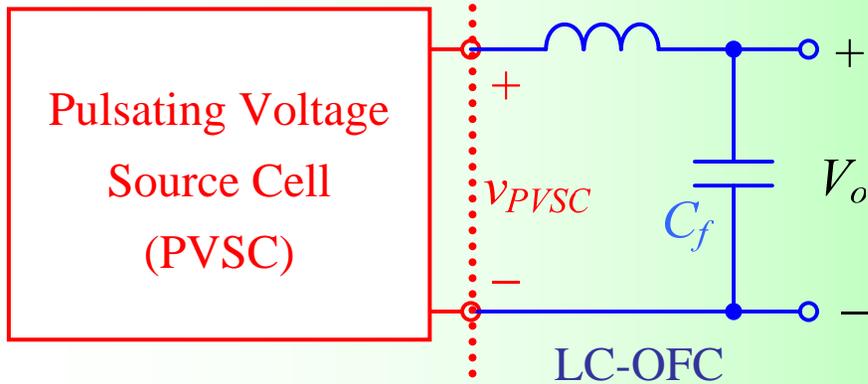
- 研究背景
- 脉冲源单元**
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法
- 结论




* OFC: Output Filter Cell

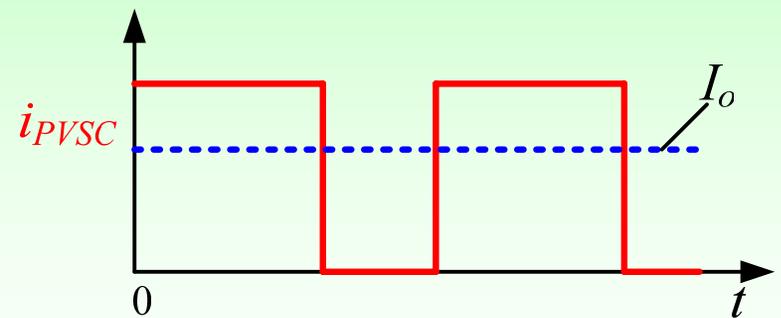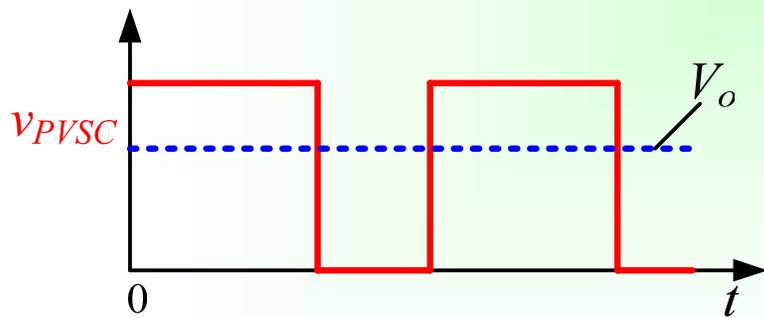


第I类基本PVSC：电压源为独立电压源

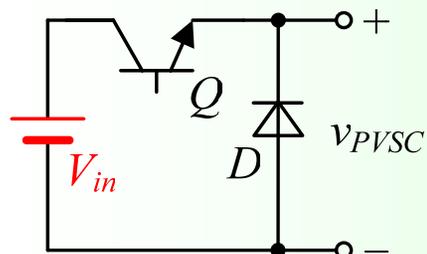


Buck PVSC

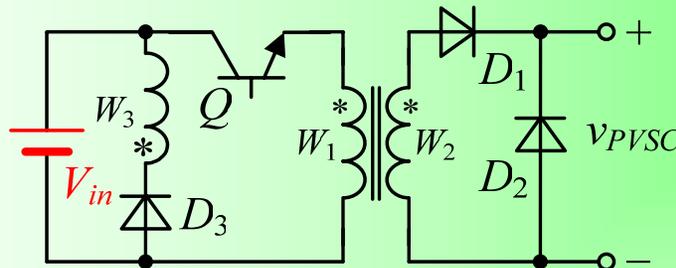


正激 PVSC

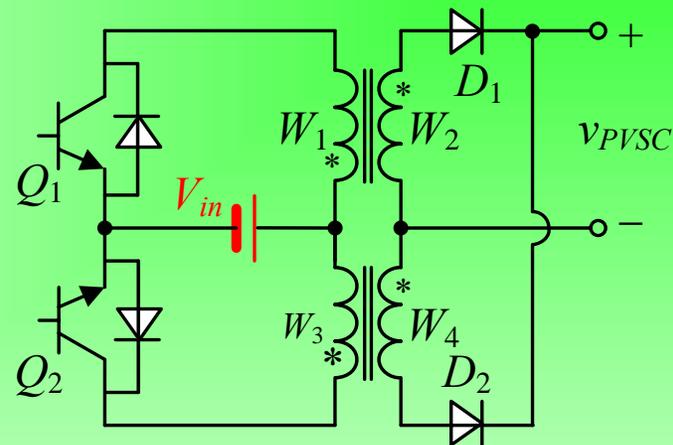

推挽 PVSC

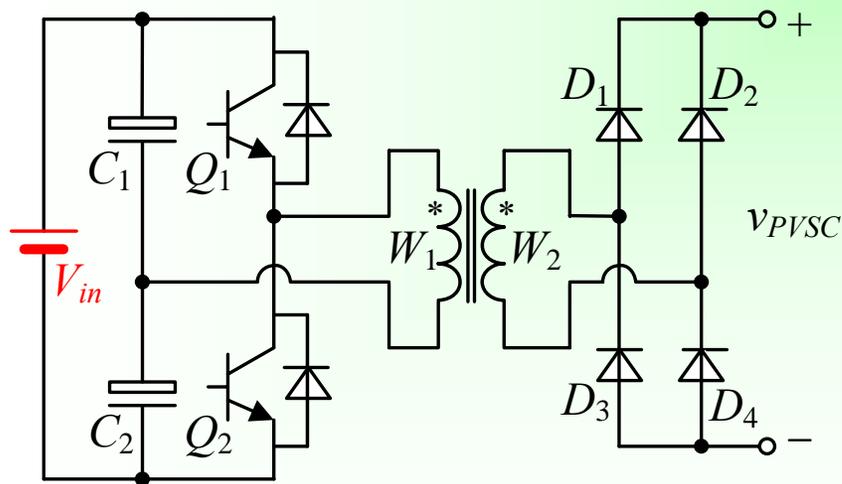


半桥 PVSC

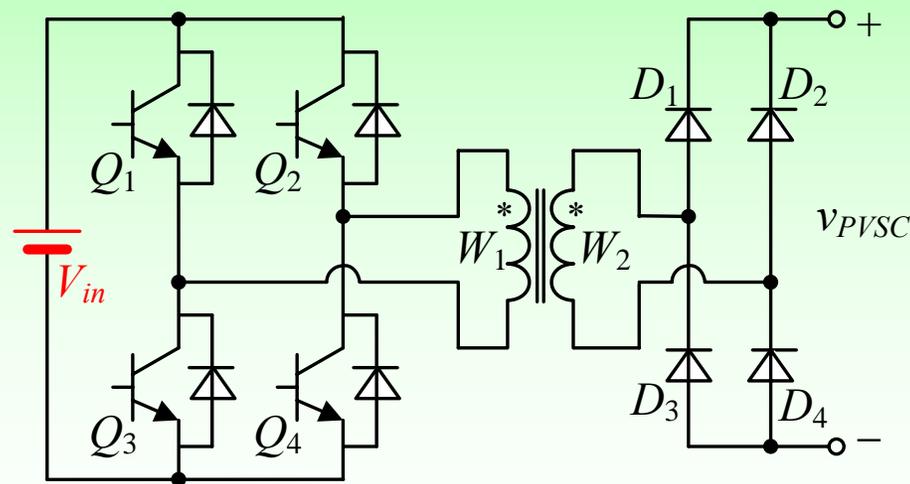


全桥 PVSC


第II类基本PVSC：电压源为中间储能电压源

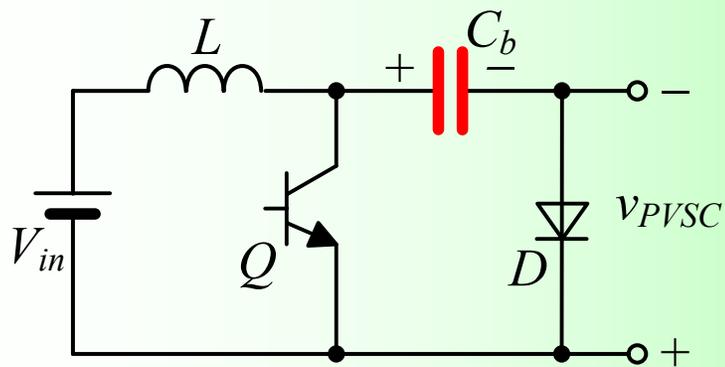


Cuk PVSC

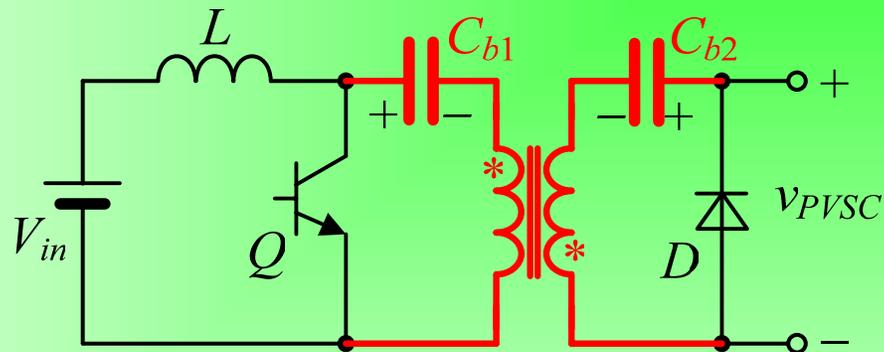


隔离型Cuk PVSC

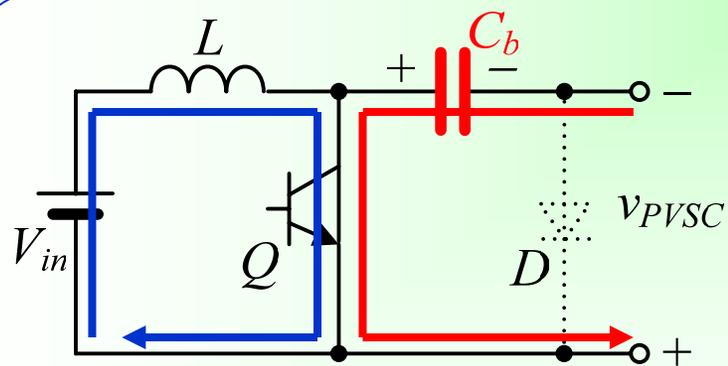


- $v_{PVSC} = V_{Cb}$
- V_{in} 给 L 储能。

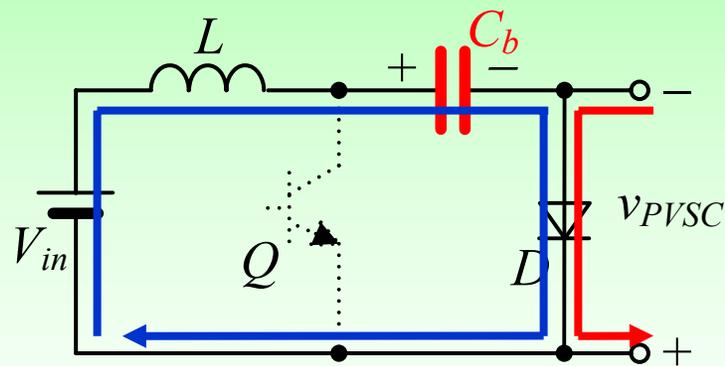

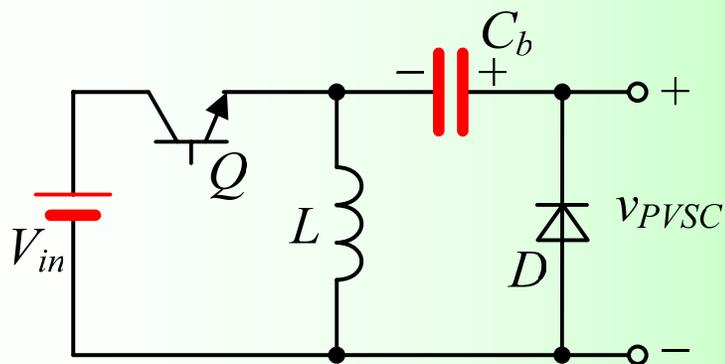
- $v_{PVSC} = 0$ 。
- V_{in} 和 L 同时给 C_b 充电。




Zeta PVSC

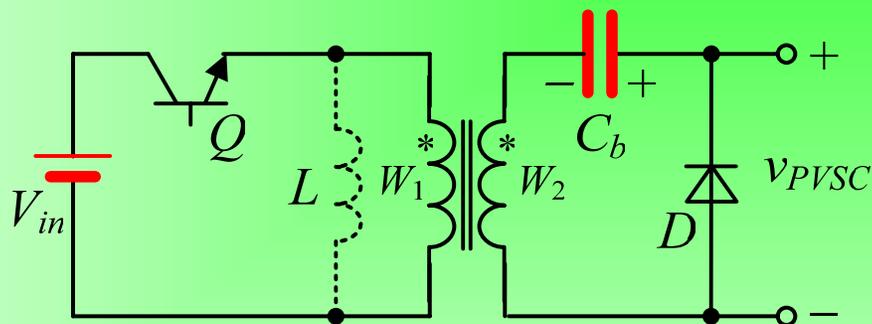


隔离型Zeta PVSC

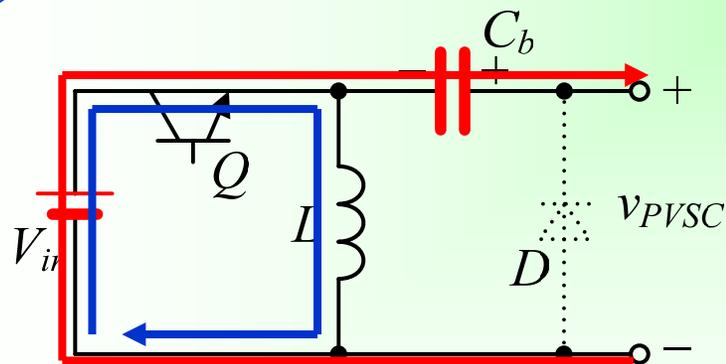

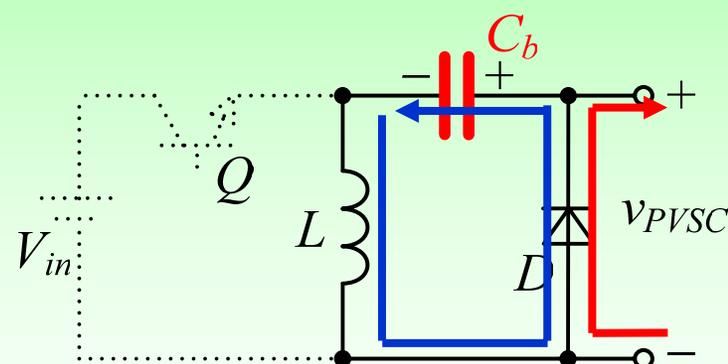
- $v_{PVSC} = V_{in} + V_{Cb}$
- V_{in} 给 L 储能。




- $v_{PVSC} = 0$ 。
- L 给 C_b 充电。

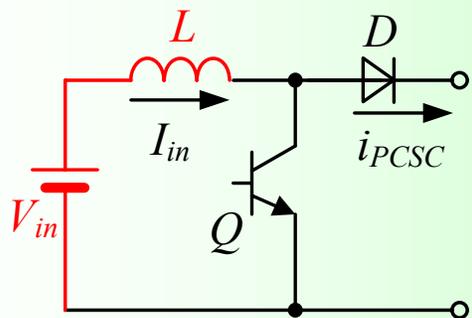


Boost PCSC

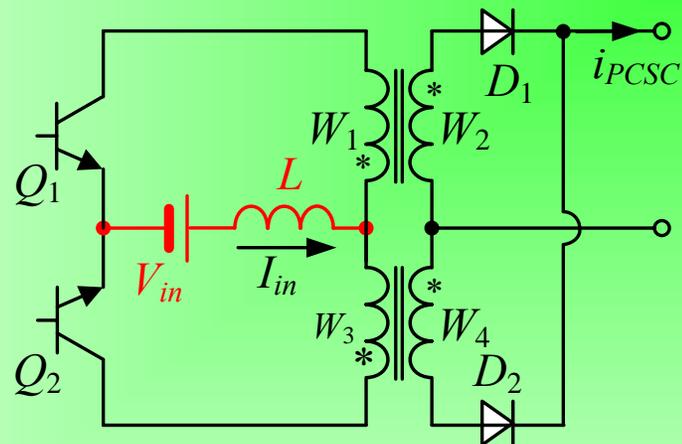

推挽 PCSC

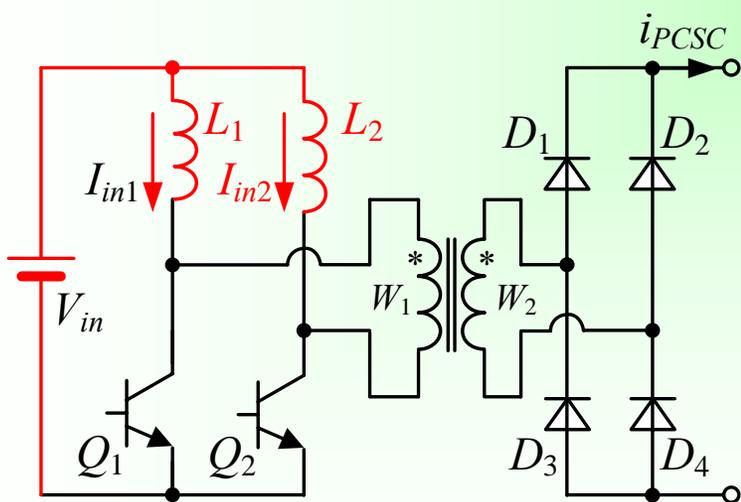


半桥 PCSC

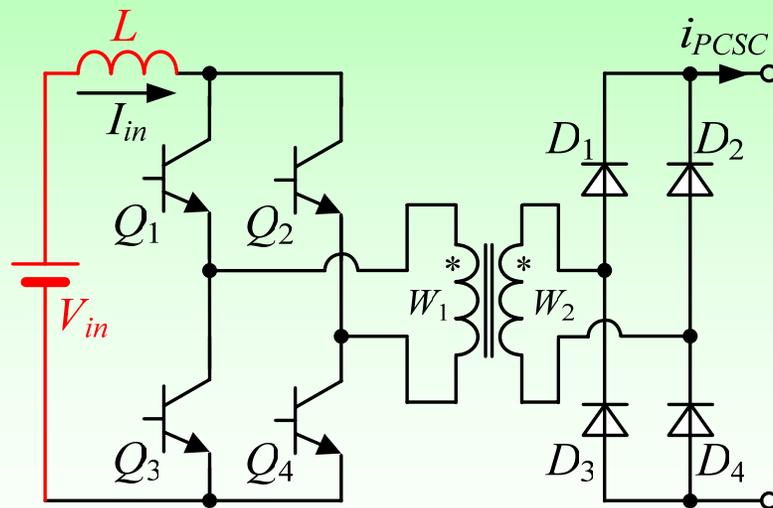


全桥 PCSC


第II类基本PCSC：电流源为中间储能电流源

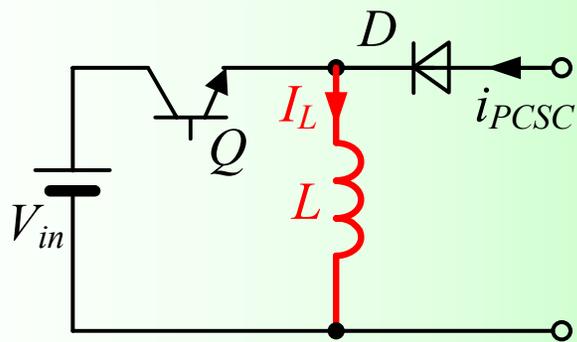


Buck-Boost PCSC

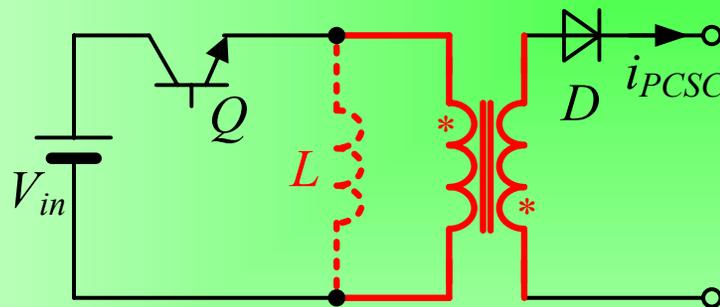


反激 PCSC

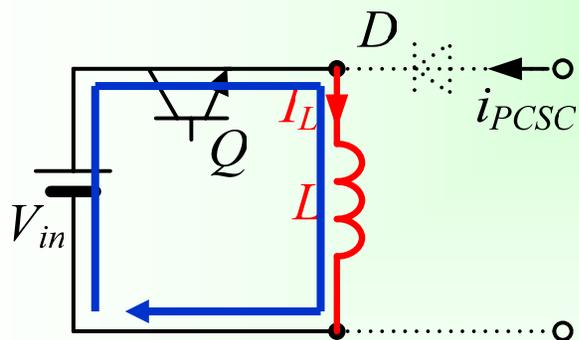


- $i_{PCSC} = 0$ 。
- V_{in} 给 L 储能。

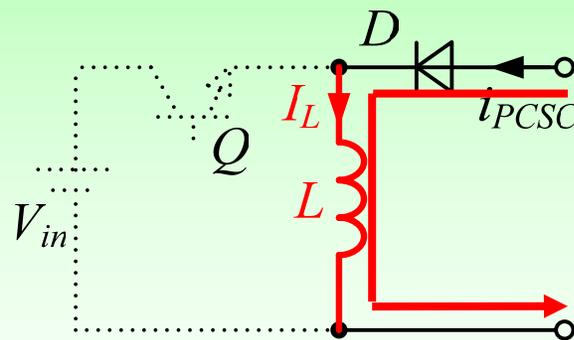


- $i_{PCSC} = i_L$ 。

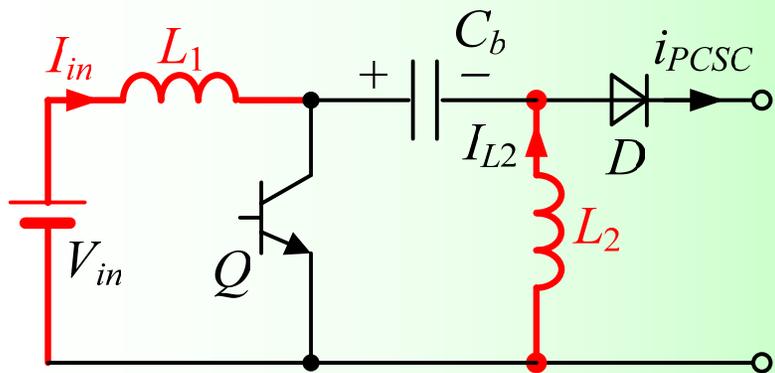


SEPIC PCSC

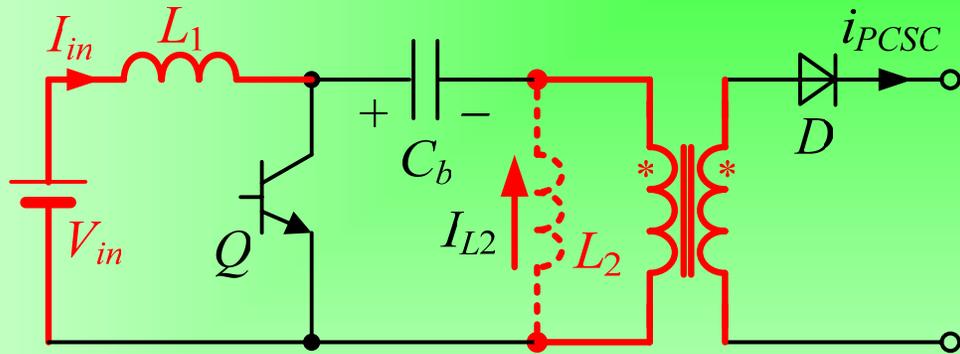


隔离型SEPIC PCSC

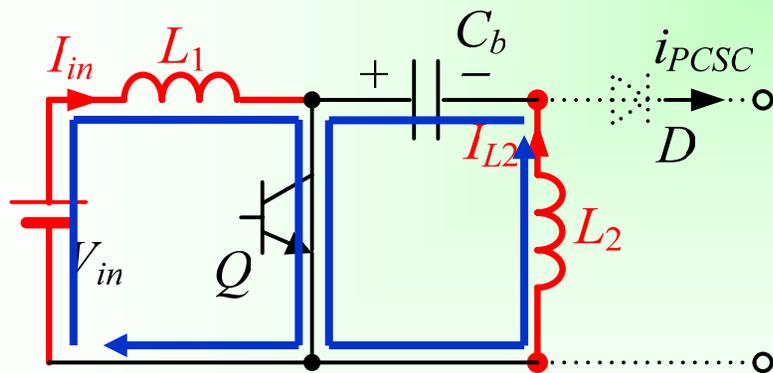

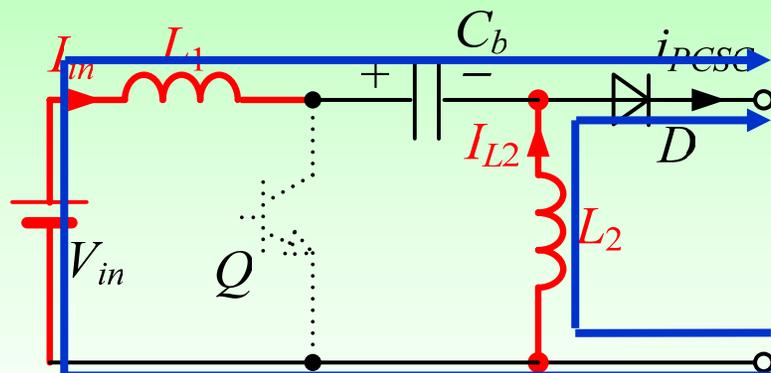
- $i_{PCSC} = 0$ 。
- V_{in} 给 L_1 储能； C_b 给 L_2 储能。



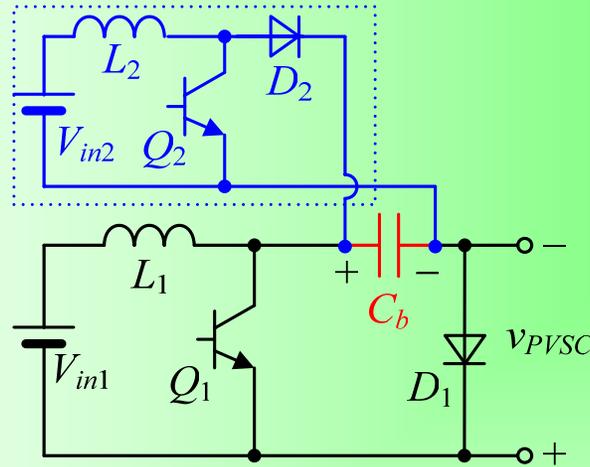
- $i_{PCSC} = i_{L1} + i_{L2}$ 。
- V_{in} 和 L_1 同时给 C_b 充电。




Boost PCSC + Cuk PVSC

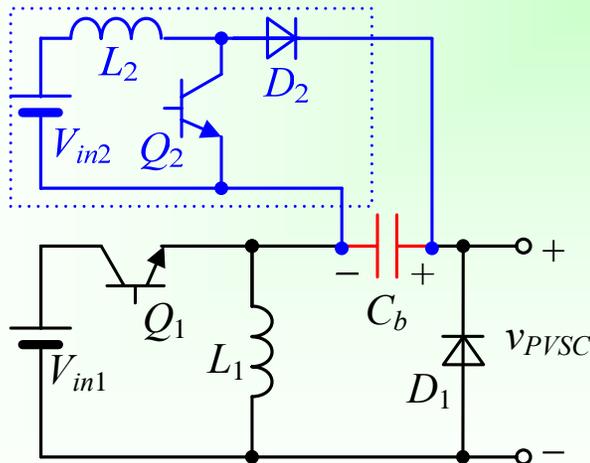


Boost PCSC + Zeta PVSC

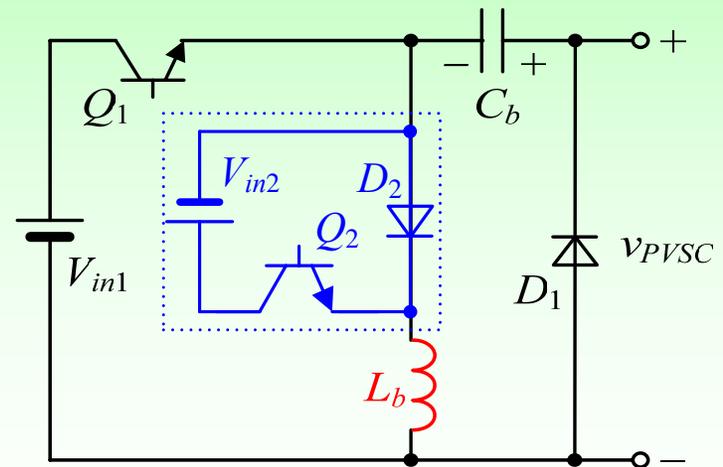


Buck PVSC + Zeta PVSC

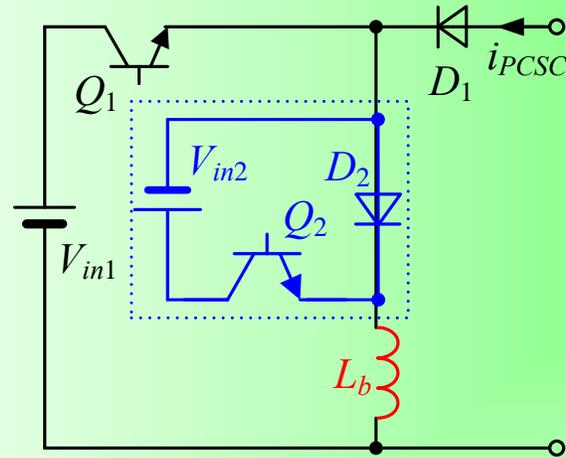

Buck PVSC + **Buck-Boost PCSC**

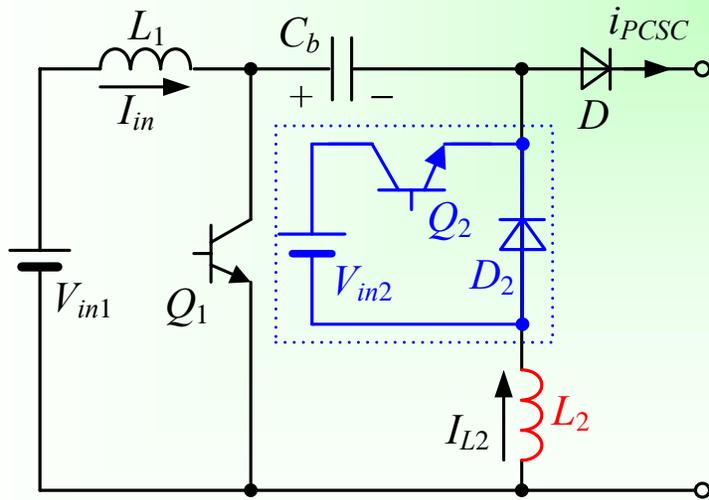


Buck PVSC + **SEPIC PCSC**



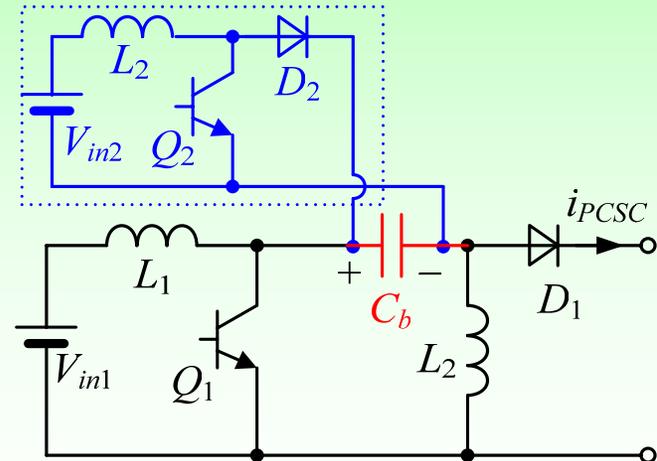


Boost PCSC + **SEPIC PCSC**

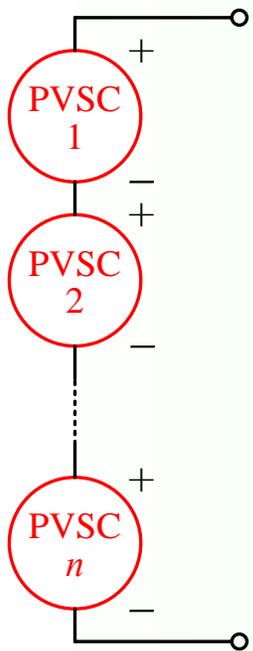
- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化**
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法
- 结论




PVSC 串联

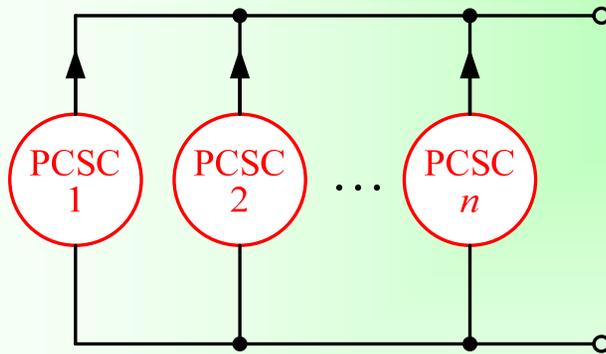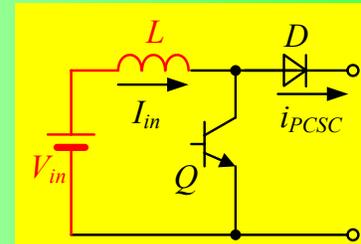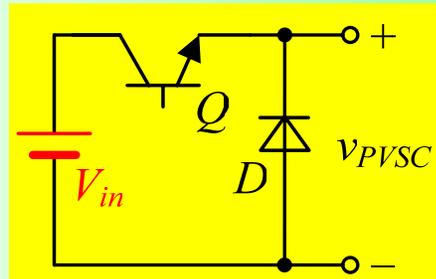

PCSC 并联

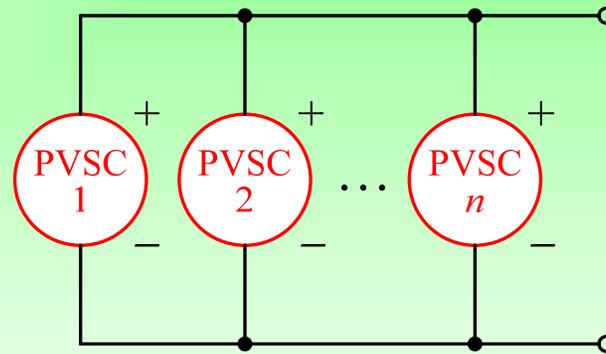


PVSC 并联

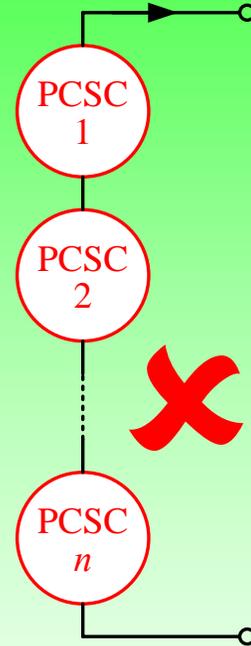


PCSC 串联

各脉冲源单元可同时
供电或分时供电

只能分时供电

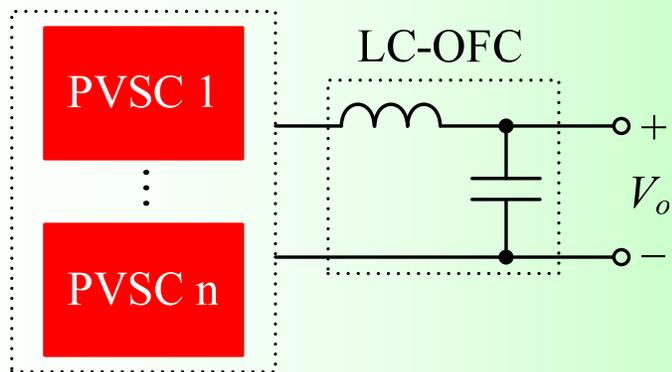


注意：该PVSC可以串联或并联

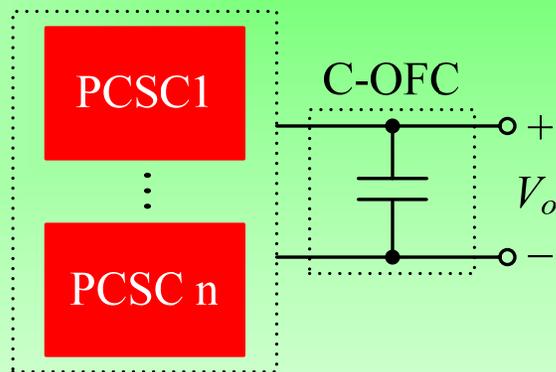


注意：该PCSC只能并联


多输入直流变换器：多个基本的PVSC串联

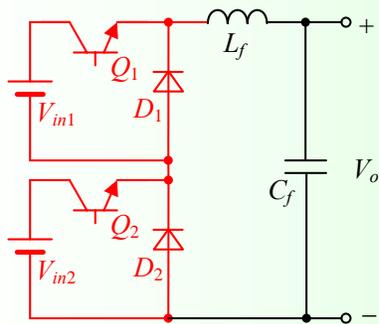


两个Buck PVSC

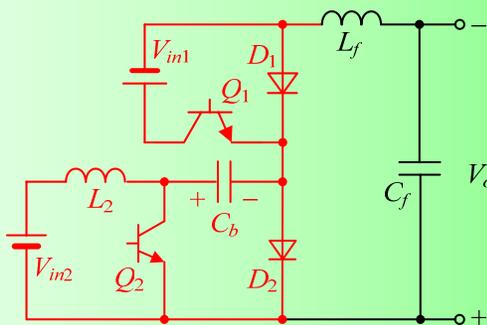


Buck & Cuk PVSC

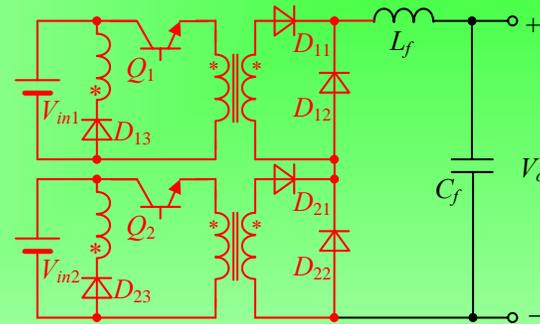


两个正激 PVSC

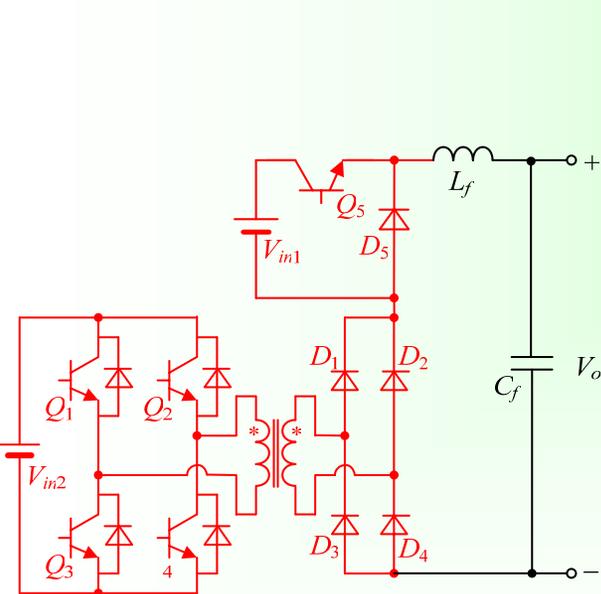

Buck & 全桥 PVSC

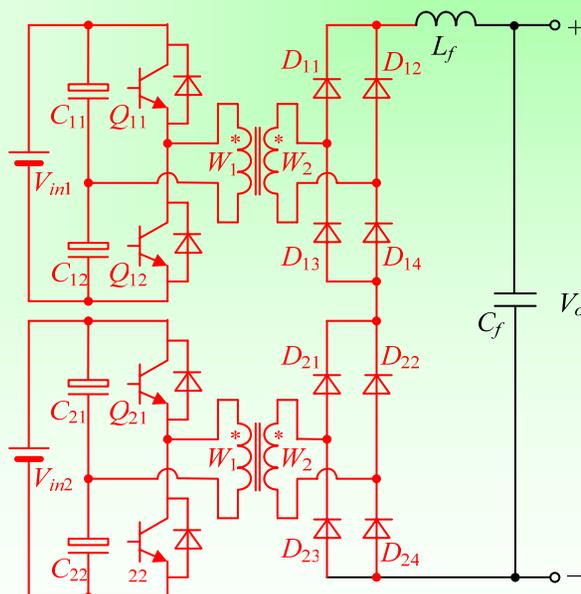


两个半桥 PVSC

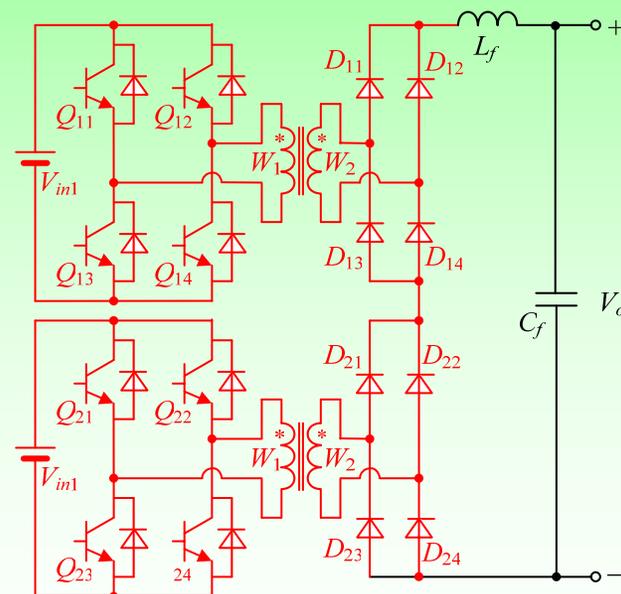


两个全桥 PVSC


多输入直流变换器：多个基本的PCSC并联

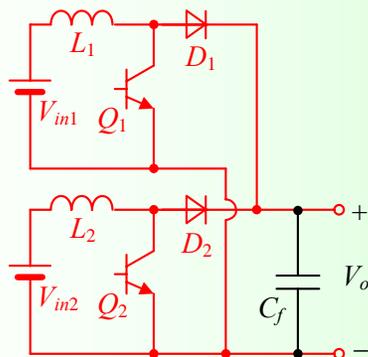


两个Boost PCSC

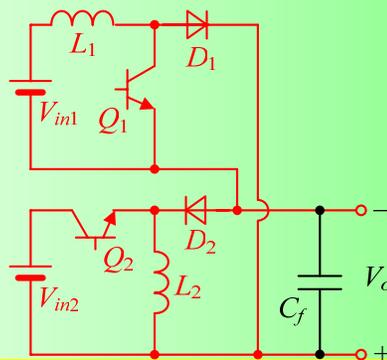


Boost & Buck-Boost PVSC

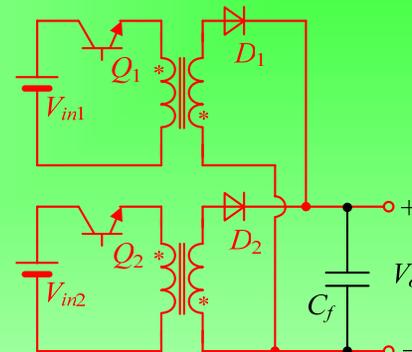


两个反激 PCSC

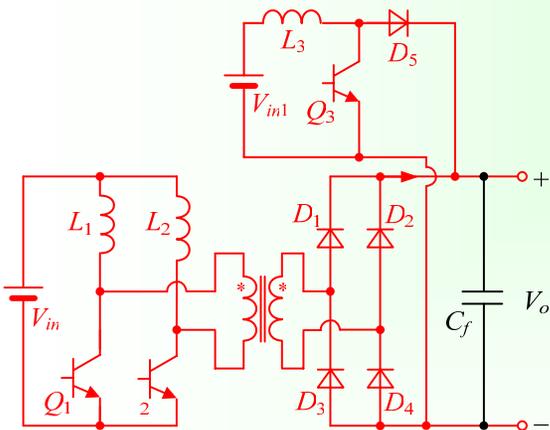

Boost & 半桥 PCSC

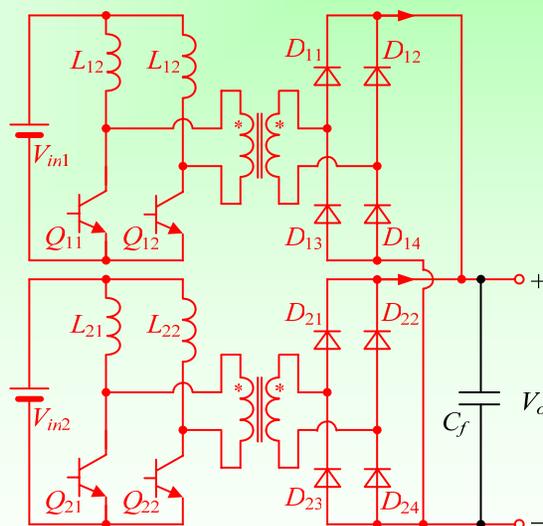


两个半桥 PCSC

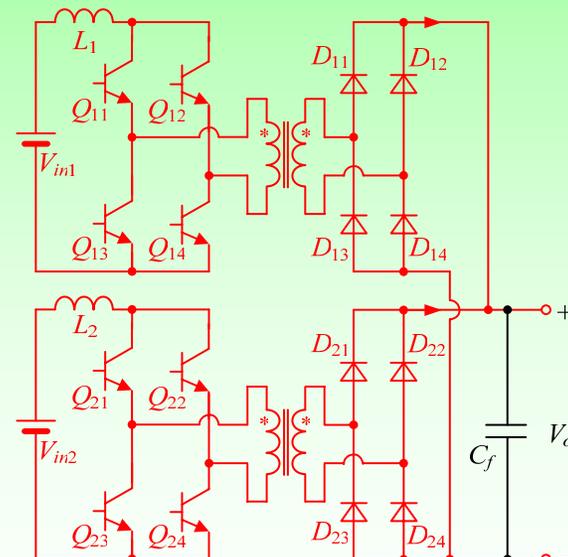


两个全桥 PCSC


多输入直流变换器：多个基本的PVSC并联

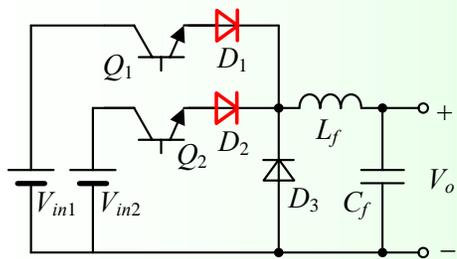


两个 Buck PVSC

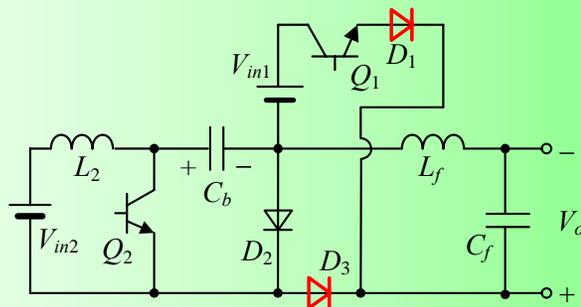


Buck & Cuk PVSC

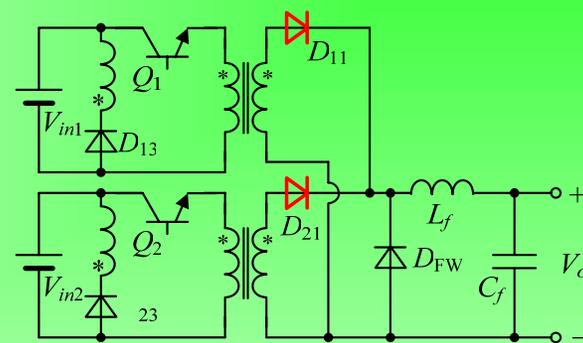


两个正激 PVSC

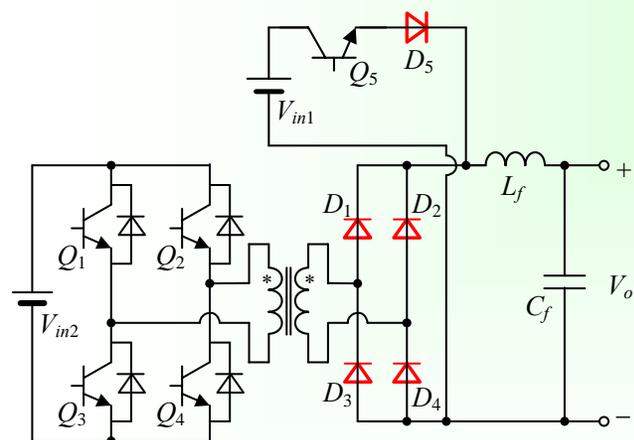

Buck & 全桥 PVSC

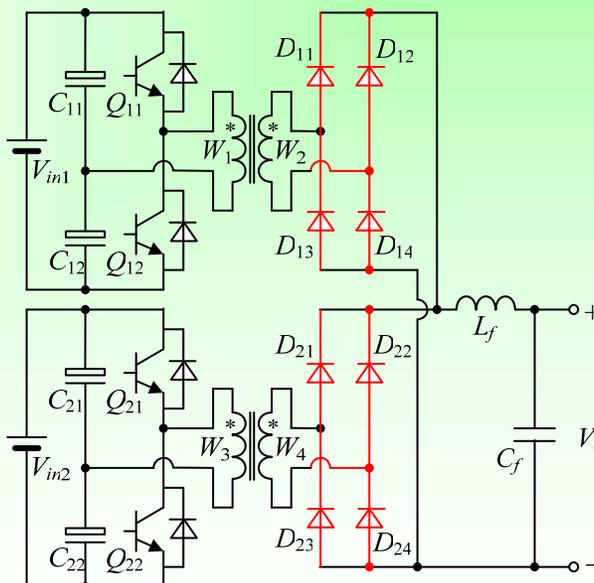


两个半桥 PVSC

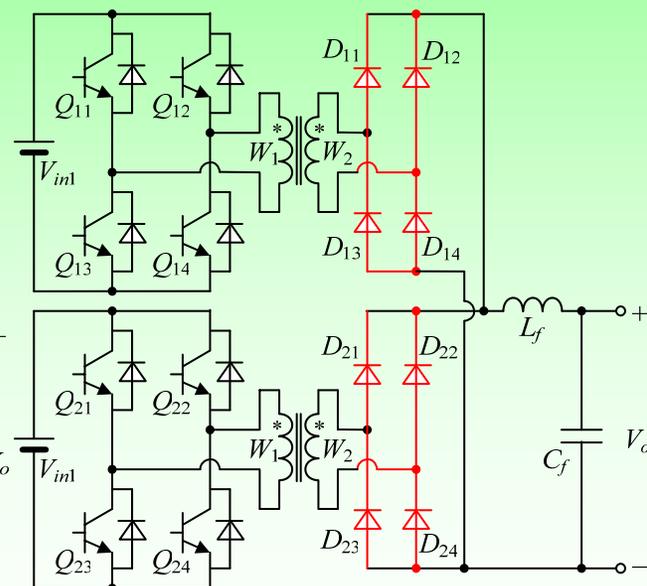


两个全桥 PVSC


多输入直流变换器：单个混合PVSC

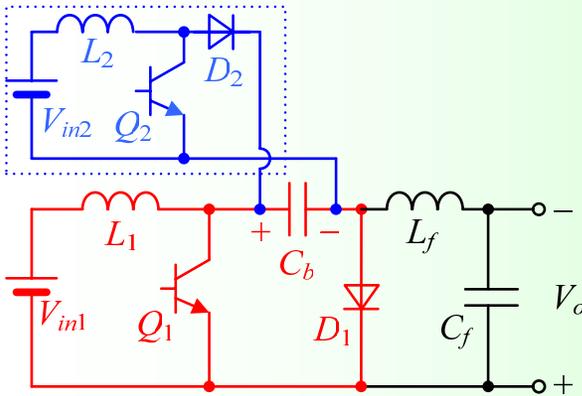


Boost & Cuk PVSC

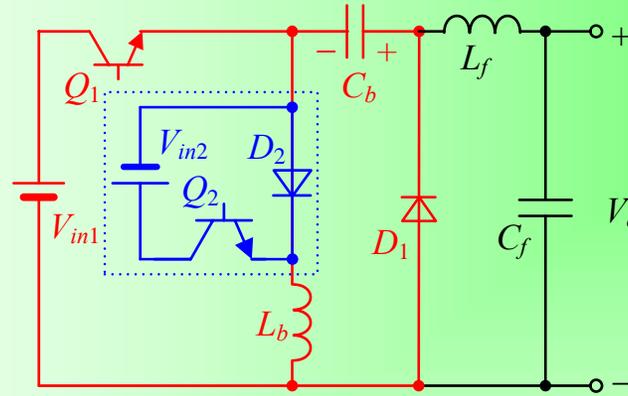


Buck & Zeta PVSC

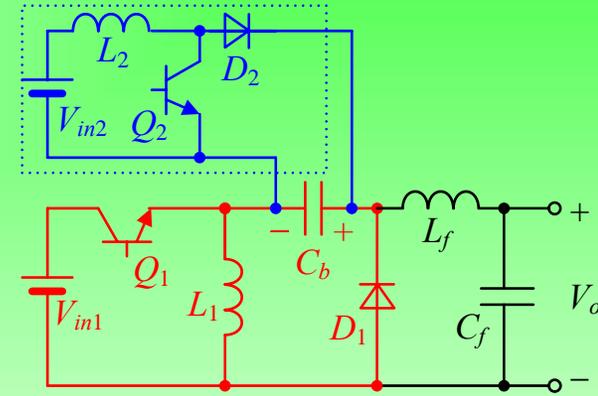


Boost & Zeta PVSC

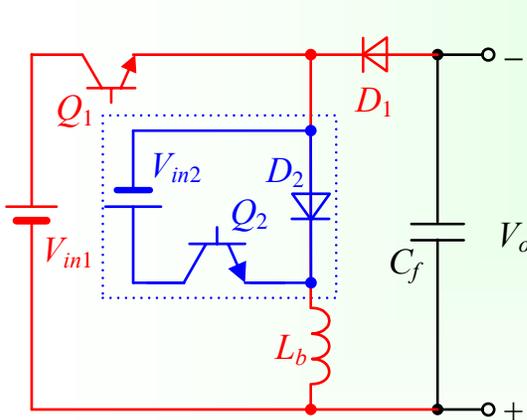

Buck & Buck-Boost PVSC


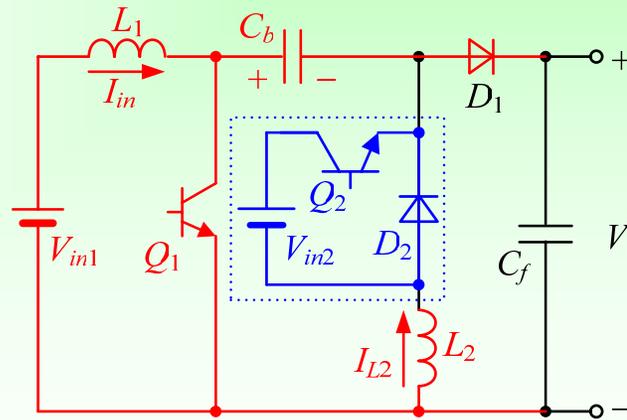




Buck & SEPIC PVSC

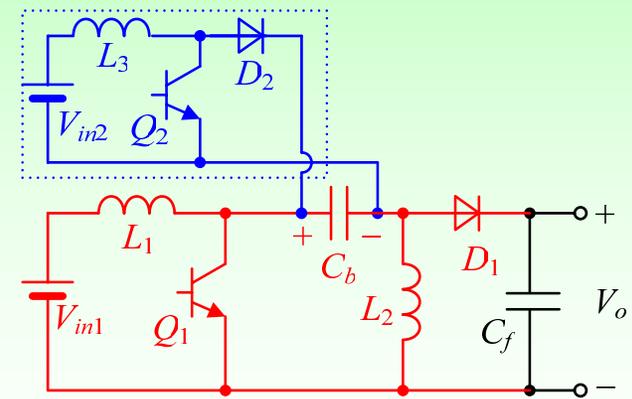





Boost & SEPIC PVSC

多全桥PVSC串联组合得到的MIC的简化

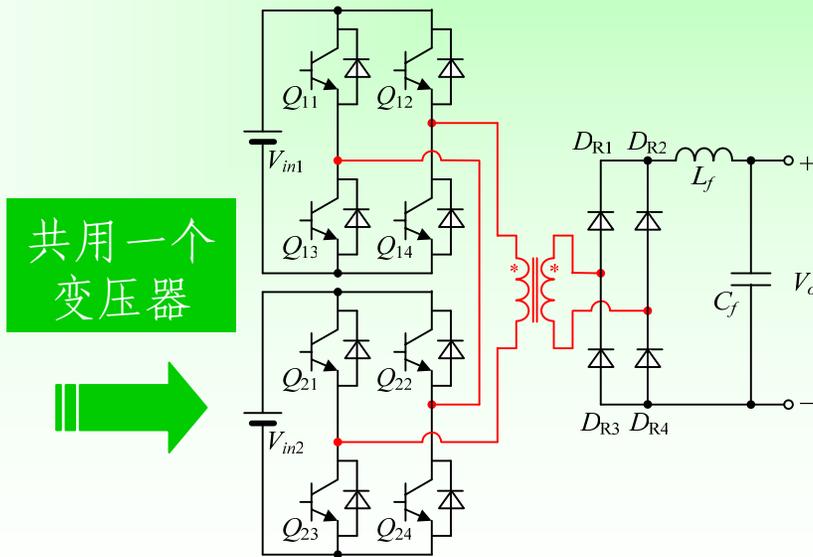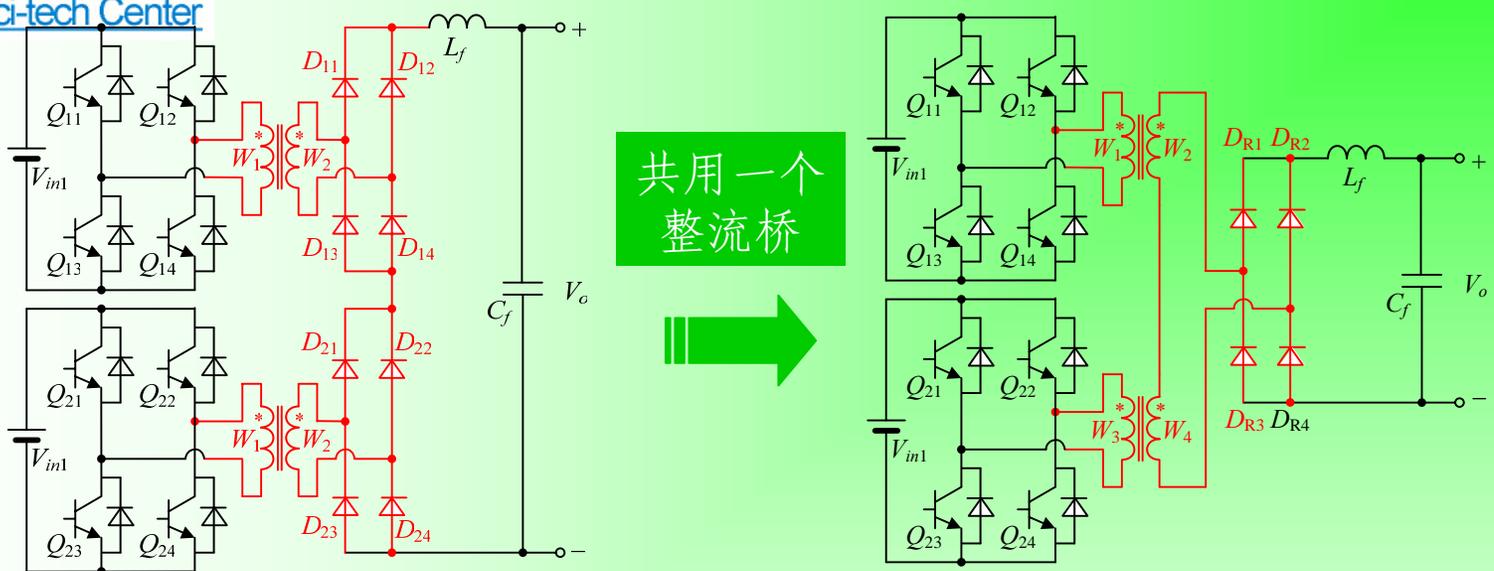


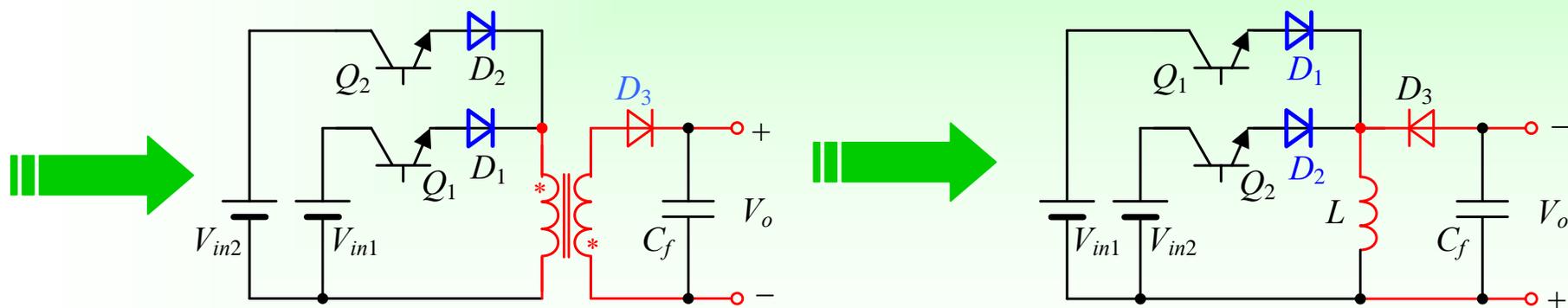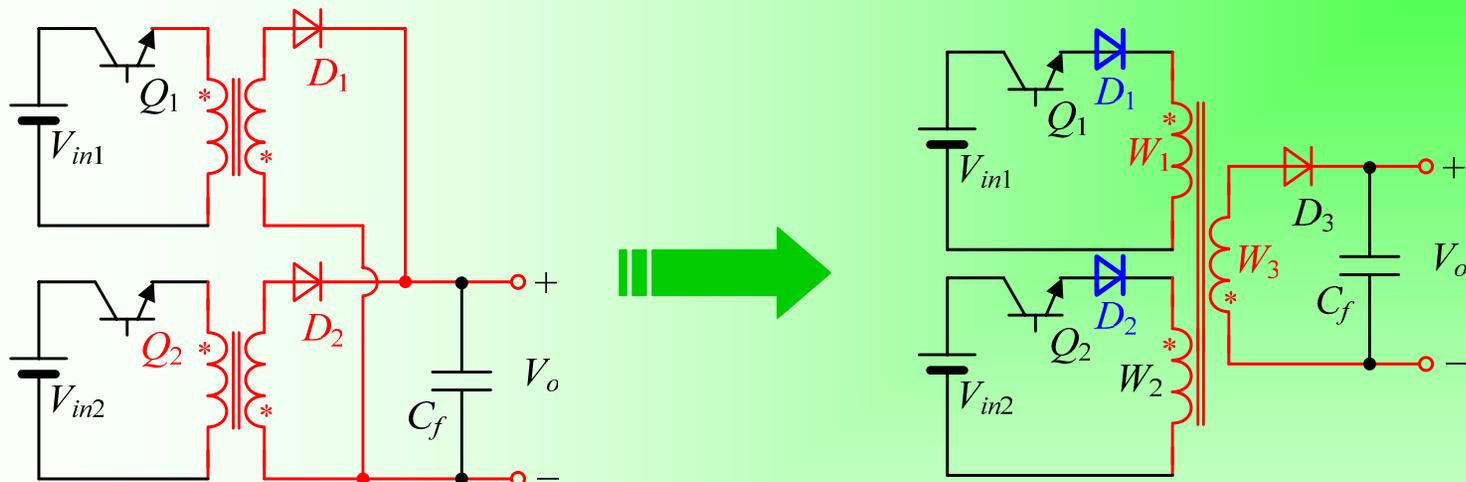



多正激PVSC并联组合得到的MIC的简化

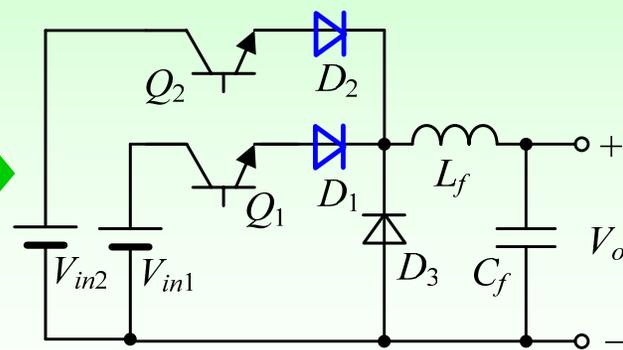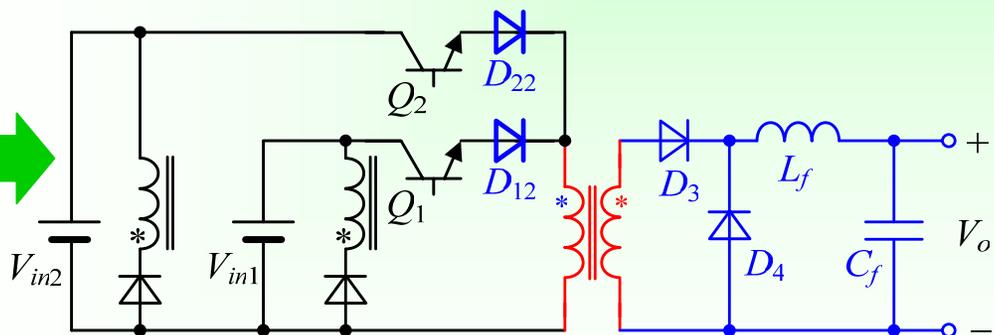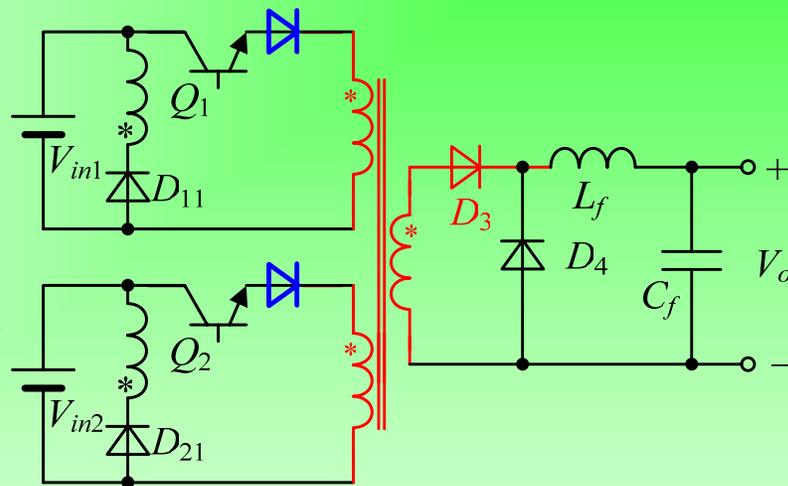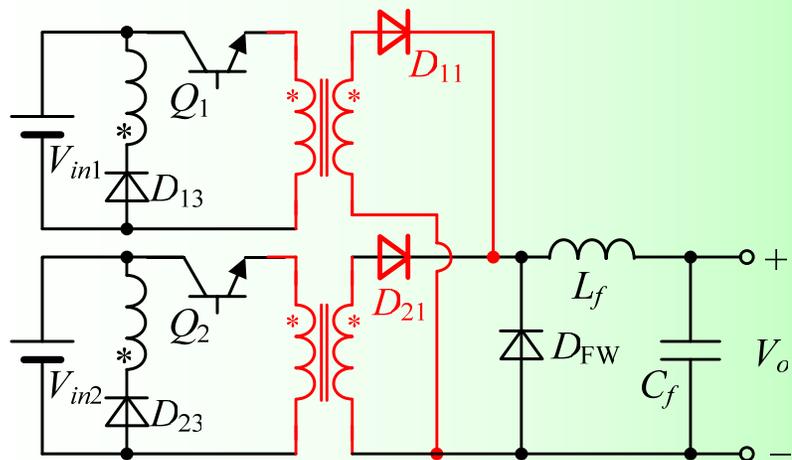

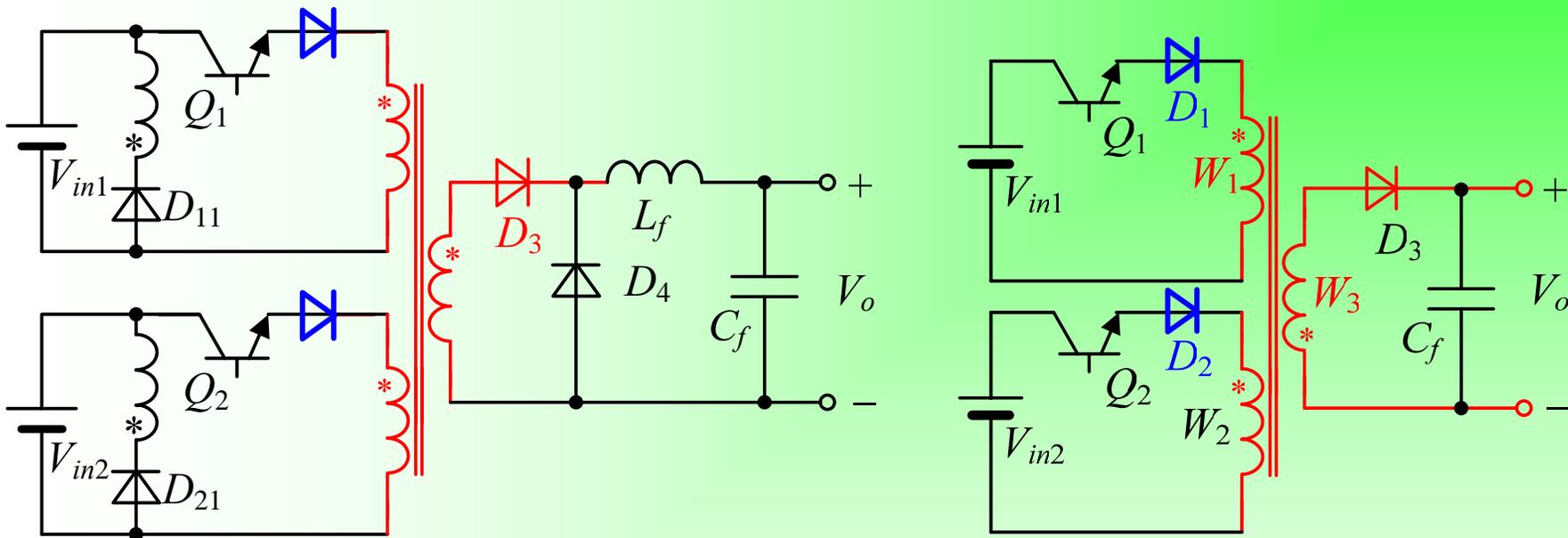
- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器**
- 多输入变换器的控制方法
- 结论



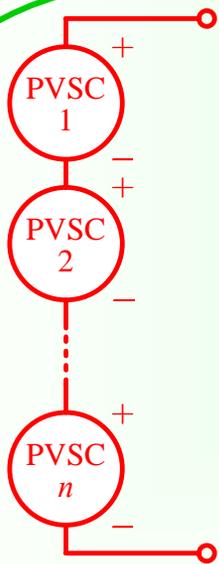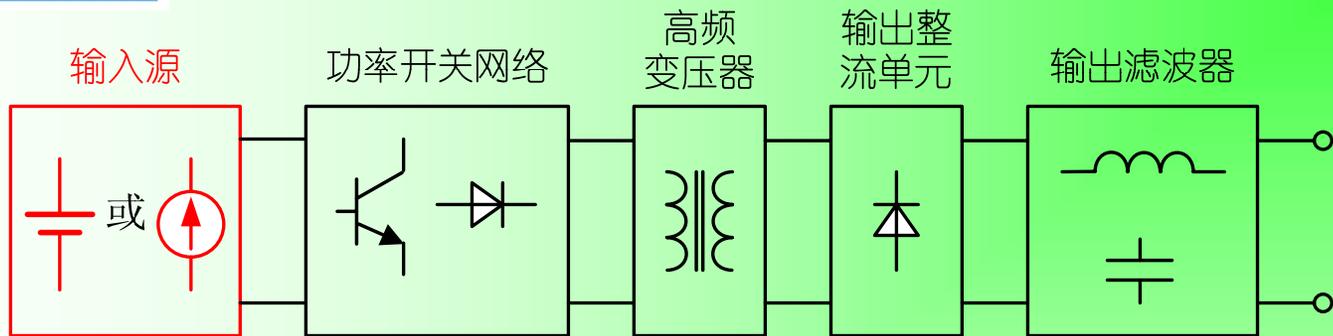
- ☹ 变压器结构复杂;
- ☹ 变压器漏感较大;
- ☹ 各输入源不能同时供电。




PVSC 串联

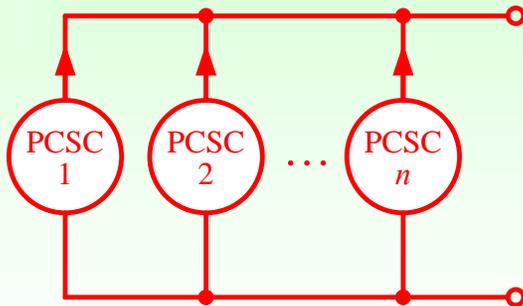


PCSC 并联

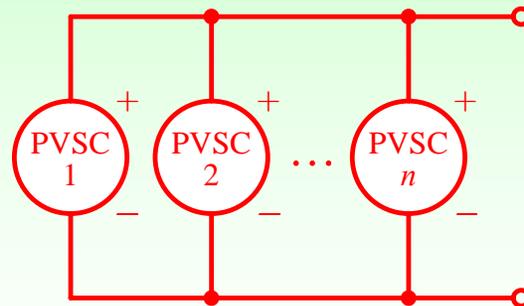


PVSC 并联

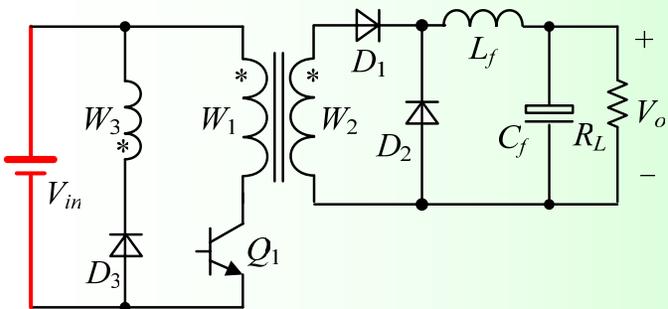


正激

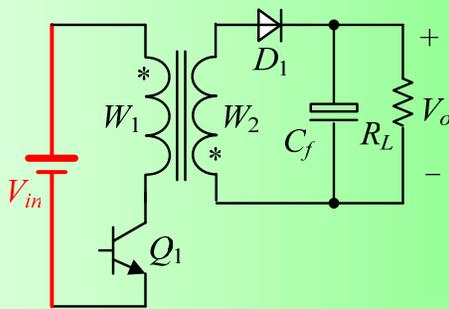


反激

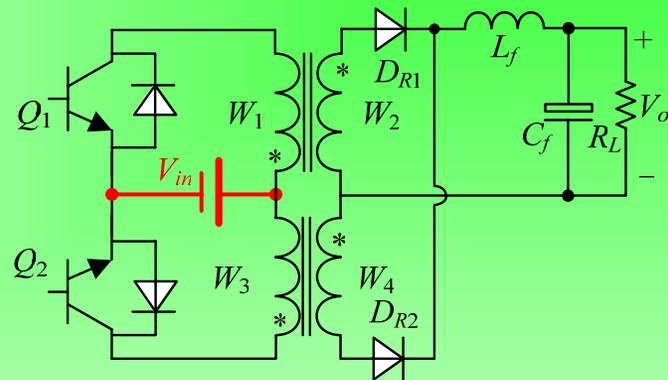


推挽

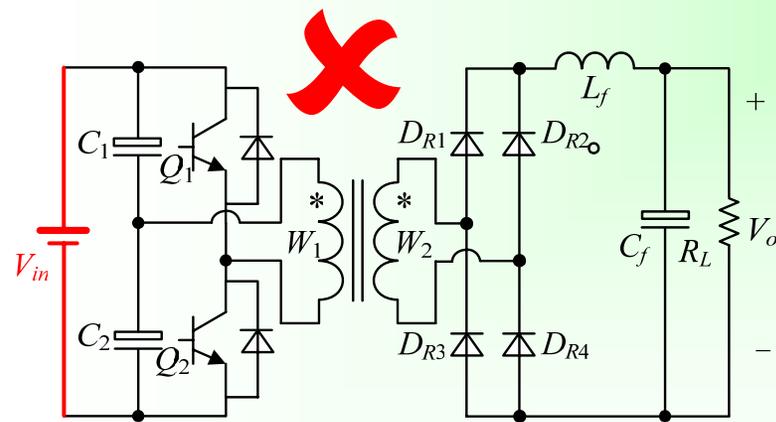


半桥

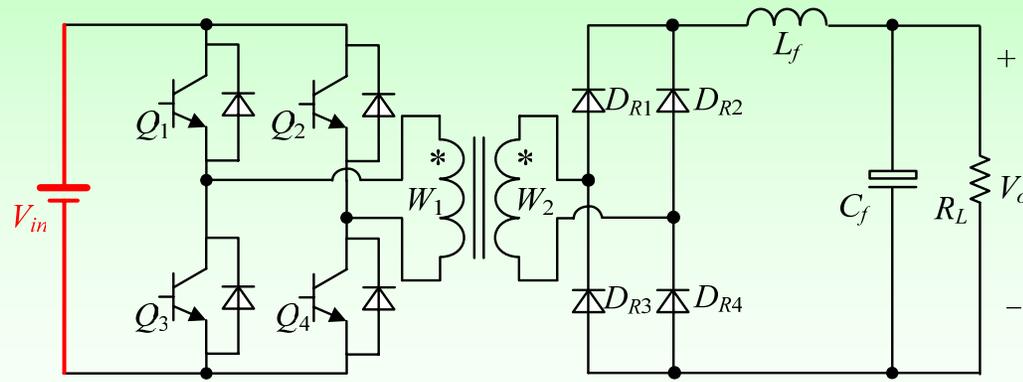


全桥

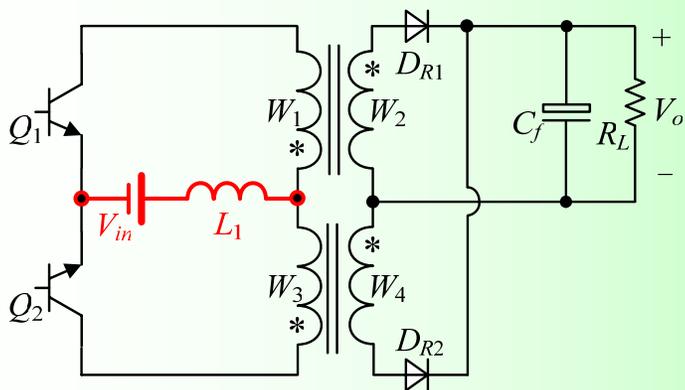

推挽





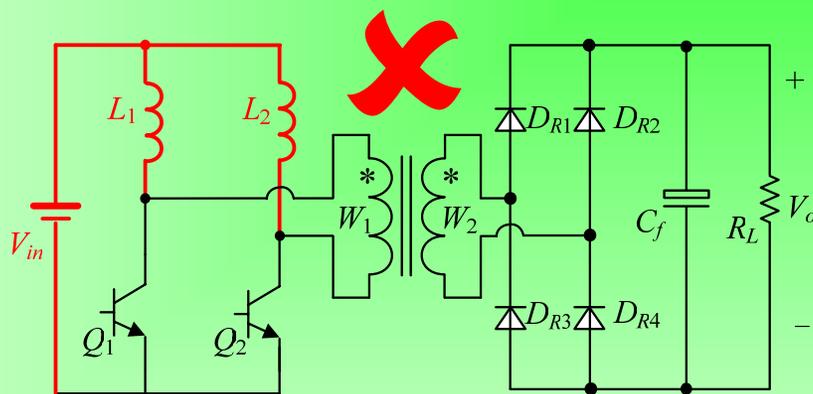


半桥





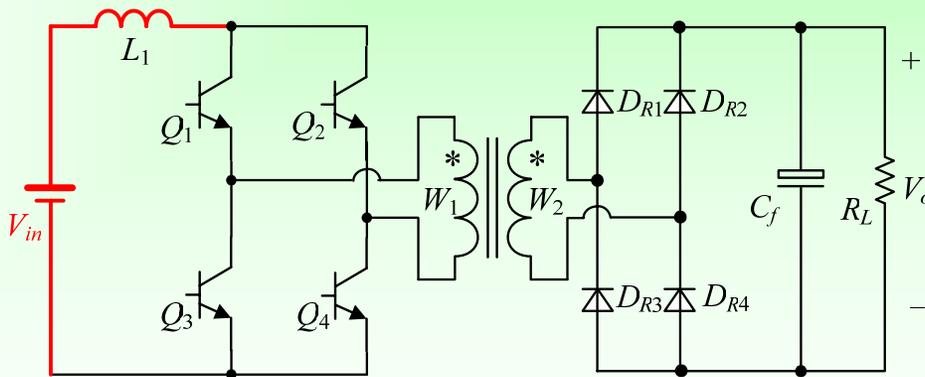




全桥

单原边绕组隔离型多输入直流变换器：PVSC串联

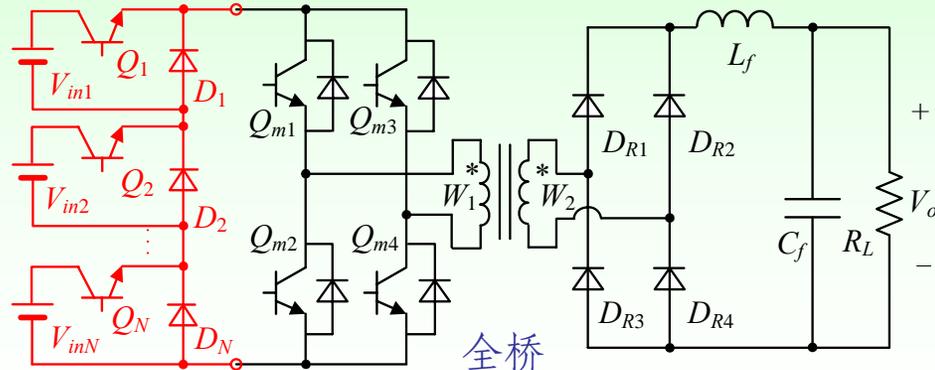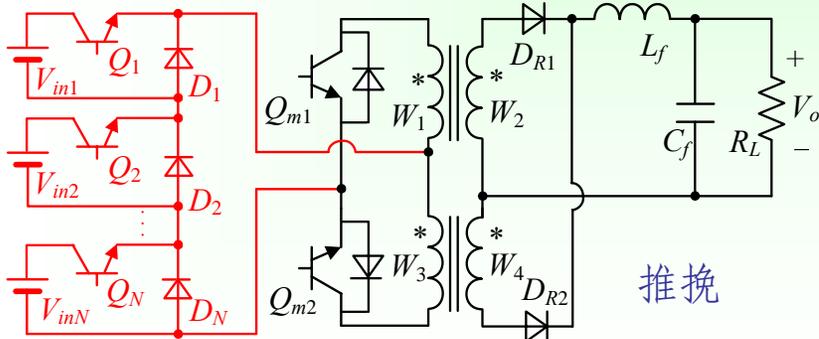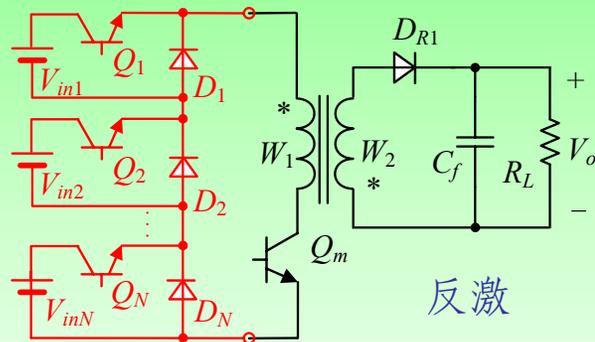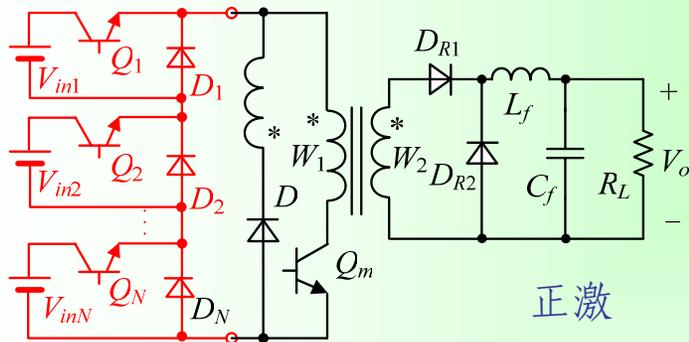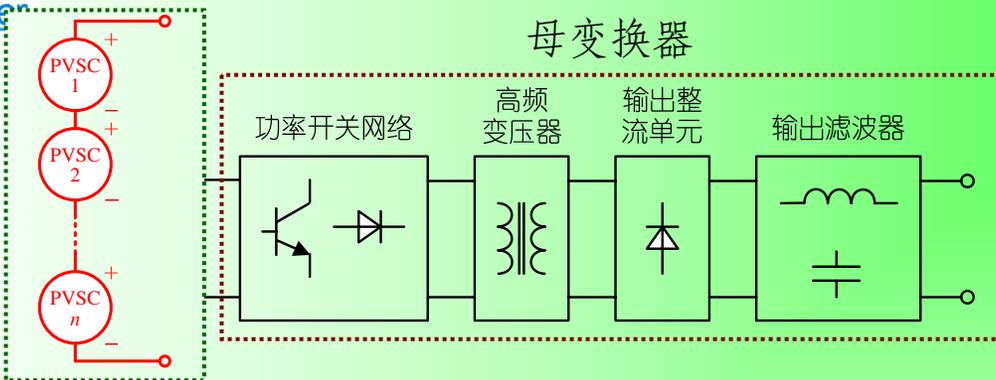


母变换器

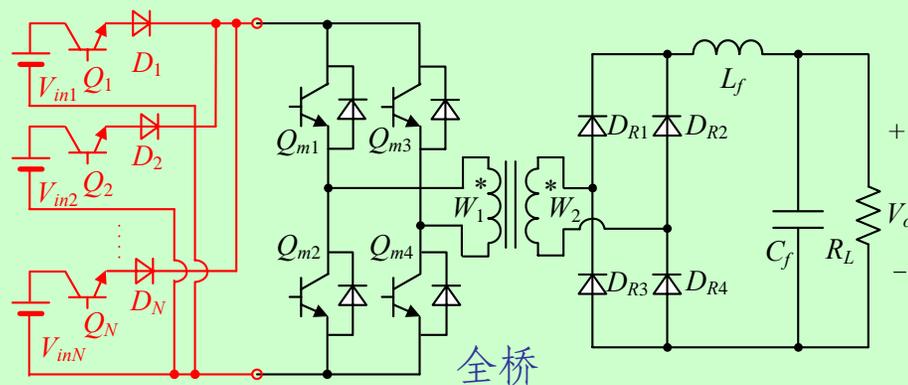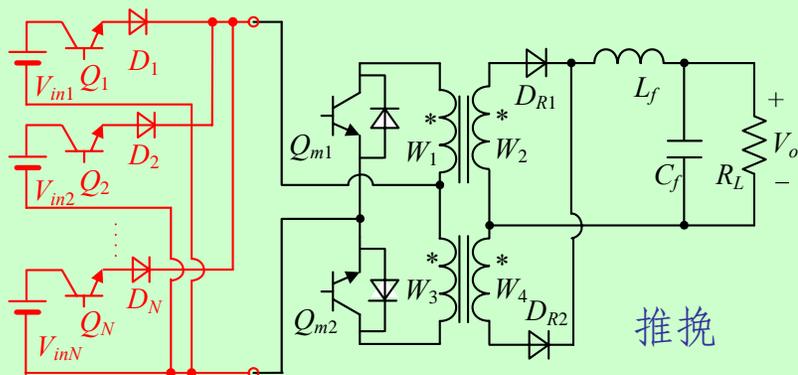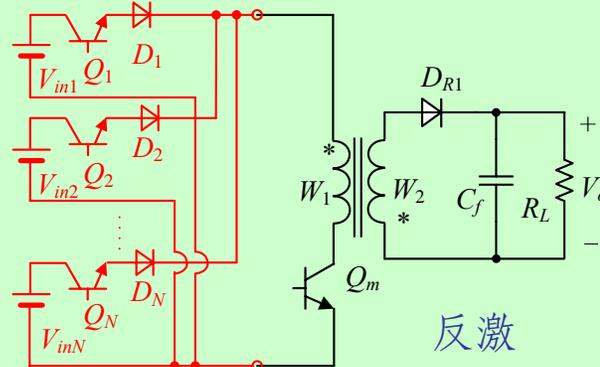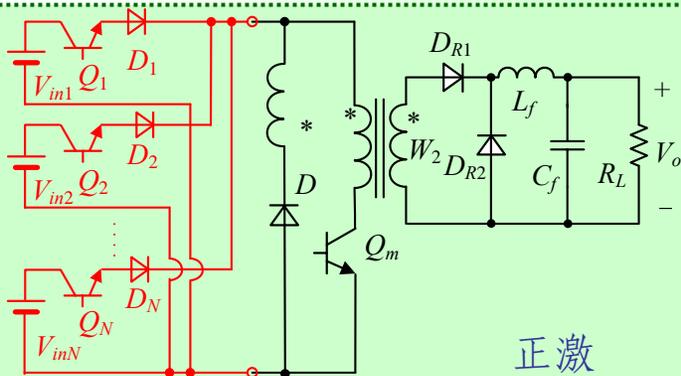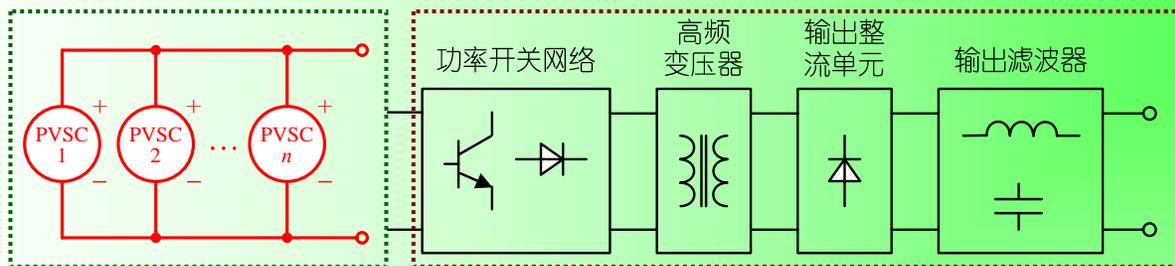

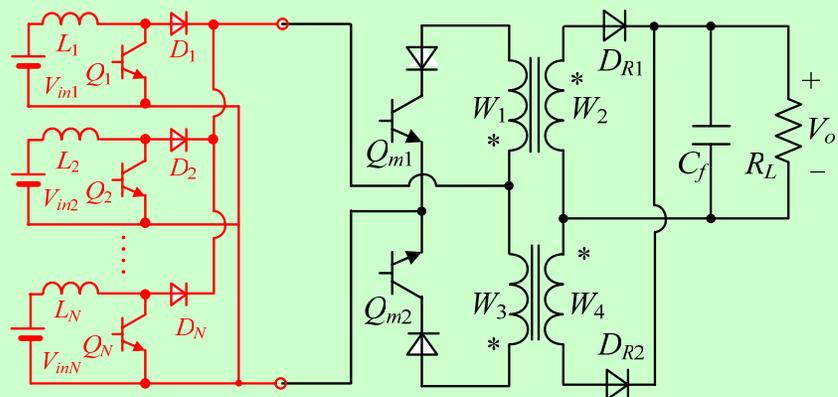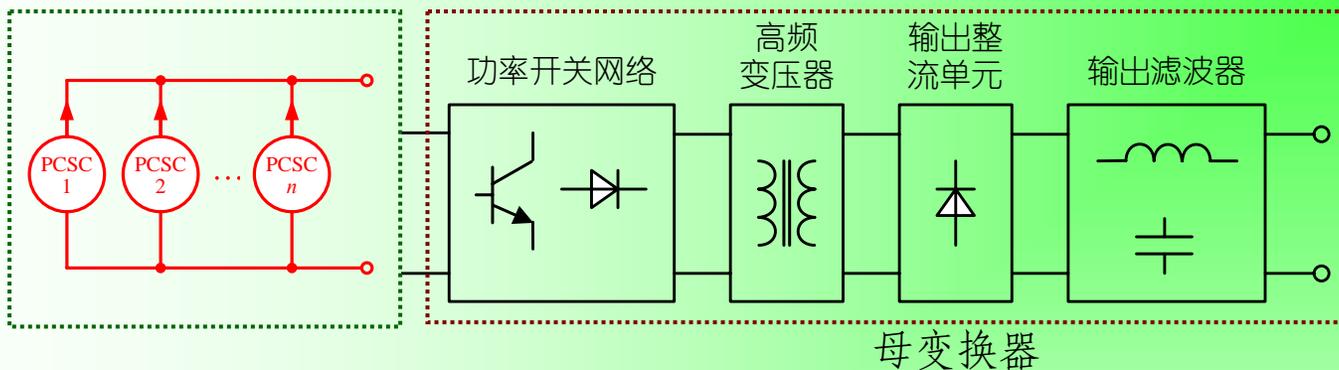



推挽

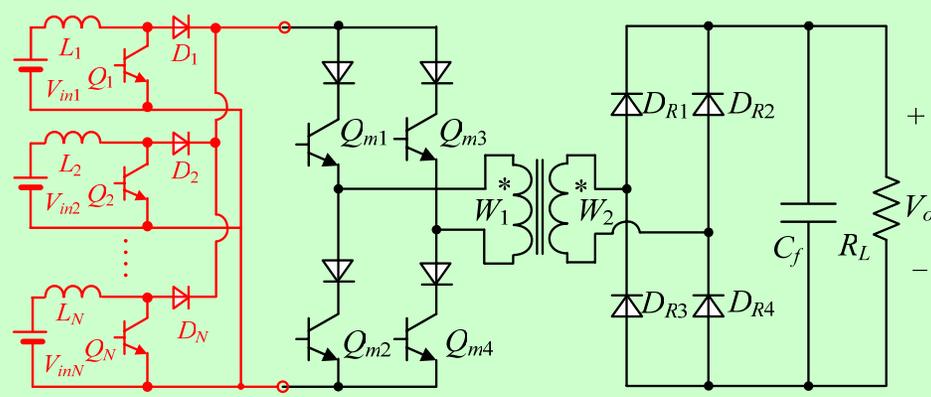

全桥

- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法**
- 结论

电感电流脉动与两个驱动信号相位差的关系

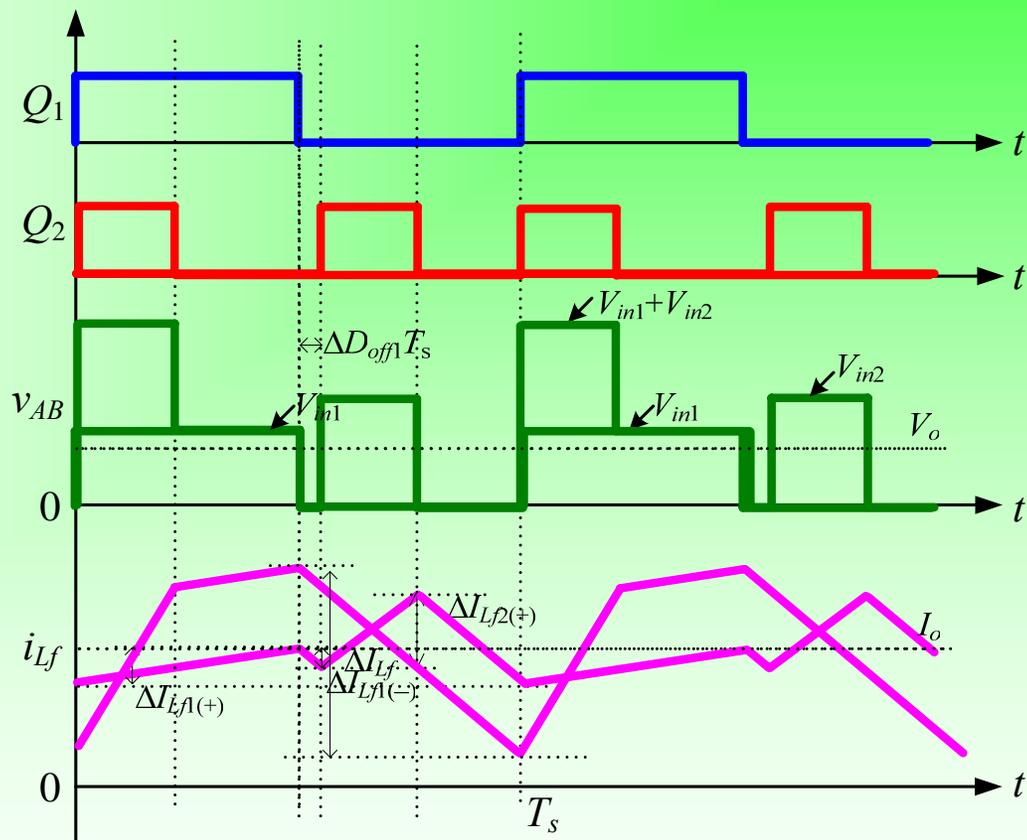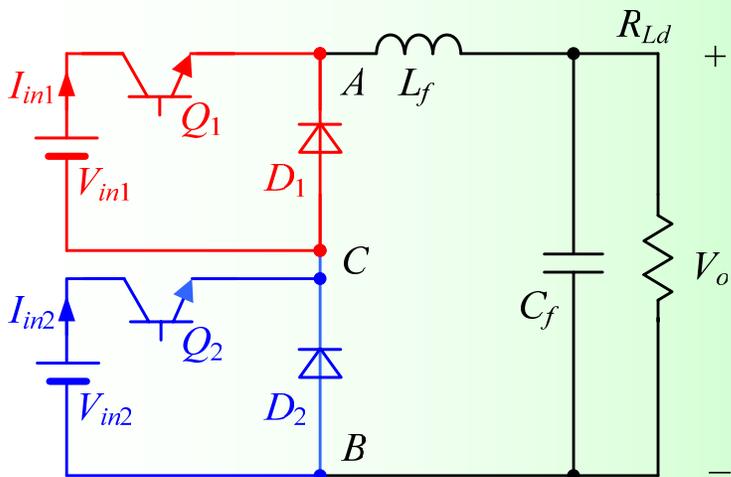


$$V_o = \bar{v}_{AB} = \bar{v}_{AC} + \bar{v}_{CB}$$

$$= V_{in1} \cdot D_{y1} + V_{in2} \cdot D_{y2}$$





$$I_{in1} = D_{y1} \cdot I_o$$


$$I_{in2} = D_{y2} \cdot I_o$$

$$D_{y1} + D_{y2} \leq 1$$

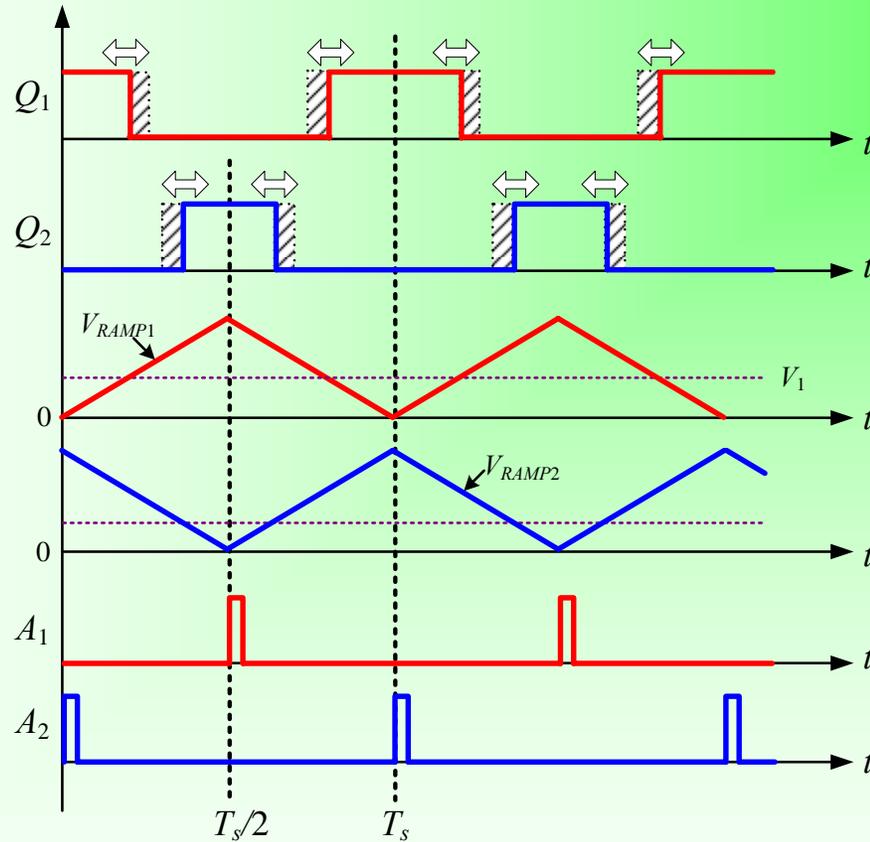

$$D_{y1} + D_{y2} \leq 1$$

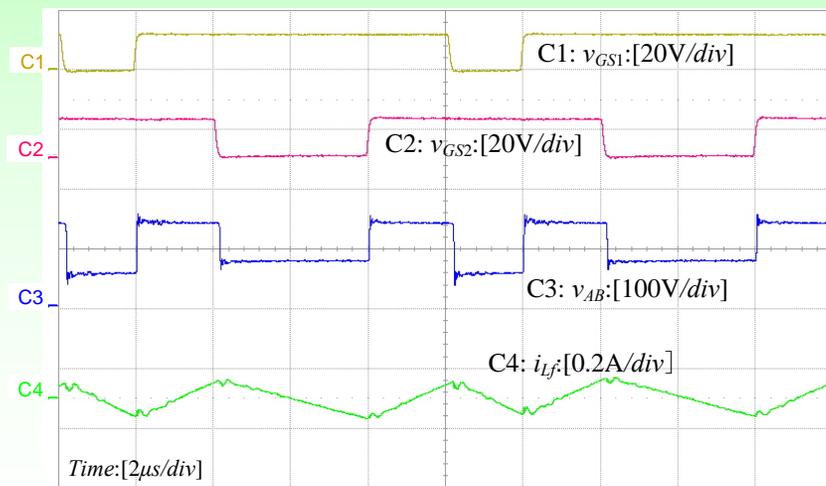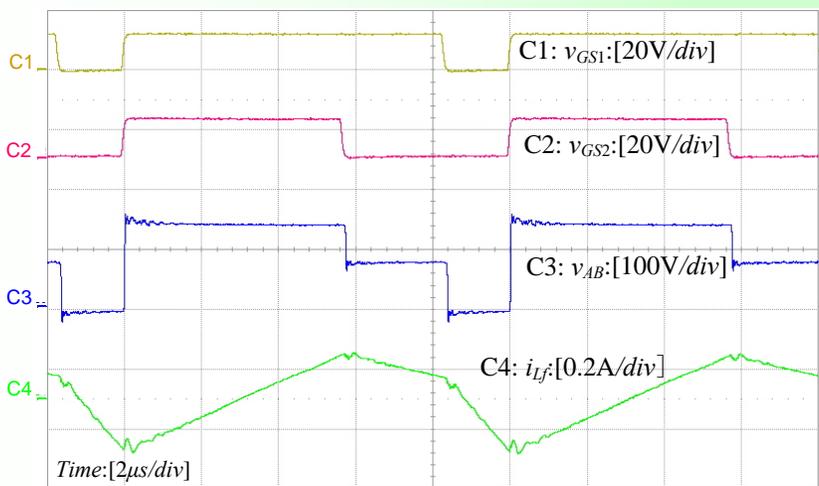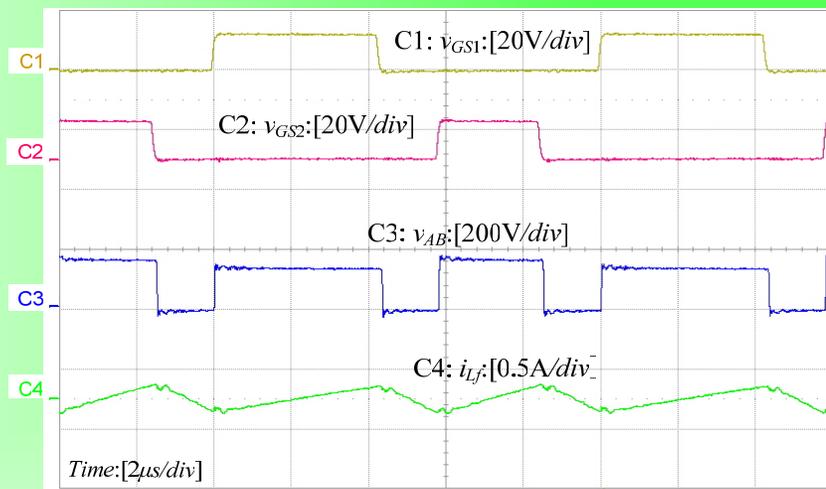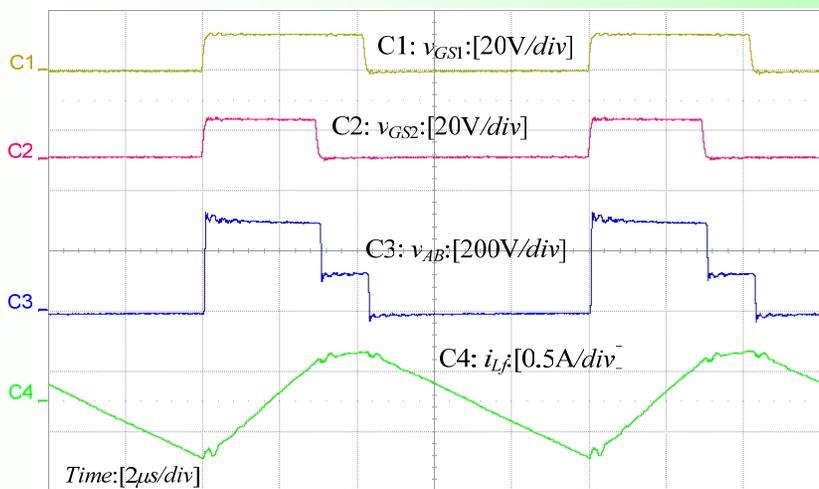

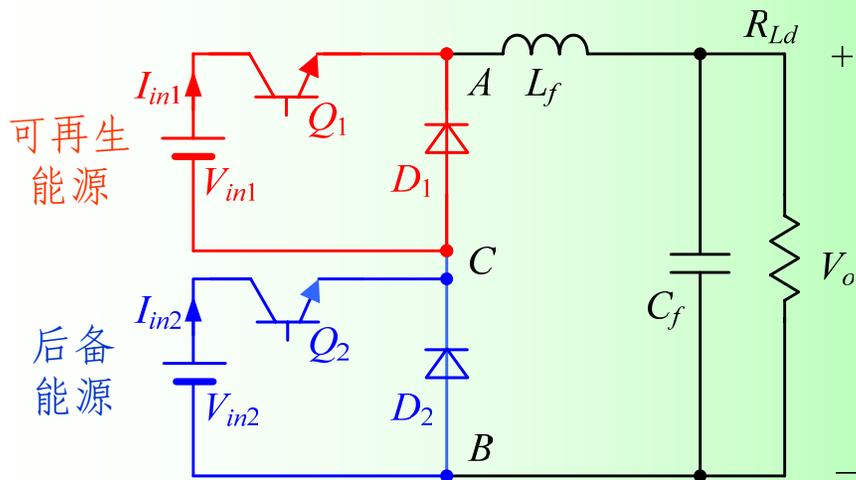


$$V_o = \bar{v}_{AB} = \bar{v}_{AC} + \bar{v}_{CB}$$


$$= V_{in1} \cdot D_{y1} + V_{in2} \cdot D_{y2}$$

$$I_{in1} = D_{y1} \cdot I_o$$

$$I_{in2} = D_{y2} \cdot I_o$$


- 调节输出电压
- 实现能量分配

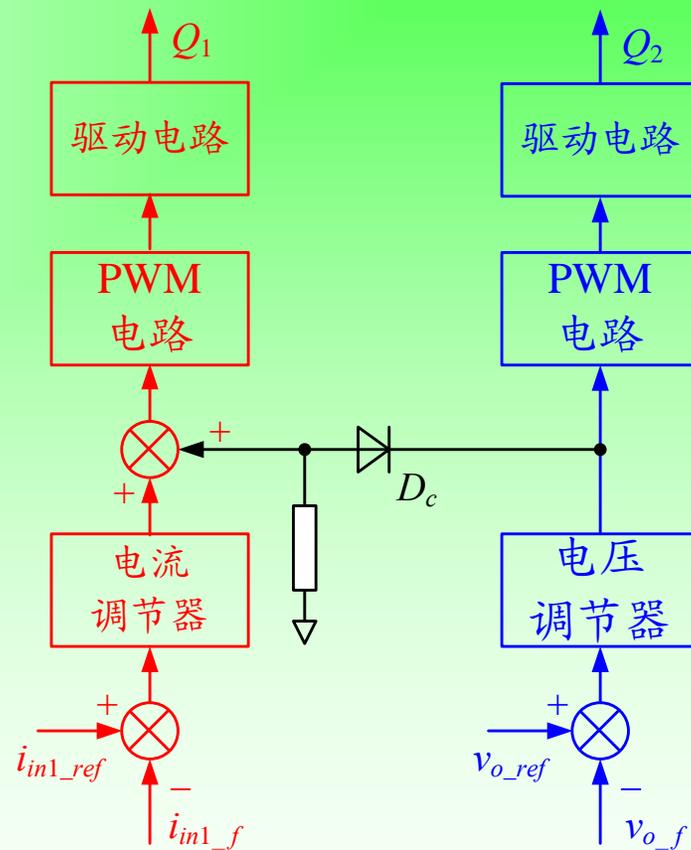


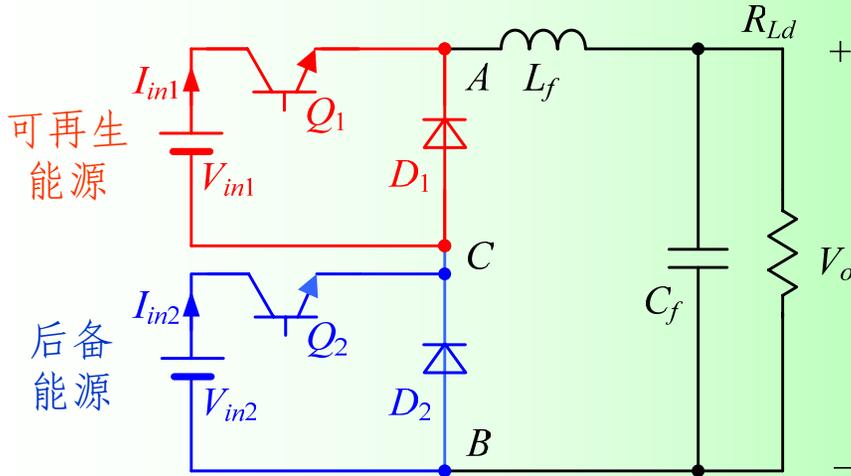

可再生能源的能量不足以提供负载功率


- 可再生能源发电单元工作在MPPT状态;
- 后备电源提供不足的负载功率。

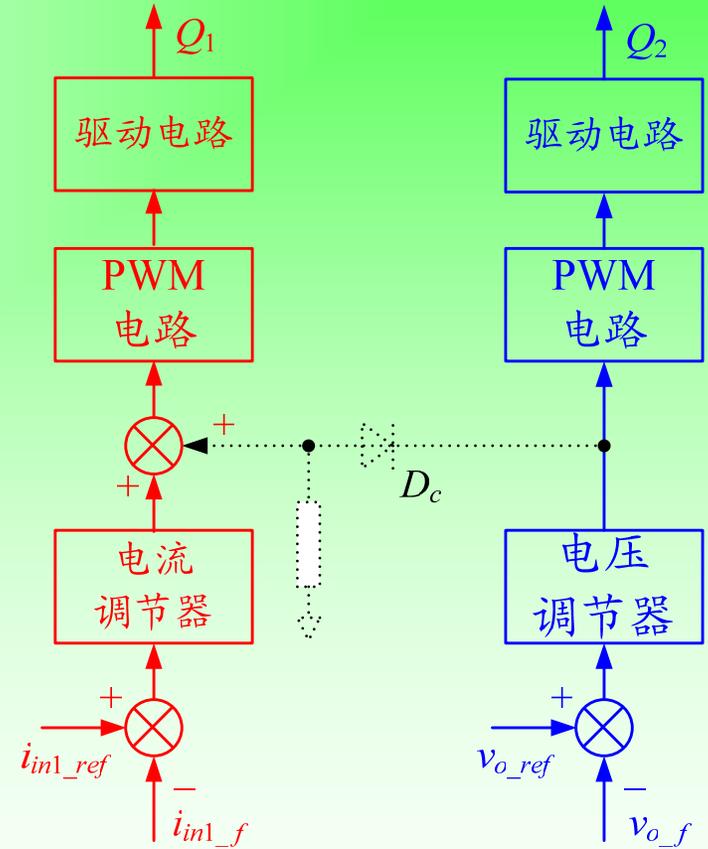


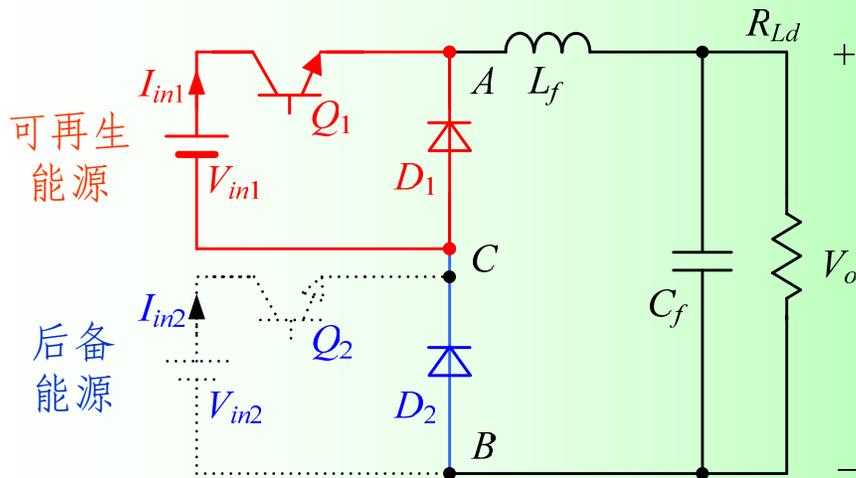


可再生能源的能量足以提供负载功率

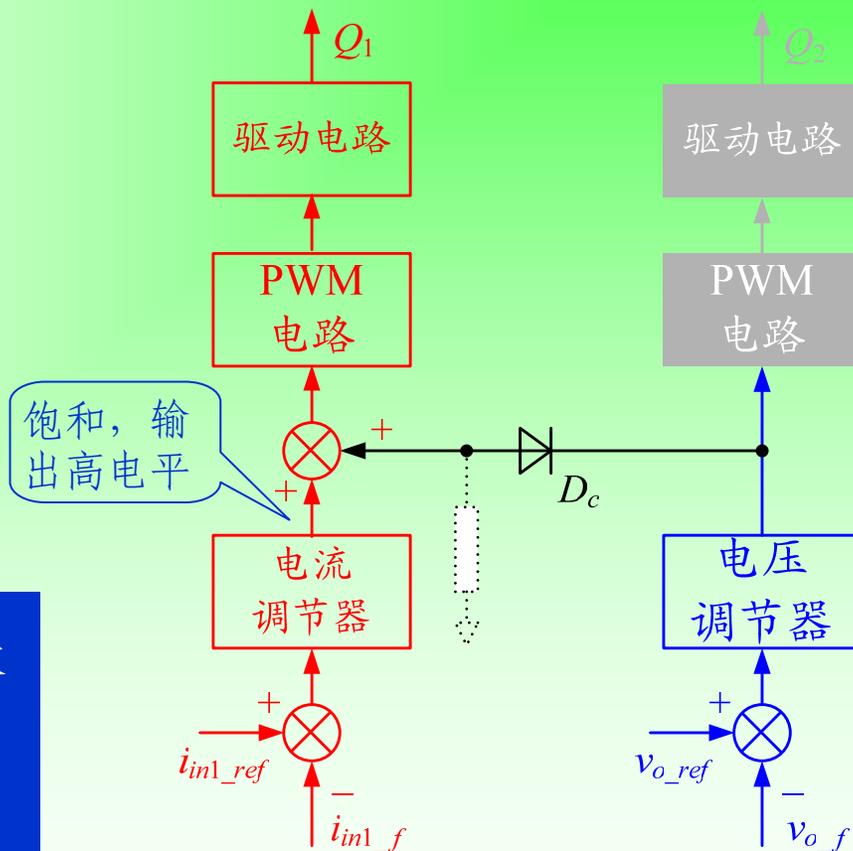- 可再生能源发电单元不再工作在MPPT状态，只提供负载所需的功率；
- 后备电源停止工作。



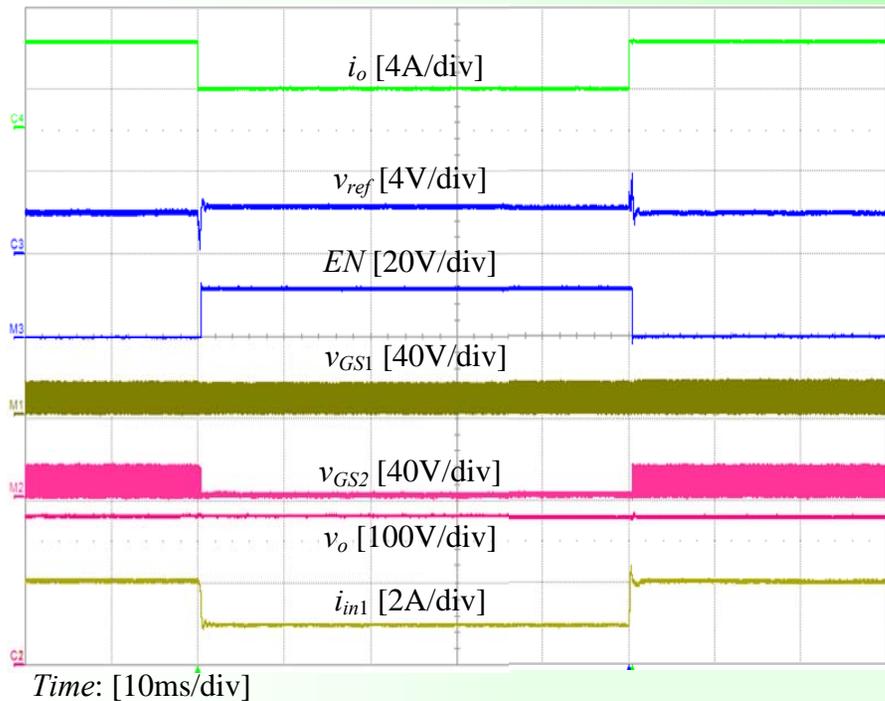

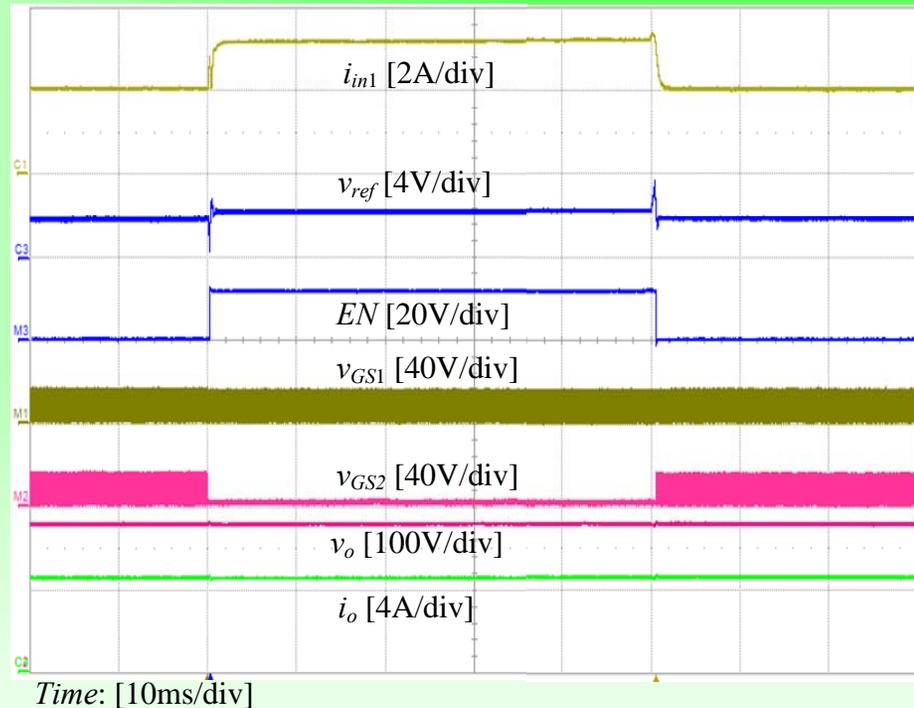P_{1max} 为 500 W 时, P_o 在 800W 与 400W 之间跳变



$P_o=800W$ 时, P_{1max} 在 500 W 和 900 W 之间跳变

- 研究背景
- 脉冲源单元
- 多输入变换器的生成和简化
- 单原边绕组隔离型多输入变换器
- 多输入变换器的控制方法
- 结论**

- 采用多输入直流变换器代替多个单输入直流变换器，可以简化系统结构，减少元器件数量，降低成本。
- 系统提出了脉冲源单元的概念，包括基本脉冲电压源、脉冲电流源、混合脉冲电压源和混合脉冲电流源。
- 提出了脉冲源单元的组合原则以及它们与输出滤波器的组合原则，由此推导出一系列多输入直流变换器，并将部分隔离型多输入直流变换器进行了简化。其中脉冲电压源串联和脉冲电流源并联生成的多输入直流变换器既可以分时工作也可以同时工作，而脉冲电压源并联生成的多输入直流变换器只能分时工作。
- 基于非隔离脉冲源，提出了一系列单原边绕组隔离型多输入直流变换器，简化了电路结构。
- 针对双输入Buck变换器，提出了交错双沿控制策略，使输出滤波电感电流脉动最小，由此可以减小滤波电感大小，提高动态响应速度。
- 针对双输入Buck变换器，给出了其能量管理策略及控制电路实现。

本文工作得到
国家自然科学基金重点项目
(50837003)的资助，
特此致谢！

谢谢！

请各位提出意见和建议！